Skriptum zu den

Grundlagen

der

Elektrotechnik

von Prof. Dr. rer. nat. Hartmann

Bearbeitet von:

Stand: 02.10.2002

Thorsten Parketny

1. Grundbegriffe und Werkzeuge	1
1.1. Elektrische Ladungen	1
1.2. Kraftwirkungen zwischen Ladungen	2
1.3. Der Begriff Feld	3
1.4. Werkzeuge für den Umgang mit Vektorfeldern	6
1.4.1 Der Fluß eines Vektorfeldes	6
1.4.2 Die Zirkulation eines Vektorfeldes	11
2. Der Stromkreis	16
2.1. Bewegte Ladungen	16
2.2. Quellen	17
2.3. Stromstärke und Stromdichte	18
2.4. Potentielle Energie einer Ladung und Spannung	20
2.5. Metallische Leiter	21
2.5.1 Leitungsmechanismen	21
2.5.2 Anwendung des Ohm'schen Gesetzes	22
2.5.3 Temperaturabhängigkeit des Widerstandes	23
3. Gleichstromschaltungen	25
3.1. Strom und Spannung im einfachen Stromkreis	25
3.2. Zweipole	27
3.3. Die Kirchhoffschen Regeln	28
3.4. Serien- und Parallelschaltung von Widerständen	31
3.4.1 Serienschaltung	31
3.4.2 Parallelschaltung	32
3.4.3 Einfache Widerstandsnetzwerke	33
3.5. Ersatzquelle	33
3.5.1 Ersatzspannungsquelle	33
3.5.2 Elsatzstrolliquelle	33 36
3.5.4 Spannungsteiler	37
3.6. Energieumsetzung im Stromkreis	39
3.6.1 Energie und Leistung	39
3.6.2 Leistungsanpassung und Wirkungsgrad	41
3.7. Schaltung mit nichtlinearen Zweipolen	42
4. Lineare Netzwerke	45
4.1. Definition linearer Netze	45
4.2. Darstellung linearer Netze durch Graphen	46
4.3. Können beliebige lineare Netze berechnet werden?	48
4.3.1 Wieviele Gleichungen sind notwendig?	48
4.3.2 Gibt es genügend unabhängige Gleichungen?	48
4.3.3 Gibt es einer optimale Strategie?	51
4.4. Netzwerkstopologie	51
4.4.1 Der vollständige Baum	51
4.4.2 Die Daumzweigspannungen als unabhängige Variablen	52 53
= · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

4.5. Maschenanalyse	54
4.5.1 Schritte des Rechenverfahrens	54
4.5.2 Herleitung des Gleichungssystems	55
4.5.3 Unmittelbare Aufstellung des Gleichungssystems	58
4.5.4 Berechnung eines Beispiels	62
4.6. Knotenanalyse	64
4.6.1 Schritte des Rechenverfahrens	64
4.6.2 Herleitung des Gleichungssystems	65
4.6.3 Unmittelbare Aufstellung des Gleichungssystems	68
4.6.4 Berechnung eines Beispiels:	70
4.7. Berechnung von Netzwerken nach dem Überlagerungsprinzip	73
5. Elektrostatik	.77
5.1. Vereinfachung der Grundgesetze für die Elektrostatik	77
5.2. Berechnung symmetrischer Felder	78
5.2.1 Das \vec{E} -Feld einer Punktladung	78
5.2.2 Feld einer "Linienladung"	.81
5.2.3 Feld einer gleichförmigen Flächenladung	.83
5.3. Berechnung beliebiger Felder mit bekannter Ladungsverteilung	84
5.3.1 Superposition der \vec{E} -Felder aller Einzelladungen	84
5.3.2 Superposition der Potentiale aller Einzelladungen	85
5.4 Das elektrostatische Potential o	86
5.4.1 Arbeit einer im \vec{F} -Feld bewegten Ladung	86
5.4.7 Potential einer Punktladung	87
5.4.3 Potential beliebiger, bekannter Ladungsverteilungen	89
5.44 Das \vec{E} -Feld als Gradient des Potentials	90
5.5 Berechnung von \vec{E} -Feldern bei unbekannter Ladungsverteilung	92
5.6. Vanazität und Influanzarschainungan	04
5.0. Kapazitat und influenzeischemungen	94
5.6.1 Definition der Kapazitat	94
5.0.2 Schaltungen mit Kondensatoren	95
5.7. Influenz und verschlebungsalchie D	90
5.8. Energie im elektrischen Feld	98
5.8.1 Die Gesamtenergie elektrostatischer Systeme	98
5.8.2 Berechnung von Kräften aus der Gesamtenergie	99
5.8.3 Das <i>E</i> -Feld als Sitz der elektrostatischen Energie	100
5.9. Der elektrische Dipol	101
5.9.1 Kräfte und Drehmomente am elektrischen Dipol	101
5.9.2 Potential und <i>E</i> -Feld des Dipols	102
5.10. Materie im elektrischen Feld	103
5.10.1 Dielektrika	103
5.10.2 Die Polarisation	105
5.10.3 E -Feld und Verschiebungsdichte D im Dielektrikum	106
5.10.4 Felder an Grenzflächen von Dielektrika	108
6. Magnetostatik	.111
6.1. Vereinfachung der Grundgesetze für die Magnetostatik	111
6.2. Die Lorentz-Kraft	112
6.2.1 Regeln für den Umgang mit äußeren Vektorprodukten (Kreuzprodukten)	112

6.2.2 Kraft auf stromdurchflossende Leiter	114
6.2.3 Drehmoment auf stromdurchflossenen Schleifen im homogenen Feld \vec{B}	115
6.3. Berechnung von \vec{B} -Feldern	117
6.3.1 Es gibt keine magnetischen Ladungen	117
6.3.2 Durchflutungsgesetz, Ampere'sches Gesetz	117
6.3.3 Berechnung symmetrischer Felder aus dem Durchflutungsgesetz	118
6.3.4 Berechnung beliebiger Magnetfelder mit bekannter Stromverteilung	
(Biot-Savart'sches Gesetz)	122
6.4. Materie im magnetischen Feld	123
6.4.1 Magnetische Werkstoffe und deren Eigenschaften	123
6.4.2 Der Magnetisierungsvektor	124
6.4.3 Magnetische Induktion B und Magnetfeld H in Materie	126
6.4.4 Diamagnetismus, Paramagnetismus, Ferromagnetismus	127
0.5. Der magneusc	130
6.5.1 Die Konstanz des magnetischen Flusses	130
6.5.2 Das "sog. Onm sche Gesetz des magnetischen Kreises	131
7. Elalthadranamila	132 1 35
7. Elektrodynamik	133
7.1. Die Grundgesetze der Elektrodynamik	135
7.2. Die Induktionsvorgänge	136
7.2.1 Der im Magnetfeld bewegte Leiter	136
7.2.2 Änderung des magnetischen Flusses in	
Leiterschleifen	137
7.2.3 Induktionsgesetz und Flußregel	139
7.2.4 Anwendung des Induktionsgesetzes	140
7.3. Selbstinduktion und Gegeninduktion	142
7.3.1 Selbstinduktion	142
7.3.2 Gegeninduktion	143
7.3.3 Abschatzung von Induktivitäten	144
7.4. Energie im magnetischen Feid	145
7.4.1 Die magnetische Energie einer stromdurchflossenen Spule	145
7.4.2 Energie menrerer (gekoppelter) Spulen	146
7.4.5 Das magnetische Feld als Sitz der magnetischen Energie	140 170
7.4.4 Energie vertuste durch Ommagnetisterung	140
7.5 Wirhelströme	151
7.6. Der Verschiebungsstrom und sein Magnetfeld	157
9 Strombusis im guagistation interview 7 stand	1 <i>52</i> 1 <i>51</i>
8. Stromkreis im quasistationaren Zustand	154
8.1. Der quasistationäre Zustand	154
8.2. Idealisierte Bauelemente und Quellen	155
8.2.1 Ideale Induktivität	155
8.2.2 Ideale Kapazität	156
8.2.3 Idealer Widerstand	157
8.2.4 Idealer Generator	158
8.2.5 Kirchhoff'schen Gleichungen im quasistationären Fall	159
8.2.6 Reale Bauelemente und deren Ersatzschaltung	160

9. Lineare Netze im eingeschwungenen Zustand	.163
9.1. Zeitveränderliche Vorgänge	. 163
9.2. Wichtige Mittelwerte	. 165
9.2.1 Arithmetischer Mittelwert	.165
9.2.2 Gleichrichtwert	.166
9.2.3 Effektivwerte	.167
9.2.4 Weitere Definitionen	.167
9.3. Zeigerdarstellung	. 168
9.3.1 Drehzeiger	.168
9.3.2 Zeigerdiagramm	.168
9.4. Darstellung sinusförmiger Vorgänge in der komplexen Ebene	. 171
9.4.1 Rechnen mit komplexen Zahlen	.171
9.4.2 Komplexe Schwingung, komplexe Amplitude	.173
9.4.3 Rechenvorteile bei komplexer Schreibweise	.174
9.4.4 Neue Beschreibung sinusförmiger Wechselgrößen	.175
9.5. Ideale Schaltelemente im Wechselstromkreis	. 177
9.5.1 Der ohm'sche Widerstand	.177
9.5.2 Die Induktivität	.177
9.5.3 Der Kondensator	.1/8
9.5.4 Frequenzabnangige widerstande	100
9.0. INELZWEIKE aus Komplexen widerstanden	100
9.6.1 Komplexer widerstand und komplexer Leitwert	.180
9.0.2 Serieli- und Paraneischaltung komplexer widerstande	.102 197
9.7. Oliskulvell	104
9.8. wechselstrommeborucken	. 189
9.8.1 Maxwellbrucke (\underline{Z}_{ind})	.190
9.8.2 Frequenzineborucke nach wien-Robinson	102
	. 192
9.10. Leistung im Wechselströmkreis	. 200
9.10.1 Zeitabhängige Leistung	.200
9.10.2 Spezialfalle: Rein onm sche, induktive oder kapazitive Schaltelemente	.201
9.10.3 Benedige Impedanz	.202
10 I incore 7 woincle und 7 woitere	·205 206
	.200
10.1. Grunduberlegung	. 206
10.2. Leistungsberechnung an linearen Zweipolen	. 207
10.3. Leistungsanpassung bei Zweipolen	. 208
10.4. Beschreibung von Vierpolen durch Matrizen	. 209
10.4.1 Die Widerstandsmatrix	.210
10.4.2 Die Leitwertmatrix	.212
10.4.3 Die Kettenmatrix	.214
10.4.4 Die Reihen-Parallelmatrix	.216
10.4.5 Die Parallel-Keihenmatrix	.217
10.5 Zucommongoholtung von Zweiteren	.218
10.5. Zusammenschaltung von Zweitoren	. 221
10.5.1 Keihenschaltung	.221

10.5.2 Parallelschaltung	
10.5.3 Reihen-Parallelschaltung	
10.5.4 Parallel-Reihenschaltung	
10.5.5 Kettenschaltung	
10.5.6 Beispiele und Anwendungsgrenzen	
10.6. Der Übertrager (Transformator)	
10.6.1 Beschreibung durch und	
10.6.2 Ersatzschaltbild des verlustfreien Übertragers	
10.6.3 Der Übertrager mit Eisenkern	
10.6.4 Übertrager mit Verlusten	
10.6.5 Die Transformationseigenschaften des Übertragers	
10.6.5 Die Transformationseigenschaften des Übertragers	

1 Grundbegriffe und Werkzeuge

1.1 Elektrische Ladungen

Bewegte Ladungsträger nennt man "elektrischen Strom" (analog: bewegtes Wasser = Wasserstrom, bewegte Luft = Luftstrom)

Ladungsträger: Elektron, Proton mit Elementarladung $\pm e = \pm 1.602$ mal 10⁻¹⁹ As (Coulomb)

Protonen + Neutronen bilden positive Atomkerne, Elektronen bilden die negative Hülle

Wenn gleichviele Protonen und Elektronen \rightarrow neutrale Atome Wenn im Atom Elektronen fehlen oder überzählig sind \rightarrow Ionen



In der Elektrotechnik von praktischer Bedeutung:

- Elektronenströme (Metalle, Halbleiter, Vakuumröhren)
- Ionenströme (Flüssigkeiten, Gase, Schmelzen)
- Löcher (Halbleiter)

Aufbau der Materie ist viel komplizierter und es kommen weitere Elementarteilchen hinzu, z.B. :

Mesonen: neutral, \pm e Quarks: $\pm 2/3$ e usw.

In der Elektrotechnik kann es nur Ladungsmengen q geben, die ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung $\pm e$ betragen, also

$$q = n \cdot e$$

1.2 Kraftwirkungen zwischen Ladungen

Kräfte auf ruhende Ladungen

elektrostatische Kräfte $F \sim \frac{q_1 \cdot q_2}{r_{12}^2}$ (Coulomb'sches Gesetz)



Ähnlich wie Gravitation
$$F \sim \frac{m_1 \cdot m_2}{r_{12}^2}$$
,

jedoch bei elektrischen Ladungen

- zwei Arten von Ladung (+ und -)
- ungleiche Ladungen ziehen sich an, gleiche stoßen sich ab
- Kräfte viel, viel ... viel größer als bei Gravitation.



Jedem fehlt 1% der Elektronen. F entspricht Gewicht der Erde

Normalerweise sind elektrostatische Kräfte dieser Größenordnung nicht zu bemerken. Das Gleichgewicht zwischen positiven und negativen Ladungen ist sehr gut austariert

Also: *keine äußeren Kräfte*. Bei Ungleichgewicht wird Ausgleich durch Ströme angestrebt.

Beispiele für elektrostatische Kräfte:

- Elektron/Atomkern
- Molekülkräfte
- Abstoßende Kräfte zwischen Protonen (was hält dann Atomkern zusammen?)

Kräfte auf bewegte Ladungen.

Diese Kräfte heißen elektromagnetische Kräfte. Sie hängen in komplizierter Weise von der Ladung und deren Bewegung ab.

Frage: Gibt es jemals eine Chance, die Kräfte zwischen vielen, evtl. bewegten Ladungen nach Betrag und Richtung auszurechnen?

Antwort: Ja, wenn man den Begriff Feld einführt.

1.3 Der Begriff Feld

Die Kraft \overrightarrow{F} auf *eine* Ladung *q* ist gegeben durch

- die Größe (Menge) der Ladung q
- die Geschwindigkeit \vec{v} der Ladung q
- das elektrische Feld \vec{E} am Ort q
- das magnetische Feld \vec{B} am Ort q

Die Kraft \vec{F} auf eine Ladung q wird beschrieben durch die sog.

 $\vec{F} = q \cdot (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ Lorentz-Beziehung

Wir interessieren uns also für die Kraft auf eine der vielen Ladungen, also für die Kraft auf q. Der Einfluß aller anderen Ladungen läßt sich zusammenfassen zu:

- *einem* Vektor \overrightarrow{E} am Ort der Ladung q und *einem* Vektor \overrightarrow{B} am Ort der Ladung q

Kennt man die Vektoren \vec{E} und \vec{B} am Ort der untersuchten Ladung q, so kennt man die Kräfte, die die Ladung q in Bewegung setzen wollen, also die Ursache für den Strom.

Neue Frage:

Wie berechnet man die Vektoren \vec{E} und \vec{B} am Ort der Ladung q bei einer komplizierten Verteilung der restlichen Ladungen?

Antwort:

Es gilt das Superpositionsprinzip (Überlagerungsprinzip), eines der wichtigsten vereinfachenden Prinzipien der Physik.

Es gilt:

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots + \vec{E}_n$$

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \dots + \vec{B}_n$$

$$\bullet q_1$$

$$\bullet q_1$$

$$\bullet q_2$$

$$\bullet q_4$$

$$\bullet q_n$$

Bei unserer bisherigen Betrachtung diente \vec{E} und \vec{B} nur zur Beschreibung der Kraftwirkungen *aller anderen Ladungen* auf die *eine* betrachtete Ladung q.

- \vec{E} und \vec{B} hängt also ab von der Verteilung *aller anderen* Ladungen *ohne q*
- Es wurde vorausgesetzt, daß die Verteilung aller anderen Ladungen nicht dadurch beeinflußt wird, an welchem Ort sich q befindet

Frage:

Was bleibt am Ort (x,y,z) der betrachteten Ladung q, wenn man diese wegnimmt?

Antwort:

 \vec{E} und \vec{B} am Ort (x,y,z) der weggenommenen Ladung *bleiben unverändert*. Man kann also \vec{E} und \vec{B} an jedem Ort (x,y,z) ausrechnen bzw. messen

Definition:

Eine Größe, die man an jedem Punkt des Raumes (x,y,z) berechnen bzw. messen kann, heißt Feld. Ein Feld ist also eine Funktion des Ortes (x,y,z), eventuell auch eine Funktion der Zeit *t*. Man schreibt deshalb:

$$\vec{E} = \vec{E}(x,y,z)$$
 bzw. $\vec{E} = \vec{E}(x,y,z,t)$ und
 $\vec{B} = \vec{B}(x,y,z)$ bzw. $\vec{B} = \vec{B}(x,y,z,t)$

Beispiel: Temperaturfeld (skalares Feld)



Es gibt eine skalare Funktion T = T(x,y,z). Sie hat für den Punkt (x_0, y_0, z_0) den Wert $T = T(x_0, y_0, z_0) = 14^{0}C$. *T* kann eventuell von der Zeit *t* abhängen, also T = T(x,y,z,t)

Beispiel: Geschwindigkeitsfeld (Vektorfeld)



Es gibt eine Vektorfunktion $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$. Diese Geschwindigkeitsfunktion \vec{v} hat z.B. an der Wasseroberfläche $z_0=0$ und am Ort (x_0, y_0, z_0) den Wert $\vec{v} = \vec{v}(x_0, y_0, 0) = (0.5m/s, 0.1m/s, 0m/s)$. \vec{v} kann eventuell von der Zeit *t abhängen*, also $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t)$.

Das elektrische Feld \vec{E} (Vektorfeld) ist eine Vektorfunktion von (x, y, z) und evtl. von der Zeit *t*, also

$$\vec{E} = \vec{E}(x, y, z)$$
 bzw. $\vec{E} = \vec{E}(x, y, z, t)$

Das magnetische Feld \vec{B} (Vektorfeld) ist eine Vektorfunktion von (x, y, z) und evtl. von der Zeit *t*, also

$$\vec{B} = \vec{B}(x, y, z)$$
 bzw. $\vec{B} = \vec{B}(x, y, z, t)$

Anschauliche Hilfsmittel (immer unzulänglich, weil auf eine Auswahl von Koordinaten in der Papierebene beschränkt):

- Vektoren an jeden Punkt zeichnen (nur bedingt möglich)
- "Feldlinien" als Tangenten an Vektoren (Feldliniendichte entspricht der Größe des Betrags).

1.4 Werkzeuge für den Umgang mit Vektorfeldern

1.4.1 Der Fluß eines Vektorfeldes

Gedankenversuch: Wir setzen eine Fläche aus Maschendraht in strömendes Wasser, also in ein Strömungsfeld \vec{v} .

Frage: Welche Wassermenge fließt pro Zeit durch diese Fläche A im Strömungsfeld \vec{v} (Fluß)?

Zunächst *eine* Masche mit Fläche δA .



Da eine Fläche eine Größe δA und eine Orientierung im Raum hat, die man mit der Richtung eines auf der Fläche senkrechten Vektors \vec{n} (Flächennormale, Länge 1) angeben kann, ist sie beschrieben durch den Vektor $\delta \vec{A}$ mit

$$\delta \vec{A} = \vec{n} \cdot \delta A$$

、

$$\int \rightarrow \delta \vec{A}$$

Bei Strömung \vec{v} senkrecht zur Fläche, d. h. $\vec{v} \parallel \delta \vec{A}$, ist dann die Menge pro Zeit

$$\frac{Menge}{Zeit} = \Psi = \vec{v} \cdot \delta \vec{A}$$



Bei Strömung \vec{v} in *beliebiger* Richtung zur Fläche $\delta \vec{A}$ wird die Menge pro Zeit ebenfalls durch das innere Produkt $\vec{v} \cdot \delta \vec{A}$ richtig beschrieben.

$$\Psi = \vec{v} \cdot \delta \vec{A} = |\vec{v}| \cdot |\delta \vec{A}| \cdot \cos \alpha$$

$$\int \alpha \cdot \delta \vec{A}$$

Der Fluß durch die *gesamte* Fläche $A = \sum \delta A_i$ ergibt sich durch Aufsummieren der Teilflüsse durch alle Maschen *i*



Durch die i-te Masche fließt $\Psi_i = \vec{v}_i \cdot \delta \vec{A}_i$

insgesamt fließt

$$\Psi = \sum_{i} \Psi_{i} = \sum_{i} \overleftrightarrow{v}_{i} \cdot \delta \overrightarrow{A}_{i}$$

und bei unendlich kleinen Maschen geht die Summe in ein Integral über. Der Fluß wird dann beschrieben durch:

$$\Psi = \int_{A} \vec{v} \cdot d\vec{A} \text{ oder } \Psi = \int_{A} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

Anschauliche Einführung des Flußintegrals





 $\Psi_i = \overrightarrow{v_i} \cdot \delta \overrightarrow{A_i}$

 $\Psi_i = \sum_i \vec{v}_i \cdot \delta \vec{A}_i$

Teilfläche: $F_i = f_i \cdot \delta x_i$ Fläche: $F = \sum_i f_i \cdot \delta x_i$

 $\delta x_i \rightarrow 0$

bei $\delta \overrightarrow{A}_i \to 0$

Teilfluß:

Fluß:

unendlich viele Streifen, keine Nummern, dafür Bezeichnung des Integrationsgebiets (hier Intervall $a \dots b$)

statt $\sum \rightarrow \int$

statt $\delta \rightarrow d$

bei

unendlich viele Maschen, keine Nummern, dafür Bezeichnung des Integrationsgebiets (hier Fläche A)

statt $\sum \rightarrow \int$

statt $\delta \rightarrow d$

also:
$$F = \int_{a}^{b} f \cdot dx$$

also:
$$\Psi = \int_{A} \vec{v} \cdot d\vec{A}$$

 \vec{v} ist Funktion von (x, y, z), also

f ist Funktion von (x), also auf einem *ein*dimensionalem Gebiet definiert,

eigentlich: F =

$$\int_{a}^{b} f(x) \cdot dx \quad \text{eigentlich} \Psi = \int_{A}^{*} \vec{v}(x, y, z) \cdot d\vec{A}$$

In dieser Vorlesung ist keine allgemeine Berechnung solcher Integrale erforderlich. Es werden nur zwei Spezialfälle berechnet:

Spezialfall 1:

 $\vec{v} \parallel d\vec{A}$ und v = const. auf dem gesamten Integrationsgebiet,

d. h. Vektor $\stackrel{\Rightarrow}{v}$ steht im gesamten Integrationsgebiet *A* senkrecht auf der Oberfläche ($\alpha = 0^0$). Dann ist

$$\vec{v} \cdot d\vec{A} = v \cdot dA \cdot \cos \alpha = v \cdot dA$$

und weil v = const. auf A, ist

$$\int_A \vec{v} d\vec{A} = v \cdot \int_A dA.$$

Weil Summe aller Flächenelemente dA des Gebiets A eben gerade die Fläche des Gebiets ergibt, ist $\int_A dA = A$

also: $\int_{A} v d\vec{A} = v \cdot A$ für $\vec{v} \parallel \vec{A}$ und v = const. auf A

Spezialfall 2:

 $\vec{v} \perp d\vec{A}$ auf dem gesamten Integrationsgebiet,

d. h. der Vektor \vec{v} liegt im gesamten Integrationsgebiet A in der Oberfläche ($\alpha = 90^{\circ}$). Dann ist

$$\vec{v} \cdot d\vec{A} = v \cdot dA \cdot \cos \alpha = 0$$

also: $\int_{A} \vec{v} d\vec{A} = 0$ für $\vec{v} \perp \vec{A}$

Häufig interessiert man sich für den Fluß durch geschlossene Hüllflächen ${\cal A}$

Vereinbarung:

Flächennormale \vec{n} , und damit der Vektor $\delta \vec{A}$ jeder Masche zeigt immer nach außen.

Beispiel: Kasten aus Maschendraht im Strömungsfeld \vec{v}

a) Fluß durch eine geschlossene Hüllfläche ohne Quelle:



$$\int_{A} dA = \int_{A_1} dA + \int_{A_2} dA$$

$$\Psi_1 = \int_{A_1} \vec{v} \cdot d\vec{A}^2;$$

$$\Psi_2 = \int_{A_2} \vec{v} \cdot d\vec{A} = -\Psi_1$$

 $\Psi_1 + \Psi_2 = \Psi = \oint_A \overleftrightarrow{v} \cdot d\overrightarrow{A} = 0$

Fluß ohne Quelle

Durch den Ring im Integral wird angedeutet, daß das *Integrationsgebiet eine geschlossene Hüllfläche* ist

b) Fluß durch eine geschlossene Hüllfläche mit Quelle:



$$\Psi = \oint_{A} \vec{v} \cdot d\vec{A} \neq 0$$

Fluß mit Quelle

Der Fluß eines Vektorfeldes \vec{v} durch eine geschlossene Fläche A zeigt also an, ob sich in A eine

- Quelle ($\psi > 0$) befindet, oder eine
- Senke $(\psi < 0)$, oder ob A ganz einfach
- durchflossen wird ($\Psi = 0$)

1.4.2 Die Zirkulation eines Vektorfeldes



Seiltrommel als "anschauliches" Vektorfeld.

Man kann an jedem Punkt der Trommel die Kraftrichtung und Größe der Kraft messen. Also: Vektorfeld $\vec{F} = \vec{F}(x, y, z)$

Besser wählt man hier Zylinderkoordinaten: $\vec{F} = \vec{F}(r, x, \phi)$

- Dann ist Kraftrichtung immer tangential an Kreise.
- Die Größe der Kraft hängt nur von dem Radius r ab.

Gesucht: Arbeit bei Bewegung längs eines Weges Γ .

Seite 12

Anschauliche Einführung des Linienintegrals





Teilfläche: $F_i = f_i \cdot \delta x_i$ Teilarbeit: $W_i = \overrightarrow{F}_i \cdot \overrightarrow{\delta s}_i$ Fläche (hier F:= Fläche)

 $F = \sum_{i} f_{i} \cdot \delta x_{i}$ Arbeit längs $\Gamma: W = \sum_{i} \overrightarrow{F}_{i} \cdot \overrightarrow{\delta s_{i}}$ (hier F:= Kraft)

 $\delta x_i \rightarrow 0$

 $\delta \vec{s}_i \rightarrow 0$ bei

unendlich viele Schritte,

keine Nummern, dafür

Bezeichnung des

statt $\sum \rightarrow \int$

Integrationsgebiets (hier $\Gamma = \text{Weg } a \rightarrow b$)

unendlich viele Streifen, keine Nummern, dafür Bezeichnungen des Integrationsgebiets (hier Intervall $a \dots b$)

statt $\sum \rightarrow \int$

statt $\delta \rightarrow d$

statt $\delta \rightarrow d$

also:
$$F = \int_{a}^{b} f \cdot dx$$

f ist Funktion von (x), also auf einem eindimensionalem Gebiet definiert,

eigentlich:
$$F = \int_{a}^{b} f(x) \cdot dx$$

also:
$$W = \int_{a}^{b} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

 \acute{F} ist Funktion von (x, y, z), also auf einem dreidimensionalen Gebiet definiert,

eigentl.:
$$W = \int_{a}^{b} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{s}$$

oder: $W = \int_{\Gamma} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{s}$

bei

In dieser Vorlesung ist keine allgemeine Berechnung solcher Integrale erforderlich. Es werden nur zwei Spezialfälle berechnet:

Spezialfall 1:

 $\vec{F} \parallel d\vec{s}$ und F = const. auf Weg Γ , d.h. längs des gesamten Integrationsweges Γ stimmt Richtung von \vec{F} und $d\vec{s}$ überein und der Winkel zwischen \vec{F} und $d\vec{s}$ ist Null($\alpha = 0^{\circ}$). Dann ist

$$\vec{F} \cdot d\vec{s} = F \cdot ds \cdot \cos \alpha = F \cdot ds$$

und weil $F = const.$ auf Γ , ist

$$\int_{\Gamma} \overrightarrow{F} \cdot d\overrightarrow{s} = F \cdot \int_{\Gamma} ds$$

Weil die Summe aller Wegelemente ds desWeges Γ also $\int_{\Gamma} ds$ gerade der Gesamtweg ist, gilt: $\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s} = F \cdot Gesamtweg$ für $\vec{F} \parallel d\vec{s}$ und F = const.

Spezialfall 2:

 $\vec{F} \perp d\vec{s}$ d.h. längs des gesamten Integrationsweges ist $\alpha = 90^{\circ}$. Dann ist

$$\vec{F} \cdot d\vec{s} = F \cdot ds \cdot \cos \alpha = 0$$
 und
 $\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$ für $\vec{F} \perp d\vec{s}$

Häufig interessiert man sich für Linienintegrale längs eines geschlossenen Weges Γ , also z.B. für $\int_{\Gamma = geschlossenerWeg} \vec{F} \cdot d\vec{s}$

Man schreibt statt "geschlossener Weg" ein Ringsymbol in das Integralzeichen, also $\oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s}$

Mit diesen Grundkenntnissen über Linienintegrale können wir zurückkommen zu dem anschauliches Beispiel für ein Vektorfeld, zur Seiltrommel. Hier ist

- *die Richtung* der Kraft \vec{F} immer *tangential* und
- der Betrag \vec{F} der Kraft \vec{F} nur von r abhängig. Dieser Betrag der Kraft läßt sich aus dem Drehmoment bestimmen:

 $F(r) \cdot r = const = F_0 \cdot r_0$ und damit $F(r) = F_0 \cdot r_0 / r$

a) Umlauf auf geschlossenem Kreis mit Radius r



Hier gilt Spezialfall 1,

- weil $\vec{F} \parallel d\vec{s}$ (\vec{F} und $d\vec{s}$ tangential) und
- weil mit *r* der Betrag *F* der Kraft auf dem Integrationsweg Γ konstant ist (*F*(*r*) = $F_0 \cdot r_0 / r = const.$)

$$W = \oint_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \oint_{\Gamma} F \cdot ds = F \oint_{\Gamma} ds = F \cdot Gesamtweg =$$
$$= F \cdot 2\pi r = F_0 \cdot (r_0/r) \cdot 2\pi r = F_0 \cdot 2\pi r_0$$

Dieses Ergebnis $W = Gewichtskraft \cdot Hubweg$ ist sehr plausibel, weil sich bei der Bewegung eines Punktes der Seiltrommel auf einer geschlossenen Kreisbahn diese um eine volle Umdrehung dreht und das Gewicht F_0 um den Umfang $2\pi r_0$ gehoben wird

b) Umlauf auf Weg aus radialen und tangentialen Abschnitten.



Auf den *tangentialen* Wegstücken (Kreisbögen) gilt - wie oben -Spezialfall 1. Auf den *radialen* Wegstücken gilt Spezialfall 2, weil $\vec{F} \perp d\vec{s}$. Weiterhin gilt:

Grundbegriffe und Werkzeuge

$$\oint_{\Gamma} = \int_{\Gamma_1} + \int_{\Gamma_2} + \int_{\Gamma_3} + \int_{\Gamma_4}$$

Dann ist aber

$$W = \oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = \pi r_0 F_0 + 0 + \pi r_0 F_0 + 0 = 2\pi r_0 F_0$$

d. h. wir erhalten das gleiche Ergebnis wie bei der Bewegung auf einer Kreisbahn.

c) Umlauf auf beliebigem geschlossenen Weg um die Achse



Jeder beliebige Weg kann aus radialen und tangentialen Wegelementen zusammengesetzt werden, wenn man deren Länge gegen Null gehen läßt. Auch dann gilt weiterhin das Ergebnis

$$\oint \vec{F} d\vec{s} = 2\pi r_0 F_0$$

Dies ist leicht einzusehen, weil bei Umlauf eines Punktes um die Achse bei beliebigen Wegen sich die Trommel um eine volle Umdrehung dreht.

Man nennt das $\oint \vec{F} d\vec{s}$ die Zirkulation eine Vektorfeldes.

d) Wenn der Integrationsweg die Achse nicht umfaßt



Merke: Ein Vektorfeld \vec{F} ist *zirkulationsfrei*, wenn für *alle Wege* $\oint_{\Gamma} \vec{F} d\vec{s} = 0$ ist. Im Beispiel ist dies ja nicht für alle Wege der Fall!

2 Der Stromkreis

2.1 Bewegte Ladungen

Bei nicht homogener Verteilung positiver und negativer Ladung: Aufbau eines elektrischen Feldes \vec{E}

- Kraft $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$ auf jede Ladung q
- Antriebskraft (elektromotorische Kraft, EMK) für Ausgleichsvorgang ist vorhanden.
- Wenn Verbindungsweg vorhanden, kann der Ausgleich durch Bewegung der Ladung stattfinden.

Beispiel: Zwei Metallplatten mit Elektronenüberschuß (-), bzw. Elektronenmangel (+).



Man kann den Ausgleichsvorgang als Funktion der Zeit beobachten.

- Kupferdraht, Silberdraht usw.: schneller Ausgleich
- Holzstab, Faden usw.: langsamer Ausgleich,

d.h. transportierte Ladungsmenge pro Zeit ist unterschiedlich.

Man definiert: Die elektrische Stromstärke *I* ist die pro Zeiteinheit durch einen gegebenen Querschnitt hindurchfließende Ladungsmenge $I = \delta q / \delta t$.

Für zeitlich veränderliche Ströme wählt man $\delta t \rightarrow 0$, also

I = dq / dt Definition der Stromstärke

Die Einheit der Stromstärke heißt Ampere (Basiseinheit im MKSA-System); [I] = A = Ampere

2.2 Quellen

Beim Ausgleichsvorgang kommt die Antriebskraft (\vec{E} -Feld, EMK bzw. Spannung *U*) aus der ungleichen Ladungsverteilung nimmt also zeitlich ab.

Einen *Gleichstrom* erhält man, wenn die Elektromotorische Kraft (EMK), auch *Quellspannung* bzw. *Urspannung* trotz des fließenden Stromes *I* konstant bleibt, wenn also zur Erhaltung des Überschusses (-) bzw. Mangels (+) Ladung nachgeliefert wird

Dies geschieht durch

- chemische Vorgänge (Batterien, Akkumulatoren),
- mechanische Ladungstrennung (Reibung usw.),
- Induktionsvorgänge (Generatoren),
- photoelektrischen Effekt (Solarzellen)

wobei mechanische, chemische Energie bzw. Strahlungsenergie in elektrische Energie umgewandelt wird.

Es wird also zwischen zwei Polen eine konstante Spannung erzeugt, man spricht von einer *Spannungsquelle*



Der *Zählpfeil* wird so definiert, daß er vom positiven Pol (Elektronenmangel) zum negativen Pol (Elektronenüberschuß) zeigt.

Die *technische Stromrichtung* (Zählpfeilrichtung) ist also der *Bewegungsrichtung der Elektronen entgegengesetzt und* stimmt mit der Bewegungsrichtung *positiver* Ladungsträger überein (z.B. mit der Bewegungsrichtung positiver Ionen)

Verbindet man beide Pole einer Quelle mit einem Leiter, so fließt ein Strom konstanter Stärke an jeder Stelle dieses Stromkreises, also ein *Gleichstrom*.

Seite 18

2.3 Stromstärke und Stromdichte

Beschreibung der Stromstärke ist möglich

- entweder über $I = \frac{dq}{dt}$
- oder durch Ladungsdichte ρ und Geschwindigkeit *v* der Ladungsträger, die durch Leiterquerschnitt *A* laufen.

Ladungsdichte
$$\rho = \frac{\delta q}{\delta V} = \frac{Ladung}{Volumen}$$



Bei gleichförmiger Geschwindigkeit v der Ladungsträger und bei gleichförmiger Verteilung über den senkrechten Querschnitt A, ist

$$I = \delta q / \delta t = \rho \cdot \delta V / \delta t = \rho \cdot A \cdot \delta l / \delta t = \rho \cdot A \cdot v$$

oder $I/A = \rho \cdot v$

Man bezeichnet I/A = Strom pro Fläche als Stromdichte *S*, also $S = \rho \cdot v$. Im allgemeinen ist aber die Geschwindigkeit der Ladungsträger *nicht* gleichförmig und senkrecht zum Querschnitt *A* und die Stromdichte \dot{S} ist ein Vektor, dessen Richtung durch die Bewegungsrichtung der Ladungsträger festgelegt wird zu

$$\vec{S} = \rho \cdot \vec{v}$$

Die Stromdichte ist also an unterschiedlichen Stellen des Leiters unterschiedlich, hängt vom Ort (x,y,z) ab und ist demzufolge ein *Feld (Strömungsfeld)*, also genauer

$$\vec{S}(x, y, z) = \rho \cdot \vec{v}(x, y, z)$$

Berechnet man den Fluß dieses Vektorfeldes (siehe Werkzeuge, 1.4.1), so läßt sich leicht der Gesamtstrom *I* durch einen beliebigen Leiterquerschnitt *A* berechnen.



Für ein Flächenelement $d\vec{A}$ ist der Teilfluß

$$\vec{S} \cdot d\vec{A} = \rho \cdot \vec{v} \cdot d\vec{A} = \rho \cdot v \cdot dA \cdot \cos \alpha$$

Zerlegt man \vec{v} bzw. \vec{S} in Komponenten *parallel* bzw. *senkrecht* zur Oberfläche des Elements $d\vec{A}$, so ist in der obigen Gleichung $v \cdot \cos \alpha = v_{\perp}$ die senkrechte Komponente von \vec{v} und

$$\vec{S} \cdot d\vec{A} = \rho \cdot v_{\perp} \cdot dA$$

Für senkrecht zur Oberfläche mit $v = v_{\perp}$ laufende Ladungen galt aber $dI/dA = \rho \cdot v_{\perp}$. Dann ist

$$\vec{S} \cdot d\vec{A} = \rho \cdot v_{\perp} \cdot dA = (dI/dA) \cdot dA = dI$$

und für die gesamte Fläche A ist $I = \int_A dI$ und somit

$$I = \int_{A} dI = \int_{A} \vec{S} d\vec{A} = \int_{A} \rho \cdot \vec{v} d\vec{A}$$

Also: Gleiche Stromstärke I aus vielen Ladungsträgern (großes ρ) bei kleiner Geschwindigkeit \vec{v} oder wenigen Ladungsträgern bei großer Geschwindigkeit oder bei beliebiger Geschwindigkeitsverteilung.

Ebenso: Gleiche Stromstärke I aus *positiven* Ladungsträgern ρ mit *positiver* Geschwindigkeit \vec{v} wie aus *negativen* Ladungsträgern - ρ mit *negativer* Geschwindigkeit - \vec{v} oder *beliebiger Mischung*.

Merke: Bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Hall-Effekt) hängen die *äußeren Wirkungen* des Stromes I *nicht* vom Vorzeichen der beteiligten Ladungsträger ab. Daher kann in E-Technik festgelegt werden: *Flußrichtung des Stromes ist Bewegungsrichtung der positiven Ladungen.* *Beachte:* Nach 1.4.1 war $\Psi = \int_{A} \vec{v} \cdot d\vec{A} \, das \, (Volumen/Zeit) \, das$ sich durch A bewegte. Dann ist $\rho \cdot \Psi = \int_{A} \rho \cdot \vec{v} \cdot dA = \int_{A} \vec{S} \cdot d\vec{A}$, also $(Ladungsdichte \cdot Volumen/Zeit)$ die Ladung, die sich pro Zeit durch den Leiterquerschnitt bewegt, also der Strom *I*.

2.4 Potentielle Energie einer Ladung und Spannung

Ohne Magnetfeld $(\vec{B} = 0)$ ist die Kraft im elektrischen Feld \vec{E} auf Ladung q gegeben durch $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$ und die Energie, die eine Ladung q bei Bewegung im \vec{E} -Feld *aufnimmt* (die potentielle Engerie der Ladung), ist

$$-dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = q \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

 $\begin{vmatrix} & & \\ &$

Beachte: Bei Bewegung *in* Feldrichtung ist $dW = -(q \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s})$ *negativ* d. h. die Ladung *verliert* potentielle Energie. (Vergleiche: Masse, die in Richtung des Erdfeldes fällt, verliert Energie!)

Die Änderungen dW der potentiellen Energie W_{ab} auf dem Weg von $a \rightarrow b$ einer Ladung kann man aufsummieren zu

$$-W(a \to b) = \int_a^b q \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s}.$$

Man kann plausibel machen (und später beweisen), daß die Energieänderung $W(a \rightarrow b)$ nur von der potentiellen Energie W(a) im Punkt a und W(b) im Punkt b und nicht vom Weg des Ladungsträgers abhängt. W(a) und W(b) sind der Ladung proportional und man schreibt deshalb

$$W(a) = q \cdot \varphi(a)$$
 bzw. $W(b) = q \cdot \varphi(b)$

und nennt $\phi(a)$ bzw. $\phi(b)$ das Potential von Punkt a bzw. von Punkt b. Dann ist aber

$$-W(a \to b) = -q \cdot [\phi(b) - \phi(a)] = q \cdot \int_a^b q \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Die *Potentialdifferenz* $[\varphi(a) - \varphi(b)]$ spielt in der Elektrotechnik eine wichtige Rolle. Sie bekommt einen eigenen Namen U_{ab} und heißt *elektrische Spannung. Es ist also*

$$U_{ab} = \varphi(a) - \varphi(b) = \int_{a}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{s}$$
 Spannung, Potentialdifferenz

Die Richtung $a \rightarrow b$ ist die Zählpfeilrichtung der (skalaren) Spannung.

Die Einheit der Spannung ist 1 Volt, also [U] = 1Volt = 1V

2.5 Metallische Leiter

2.5.1 Leitungsmechanismen

Pro Atom gibt es wenigstens ein freies Elektron, d.h. wenigstens circa 10^{23} /cm³. Sie bewegen sich ungeordnet wie Gasmoleküle, ohne Vorzugsrichtung.

Bei einer Spannung U_{ab} zwischen den Enden des Leiters ist ein \vec{E} -Feld vorhanden, d.h. Kraft $\vec{F} = -e \cdot \vec{E}$ beschleunigt alle Elektronen in Richtung - \vec{E} .

Nach kurzer Laufstrecke erfolgen Stöße mit dem "Atomgitter" und Streuung der Elektronen in alle Richtungen (Flipper).

Also: Beschleunigung wird nach kurzer Zeit unterbrochen und $v_e = b \cdot t$ bleibt klein. Nur eine mittlere Driftgeschwindigkeit \vec{v} , die proportional zu \vec{E} ist, stellt sich ein:

$$\vec{v} = -\mu_{e} \cdot \vec{E}$$

Die Proportionalitätskonstante μ_e heißt *Beweglichkeit* der Elektronen.

Sind *N* Leitungselektronen im Volumen *V*, so ist durch n = N/V und die Elementarladung -*e* auch die Ladungsdichte $\rho = -n \cdot e$ bekannt.

Mit ρ und \vec{v} läßt sich aber auch \vec{S} berechnen

$$\dot{S} = \rho \cdot \dot{v} = (-n \cdot e) \cdot (-\mu_e \cdot \vec{E}) = \kappa \cdot \vec{E}$$

Die Proportionalitätskonstante $\kappa = \mu_e \cdot e \cdot n$ faßt die Materialeigenschaften zusammen und heißt *spezifische Leitfähigkeit*.

Der Kehrwert $\rho_R = 1/\kappa$ heißt spezifischer Widerstand.

Bei konstanter Temperatur ist in Metallen κ (praktisch) konstant, also unabhängig von \vec{S} und \vec{E} (*Ohm'sches Gesetz*).

2.5.2 Anwendung des Ohm'schen Gesetzes

In der Praxis verwendet man häufig metallischer Leiter der Länge l mit Querschnitt A. Dann verläuft auch \vec{E} in Leiterrichtung und damit in Richtung des Wegelements ds. Es gilt Spezialfall 1 für das Linienintegral und die Spannung U_{ab} ist



$$U_{ab} = \int_{a}^{b} \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot \int_{a}^{b} ds = E \cdot l,$$

Mit \vec{E} ist auch die Stromdichte $\vec{S} = \kappa \cdot \vec{E}$ überall gleich und parallel zur Flächennormalen, d.h. zur Berechnung des Stromes gilt bei der Integration *Spezialfall 1*

$$I = \int_{A} \vec{S} \cdot d\vec{A} = S \cdot \int_{A} dA = S \cdot A$$

oder $I = \kappa \cdot E \cdot A$

zusammen mit $U_{ab} = E \cdot l$ ergibt sich eine Beziehung zwischen Spannung U_{ab} und Strom I

$$U_{ab} = \frac{l}{\kappa \cdot A} \cdot I = \frac{\rho_R \cdot l}{A} \cdot I$$

Diese Beziehung zwischen den *integralen Größen* U_{ab} und *I* wurde durch Integrieren der Beziehung zwischen \vec{E} und \vec{S} gewonnen.

Man nennt die Proportionalitätskonstanten zwischen U und I den elektrischen Widerstand R des Leiters, also

 $R = l/(\kappa \cdot A)$ bzw. $R = \rho_R \cdot l/A$ elektrischer Widerstand

Den Kehrwert nennt man den elektrischen Leitwert G, also

G = 1/R elektrischer Leitwert

Damit kann man also schreiben

 $U = R \cdot I$ oder $I = G \cdot U$ Ohm'sches Gesetz

Bei konstanter Temperatur ist R bzw. G in Metallen konstant (Ohm'sches Gesetz) und somit sind Spannung und Stromstärke einander proportional. Dies ist gleichwertig mit der differentiellen Form

$$\vec{E} = \rho_R \cdot \vec{S}$$
 oder $\vec{S} = \kappa \cdot \vec{E}$

Der ohm'sche Widerstand R bzw. der Leitwert G sind wichtige Größen in der Elektrotechnik und die Einheiten [R] bzw. [G] erhalten eigene Namen

 $[R] = 1Ohm = 1\Omega = 1V/A;$ [G] = 1Siemens = 1S = 1A/V;Die Einheiten der Konstanten ρ_R und κ sind somit $[\rho_R] = \Omega \cdot m \text{ und } [\kappa] = S/m$

2.5.3 Temperaturabhängigkeit des Widerstandes

Im allgemeinen ist *R* temperaturabhängig, also: R = R(T), z.B. bei Kupfer:



Da p in einem großen Bereich linear mit der Temperatur geht,

kann man von ρ_{RO} auf $\rho_R(T)$ schließen

$$\rho_R(T) = \rho_{R0} \cdot (1 + \alpha(T - T_0)).$$

Die Konstante ρ_{RO} ist der spezifische Widerstand bei $T = T_0$; α hängt i. a. etwas von der Wahl von T_o ab.

Z.B. wird für $T_0 = 20^{\circ} = 293K$ der Wert von α mit α_{20} gekennzeichnet und beträgt $\alpha_{20} = 3,93 \cdot 10^{-3}/K$.

Dieser *Temperaturkoeffizient* α ist bei vielen Stoffen positiv, bei manchen auch negativ.

Für manche Anwendungen möchte man eine möglichst geringe Temperaturabhängigkeit, also $\alpha \approx 0$. Dies läßt sich bei einigen Legierungen erreichen, z. B. *Konstantan* (54% Cu, 45% Ni, 1% Mn) mit $\alpha = -0.0035 \cdot 10^{-3} / K$.

Wenn der lineare Bereich für die geforderte Berechnung zu klein ist oder die Linearität zu gering ist, verwendet man auch eine *quadratische Näherung*:

$$\rho_{R}(T) = \rho_{R0} \cdot (1 + \alpha \cdot (T - T_{0}) + \beta \cdot (T - T_{0})^{2})$$

Bei einigen Metallen geht $\rho_R(T)$ bei T = 0 nicht exakt auf den Wert Null.

Bei *Supraleitern* springt $\rho_R(T)$ bereits unterhalb einiger K auf *exakt Null* (z. B. in Quecksilber bei 4,2K).



3 Gleichstromschaltungen

3.1 Strom und Spannung im einfachen Stromkreis

Einfacher Stromkreis: Eine Spannungsquelle, ein Verbraucher



Nur bei *unendlich hoher Leitfähigkeit* der Verbindungsleitungen VL_1 und VL_2 ist U_V am Verbraucher gleich U_G am Generator.

In der Praxis: Widerstand der Verbindungsleitung

$$R_L = \frac{\rho_R \cdot 1}{A}$$

l = Länge, $A = Querschnitt \rho_R = spezif$. Widerstand.

Man denkt sich diesen Widerstand in den Bauelementen R_{LI} und R_{L2} vereinigt und betrachtet die Symbole für Leitungen (-----) als unendlich leitfähig. R_L ersetzt also die Leitungen und heißt Ersatz-widerstand.



Stromkreis unter Berücksichtigung des Widerstands der Verbin-

dungsleitungen

Damit ergibt sich innerhalb des Stromkreises folgender *Potentialverlauf*



Im Generator: Anhebung des Potentials von φ_1 auf φ_2 . Auf *idealen Verbindungsleitungen:* konstantes Potential. *Über den Widerständen:* Abfall des Potentials von $\varphi_2 \rightarrow \varphi_{3;}$ $\varphi_3 \rightarrow \varphi_4$ und $\varphi_4 \rightarrow \varphi_1$. Der Stromkreis *schließt* sich an Klemme 1 mit Potential φ_1 .

D.h. bei Umlauf von einem beliebigen Anfangspunkt durch den Stromkreis zurück zu diesem Anfangspunkt ist die *Potentialdifferenz* = Null.

Also: Für Umlauf in Zählpfeilrichtung (ZPR) des Stromes:

$$0 = -U_G + U_{L1} + U + U_{L2}$$

Mit dem Ohm'schen Gesetz lassen sich die Spannungen durch die Widerstände ausdrücken, also: $U_{L1} = I \cdot R_{L1}$; $U = I \cdot R_V$; und $U_{L2} = I \cdot R_{L2}$. Dann ist

$$U_G = I \cdot (R_{L1} + R_V + R_{L2})$$

Damit läßt sich der Strom I berechnen zu

$$I = U_G / (R_{L1} + R_V + R_{L2})$$

und die Spannung U am Verbraucher ist

$$U = U_G - U_{L1} - U_{L2} = U_G - (R_{L1} + R_{L2}) \cdot I$$

D.h.: Infolge der endlichen Leitfähigkeit der Verbindungsdrähte *sinkt die Verbraucherspannung mit dem Strom I* ab.

Festlegung der ZPR: Im bisher verwendeten Zählpfeilsystem war am *Verbraucher* Zählpfeil für *U* und *I* in der *gleichen* Richtung.

Dieses System heißt daher Verbraucherzählsystem.

Legt man dagegen fest, daß die Zählpfeile von *U* und *I* am *Generator* die gleiche Richtung haben sollen, so spricht man vom *Generatorzählpfeilsystem*.

3.2 Zweipole

Alle im Beispiel gezeigten Elemente des Stromkreises (Spannungsquelle, Widerstände) haben *zwei Anschlüsse* und werden deshalb als *Zweipole* bezeichnet. Bei einem Zweipol interessiert man sich

- nicht für Schaltungsdetails im Inneren, sondern
- *nur* für die *Strom-Spannungscharakteristik* I = f(U), die man *von außen* bestimmen kann.

Definition: Zweipole heißen *linear*, wenn die Beziehung I = f(U) (Strom-Spannungs-Charakteristik) *linear* ist, d.h. wenn gilt

 $U = a + b \cdot I$ oder $I = p + q \cdot U$.

Man unterscheidet noch einmal

Passive lineare Zweipole:

d.h. es ist *keine Strom- oder Spannungsquelle* im Zweipol enthalten (passiv) und es ist $I = G \cdot U$ bzw. $U = R \cdot I$ (linear). Beispiele: Ohm'sche Widerstände und beliebige Kombinationen daraus.

Aktive lineare Zweipole:

d.h. der Zweipol kann elektrische Energie abgeben (aktiv) und es ist $U = a + b \cdot I$ bzw. $I = p + q \cdot U$ (linear). Beispiel: *Realer Generator*, bei dem die Klemmenspannung vom Strom *I* abhängt.

Man kann einen realen Generator durch ein *Ersatzschaltbild* aus einem *idealen* Generator und einem *Widerstand* darstellen. Eine solche Spannungsquelle zeigt *von außen* die gleiche Strom-Spannungscharakteristik, ersetzt also die reale Spannungsquelle für unsere Betrachtungen und heißt deshalb *Ersatzspannungsquelle*.

Es gilt: $U = U_G - U_R = U_G - R \cdot I = a + b \cdot I$, d.h. die Ersatzspannungsquelle ist ein *linearer, aktiver Zweipol*.



3.3 Die Kirchhoffschen Regeln

Beim Zusammenschalten mehrerer Zweipole ergeben sich netzartige Strukturen, sogenannte *Netzwerke*, z. B.



Ein Netzwerk besteht aus:

- Zweigen von Zweipolen
- Knoten, an denen Zweige zusammenstoßen und
- *Maschen*, das sind beliebige geschlossene Wege im Netzwerk, bei denen kein Zweig oder Knoten mehrfach durchlaufen wird.

Für die *Knoten* und *Maschen* lassen sich einfache Gesetzmäßigkeiten (Regeln) formulieren, die die Berechnung der Spannungen und Ströme in beliebigen Netzwerken ermöglichen.

a) Die Kirchhoff'sche Knotenregel



In einen Knoten darf sich keine Ladung stauen (wie z.B. Wasser in einem Gummiball). Also muß gelten

 \rightarrow Summe aller auf einen Knoten zufließenden Ströme = Summe aller vom Knoten wegfließenden Ströme.

Für eine mathematische Beschreibung dieser Regel muß man eine für alle Ströme einheitliche Bezugsrichtung festlegen.

- Der Strom I_i im Zweig *i* zählt *positiv*, wenn die technische Stromrichtung *zum Knoten hin* zeigt. Dies ist der Fall bei ZPR zum Knoten und positivem Vorzeichen, oder bei ZPR weg vom Knoten und negativem Vorzeichen
- Der Strom I_i im Zweig *i*, zählt *negativ*, wenn die technische Stromrichtung *vom Knoten weg* zeigt. Dies ist der Fall bei ZPR zum Knoten und negativem Vorzeichen, oder bei ZPR weg vom Knoten und positivem Vorzeichen

Mit dieser Vereinbarung gilt

 $\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$ Kirchhoff'sche Knotenregel

b) Die Kirchhoff'sche Maschenregel:



Seite 30

In *diesem Beispiel* einer Masche haben die sechs Knoten die Potentiale φ_a , φ_b , φ_c , φ_d , φ_e und φ_f . Bezeichnet man die beteiligten Spannungen mit $\varphi_a - \varphi_b$, $\varphi_b - \varphi_c$, und $\varphi_f - \varphi_a$, so gilt:

$$(\varphi_a - \varphi_b) + (\varphi_b - \varphi_c) + (\varphi_c - \varphi_d) + (\varphi_d - \varphi_e) + (\varphi_e - \varphi_f) + (\varphi_f - \varphi_a) = 0$$

weil ja die Potentialdifferenz bei einem beliebigen Umlauf in einer Masche zwischen Anfangs- und Endpunkt (beides gleich!) Null ist.

Für eine allgemeine mathematische Beschreibung des obigen Beispiels muß man eine Umlaufrichtung festlegen, auf die sich die ZPR der Spannungen U_i bezieht. (siehe Abb.)

- Eine Spannung zählt *positiv*, wenn sie *positives* Vorzeichen hat und die ZPR mit der Umlaufrichtung *übereinstimmt*, oder wenn sie *negatives* Vorzeichen hat und die ZPR der Umlaufrichtung *entgegengesetzt* ist.
- Eine Spannung zählt *negativ*, wenn sie *negatives* Vorzeichen hat und die ZPR mit der Umlaufrichtung *übereinstimmt*, oder wenn sie *positives* Vorzeichen hat und die ZPR der Umlaufrichtung *entgegengesetzt* ist.

Mit dieser Vereinbarung gilt

$\sum_{i=1}^{n} U_i = 0$ Kirchhoff'sche Maschenregel

Die Kirchhoff'sche Maschenregel gilt nicht nur für geschlossene Umläufe in Maschen eines Netzwerks, sondern für *jeden* geschlossenen Umlauf.

Beispiel: Ersatzspannungsquelle:


3.4 Serien- und Parallelschaltung von Widerständen

3.4.1 Serienschaltung



Maschenregel:

$$\sum_{i=0}^{n} U_{i} = -U_{0} + \sum_{i=1}^{n} U_{i} = 0 \text{ oder } U_{0} = \sum_{i=1}^{n} U_{i} = \sum_{i=1}^{n} I_{i} \cdot R_{i}$$

Knotenregel:

Alle Ströme $I_i = I$ sind gleich, weil im einfachen Stromkreis zu jedem Knoten nur zwei Zweige führen, deren Sröme in Summe gleich Null sind. Damit gilt

$$U_{0} = \sum_{i=1}^{n} I_{i} \cdot R_{i} = \sum_{i=1}^{n} I \cdot R_{i} = I \cdot \sum_{i=1}^{n} R_{i}$$

Bezeichnet man

$$R = \sum_{i=1}^{n} R_i$$
 als Gesamtwiderstand der Reihenschaltung,

und $U = U_0$ als die Gesamtspannung, so gilt

 $U = I \cdot R ,$

Also: Bei einer Reihenschaltung addieren sich die Teilwiderstände R_i zu einem Gesamtwiderstand R.

3.4.2 Parallelschaltung





Für jeden der Knoten also z. B. für den unterer Knoten gilt

$$\sum_{i=0}^{n} I_{i} = -I_{0} + \sum_{i=1}^{n} I_{i} = 0$$

oder

$$I_0 = \sum_{i=1}^{n} I_i = \sum_{i=1}^{n} U_i \cdot G_i$$

Maschenregel:

Alle Spannungen $U_i = U$ sind gleich, weil beliebige Paare von Widerständen Maschen mit zwei Zweigen bilden, deren Spannungen in Summe Null sind. Somit gilt

$$I_{o} = \sum_{i=1}^{n} U_{i} \cdot G_{i} = \sum_{i=1}^{n} U \cdot G_{i} = U \cdot \sum_{i=1}^{n} G_{i}$$

Bezeichnet man

 $G = \sum_{i=1}^{n} G_i$ als den Gesamtleitwert der Parallelschaltung,

und $I = I_0$ als den Gesamtstrom, so gilt

$$I = G \cdot U,$$

Also: Bei einer Parallelschaltung addieren sich die Leitwerte G_i bzw. die Kehrwerte $1/R_i$ der Widerstände zum Leitwert G bzw. Kehrwert 1/R des Gesamtwiderstandes.

3.4.3 Einfache Widerstandsnetzwerke

Beispiel:



Der Gesamtwiderstand *R* zwischen den Klemmen 1 und 2 kann bereits mit den bekannten Regeln für Reihen- und Parallelschaltung schrittweise berechnet werden.

Schritte:

 $R_{123} = R_1 + R_2 + R_3 \quad \text{(Reihenschaltung)}$ $\frac{1}{R_{12345}} = \frac{1}{R_{123}} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \quad \text{(Parallelschaltung)}$ $R_{123456} = R_{12345} + R_6 \quad \text{(Reihenschaltung)}$ $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_{123456}} + \frac{1}{R_7} \quad \text{(Parallelschaltung)}$

3.5 Ersatzquelle

3.5.1 Ersatzspannungsquelle

Ersatzschaltbild des linearen aktiven Zweipols



Das Klemmenverhalten $U = U_0 - R_i \cdot I$ (Strom-Spannungs-Charakteristik) einer *realen* Spannungsquelle wird durch obige *Ersatz*-

spannungsquelle richtig beschrieben. Man nennt

- U: Klemmenspannung
- *I:* Klemmenstrom
- U_0 : Quellenspannung und
- R_i : Innenwiderstand

Betrachtet man die Ersatzspannungsquelle als Zweipol, so sind U_0 und R_i von außen nicht zugänglich und müssen durch Messung von U und I bestimmt werden.

Die *lineare* Strom-Spannungs-Kennlinie $U = U_0 - R_i \cdot I$ kann durch *zwei beliebige* Meßwertpaare (U,I) festgelegt werden, besonders *vorteilhaft* sind jedoch Messungen bei *Leerlauf* und *Kurzschluß*.

Leerlauf: Betriebszustand, in dem kein Strom fließt (I = 0).

 U_L : Leerlaufspannung = Klemmenspannung U bei I = 0.

Mit I = 0 wird der Spannungsabfall am Innenwiderstand R_i zu Null und die Quellspannung wird als Klemmenspannung meßbar: $U_o = U_L = U(I = 0)$

Kurzschluß: Betriebszustand, in dem beide Klemmen auf gleichem Potential liegen (U = 0).

 I_K : Kurzschlußstrom = Strom *I* bei Klemmenspannung U = 0.

Mit U = 0 liegt die gesamte Quellspannung am Innenwiderstand und dieser wird als Quotient aus Quellspannung und Kurzschlußstrom meßbar:

 $I_{K} = U_{0}/R_{i} = I(U = 0)$, und damit $R_{i} = U_{0}/I_{K} = U_{L}/I_{K}$

3.5.2 Ersatzstromquelle

Ersatzschaltbild des linearen aktiven Zweipols.



Das Klemmenverhalten $I = I_0 - G_i \cdot U$ (Strom-Spannungs-Charakteristik) einer *realen* Stromquelle wird durch obige *Ersatz-stromquelle* richtig beschrieben. Man nennt

- U: Klemmenspannung
- *I:* Klemmenstrom
- I_0 : Quellstrom und
- G_i : Leitwert des Innenwiderstands

Betrachtet man die Ersatzstromquelle als *Zweipol*, so sind I_0 und $G_i = 1/R_i$ von außen nicht zugänglich und müssen durch Messung von *U* und *I* bestimmt werden.

Die *lineare* Strom-Spannungs-Kennlinie $I = I_0 - G_i \cdot U$ kann durch *zwei beliebige* Meßwertpaare (*U*,*I*) festgelegt werden, besonders *vorteilhaft* sind jedoch Messungen bei *Leerlauf* und *Kurzschluß*.

Kurzschluß: Betriebszustand, in dem beide Klemmen auf gleichem Potential liegen (U = 0).

 I_K : Kurzschlußstrom = Strom I bei Klemmenspannung U = 0.

Mit U = 0 ist $I_G = G_i \cdot U = 0$ und der gesamte Quellstrom fließt am Innenwiderstand vorbei, wird also als Kurzschlußstrom direktmeßbar:

 $I_0 = I_K = I(U = 0)$

Leerlauf: Betriebszustand, in dem kein Strom fließt (I = 0).

 U_L : Leerlaufspannung = Klemmenspannung U bei I = 0.

Mit I = 0 fließt der gesamte Quellstrom durch den Innenwiderstand R_i und dieser wird als Quotient aus Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom von außen messbar:

 $R_i = U_L / I_0 = U_L / I_K$

3.5.3 Allgemeine Ersatzquelle

Ersatzspannungsquelle und Ersatzstromquelle sind gleichwertig und lassen sich eindeutig ineinander umrechnen.



 $R_i = U_L / I_K R_i = U_L / I_K$

$$U = U_L - R_i \cdot I I = I_K - G_i \cdot U$$

weil $U_L = R_i \cdot I_K$ weil $I_K = U_L/R_i$ ist $U = R_i(I_K - I)$ ist $I = (U_L - U)/R_i$ oder $G_i \cdot U = I_K - I$ oder $R_i \cdot I = U_L - U$ $I = I_K - G_i \cdot U$ $U = U_L - R_i \cdot I$

Spezialfälle:

Ersatzspannungsquelle

Ersatzstromquelle

mit $R_i = 0$ ist U unabhängig von I, also Ideale Spannungsquelle

mit $G_i = 0$ ist I unabhängig von U, also Ideale Stromquelle





mit $I_0 = 0$ (Unterbrechung)

 $I = -G_i \cdot U$

$$U = -R_i \cdot I$$









Das entspricht dem *passiven linearen* Zweipol (Ohm'scher Widerstand)

3.5.4 Spannungsteiler

Zur Erzeugung einer Teilspannung U aus der Quellspannung U_0 verwendet man die Spannungsteilerschaltung.



Spannungsteiler im Leerlauf

Bei I = 0, näherungsweise bei $I \approx 0$ also bei $R \gg R_1, R_2$ gilt $U_G = I_G \cdot (R_1 + R_2)$ und im Leerlauf ist $U_L = I_G \cdot R_2$, also $U_L/U_G = R_2/(R_1 + R_2)$ oder

Teilspannung/Gesamtspannung = = Teilwiderstand/Gesamtwiderstand

Belastete Spannungsteiler

$$U_G = I_G \cdot R_1 + U \text{ mit } I_G = I + U/R_2$$

$$U_G = (I + U/R_2) \cdot R_1 + U = I \cdot R_1 + U \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \text{ oder}$$

$$U = \underbrace{U_G \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}}_{U = U_0} - I \cdot \underbrace{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}_{-I \cdot R_i}$$

Diese lineare Beziehung zwischen U und I entspricht einem aktiven linearen Zweipol mit

Quellspannung
$$U_0 = U_G \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$
 und

Innenwiderstand $R_i = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$ oder $R_i = R_1 \parallel R_2$

Bestimmt man für den Spannungsteiler Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom und wendet die bekannten Regeln zur Bestimmung des Innenwiderstandes und der Quellspannung einer Ersatzquelle an, so erhält man das gleiche Ergebnis für U_0 und R_i

Leerlauf: $U_L/U_G = R_2/R_1 + R_2 \text{ oder } U_L = U_G \cdot R_2/(R_1 + R_2)$ Kurzschluß: $I_K = U_G/R_1$ also $U_0 = U_L = U_G \cdot R_2/(R_1 + R_2)$

und
$$R_i = U_L / I_K = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

Damit kann der Spannungsteiler durch folgendes Ersatzschaltbild dargestellt werden:



3.6 Energieumsetzung im Stromkreis

3.6.1 Energie und Leistung



Die Ladungen dq im Volumen dV erfahren im Feld \vec{E} die Kraft $\vec{F} = dq \cdot \vec{E}$ und verrichtet beim Durchlaufen des Weges $d\vec{s}$ die-Arbeit $dW = \vec{F} \cdot d\vec{s} = dq \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s}$.

Weil $dq = \rho \cdot dV = \vec{S} \cdot d\vec{A} \cdot dt$ ist, gilt

 $dW = \vec{S} \cdot d\vec{A} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s} \cdot dt = \vec{S} \cdot \vec{E} \cdot dV \cdot dt,$

Die Arbeit $dW = \vec{S} \cdot \vec{E} \cdot dV \cdot dt$ im Volumenelement dV muß nun über den gesamten Verbraucher aufsummiert werden.

(a) Erst über Scheibe der Dicke $d\hat{s}$, wobei überall $\vec{E} \cdot d\hat{s} = dU$ konstant ist, also

$$dW_{\text{Scheibe}} = \int_{A} \vec{E} \cdot d\vec{s} \cdot \vec{S} \cdot d\vec{A} \cdot dt$$

und weil bei Integration über die Fläche sowohl $\vec{E} \cdot d\vec{s} = dU$, als auch dt konstant sind, ist

$$dW_{\text{Scheibe}} = dU \cdot dt \cdot \int_{A} \vec{S} \cdot d\vec{A} = dU \cdot dt \cdot I$$



(b) Aufsummieren über den gesamten Verbraucher der Länge l

Weil
$$\int_0^l dU = U$$
 ist,
ist $W = \int_0^l dW_{Scheibe} = I \cdot dt \cdot \int_0^l dU = U \cdot I \cdot dt$

Bezeichnet man die pro Zeiteinheit verrichtete Arbeit dW/dt mit *Leistung P*, so ist

$$P = \frac{dW}{dt} = U \cdot I$$
 Elektrische Leistung

Als abgeleitete Einheit für die Größe Leistung ergibt sich

$$[P] = [U] \cdot [I] = V \cdot A$$

Wegen der Wichtigkeit hat [*P*] einen eigenen Namen, nämlich 1 Watt.

1 Watt = 1 W = 1 VA = 1 Joule/s = 1 kg
$$m^2/s^3$$

In der Elektrotechnik hat die Arbeit W die Einheit 1 Wattsekunde

$$[W] = 1$$
 Wattsekunde = 1Ws; $3.6 \cdot 10^6$ Ws = 1KWh

3.6.2 Leistungsanpassung und Wirkungsgrad

Bei der Kombination eines *aktiven* Zweipols (Ersatzquelle) und eines *passiven* Zweipols (Verbraucher) wird am Verbraucher R und am Innenwiderstand R_i der Quelle Leistung verbraucht.



Wann ist die Leistung P am Verbraucher, maximal?

Hinweis:

 $R = 0: \quad U = 0 \quad I = I_K \text{ also } P = U \cdot I = 0$ $R \to \infty: \quad U = U_L \quad I = 0 \quad \text{also } P = U \cdot I = 0$ Dazwischen Maximum. Allgemein: $P = U \cdot I \text{ und weil } I = U_0 / (R_i + R) \text{ und}$ $U = R \cdot I = U_0 \cdot R / (R_i + R), \text{ ist}$ $P = U \cdot I = U_0^2 \cdot R / (R_i + R)^2$

also: P = 0 für R = 0 und $R \rightarrow \infty$

Das Maximum liegt bei $\partial P / \partial R = 0$. An dieser Stelle ist $R = R_i$ (Beweis durch Differenzieren!)

Dort ist $P_{max} = U_0^2 \cdot R_i / (2R_i)^2 = \frac{1}{4} \cdot U_0^2 / R_i$.

Trägt man P/P_{max} über R/R_i auf, so ergibt sich



Bei $R = R_i$ ist $P = P_{max} = \frac{1}{4} \cdot U_0^2 / R_i$

Man spricht hier von Leistungsanpassung.

Die Gesamtleistung von Quelle und Verbraucher ist

$$P_{ges} = U_0 \cdot I = U_0^2 / (R_i + R)$$

Ermittelt man das Verhältnis zwischen Verbraucherleistung und Gesamtleistung P/P_{ges} , so erhält man den *Wirkungsgrad* η mit

$$\eta = P/P_{ges} = R/(R+R_i) = (R/R_i)/(1+R/R_i)$$

Trägt man η über R/R_i auf, so erhält man den Verlauf des Wirkungsgrades.



Bei $R = R_i$: $\eta = 0, 5$ (Leistungsanpassung) Bei $R \to \infty$: $\eta = 1$ (maximaler Wirkungsgrad)

3.7 Schaltung mit nichtlinearen Zweipolen

Es gelten weiterhin

- Knotenregel für Ströme
- Maschenregel für Spannungen

aber: es sind Bauelemente (Zweipole) enthalten, für die keine lineare Beziehung $U = a + b \cdot I$ vorhanden, für die jedoch eine eindeutige Beziehung U = f(I) gilt. Diese Beziehung zwischen U und I ist entweder

- explizit bekannt, z. B. Diode: $U_D = \frac{kT}{e} \ln\left(1 + \frac{I}{I_0}\right)$,
- als Kennlinie aufgenommen (Graphik)
- für die in der Schaltung enthaltenen linearen Zweipole weiterhin durch $U = I \cdot R$ gegeben.

Die Schaltungen lassen sich daher *eindeutig*, oft aber nicht mehr geschlossen, sondern *nur graphisch* oder *numerisch* berechnen.

Beispiel: Schaltung mit einer Diode.



Maschenregel: $-U_0 + U_{Ri} + U_R + U_D = 0$

Durch alle Bauelemente fließt I und es gilt

$$U_{D} = \frac{k \cdot T}{e} \cdot \ln\left(1 + \frac{I}{I_{0}}\right) \text{ nichtlinearer Zweipol}$$
$$U_{R_{i}} = R_{i} \cdot I$$
$$U_{R} = R \cdot I$$
$$Ohm'sches Gesetz$$

also:
$$\left[-U_0 + (R_i + R) \cdot I\right] + \left[\frac{k \cdot T}{e} \cdot \ln\left(1 + \frac{I}{I_0}\right)\right] = 0$$

Hierfür läßt sich keine geschlossene Lösung finden.

Graphische Lösung:

Wir stellen die obige Beziehung um und suchen den Strom I, bei dem der rechte und der linke Term gleich werden.

$$\underbrace{\left[\frac{kT}{e}\ln\left(1+\frac{I}{I_0}\right)\right]}_{Diodenkennlinie} = \underbrace{\left[U_0 - (R_i + R) \cdot I\right]}_{Widerstandsgerad}$$

Der linke Term stellt einen passiven nichtlinearen Zweipol (Diode) dar, der rechte einen aktiven linearen Zweipol (Quelle mit Innenwiderstand $R = R_i$). Beide Zweipole sind miteinander verbunden, sodaß Spannung und Strom bei beiden übereinstimmen muß. Zeichnet man für beide die Strom-Spannungs-Kennlinie, so ist diese Bedingung am Schnittpunkt erfüllt. Dieser Schnittpunkt heißt Arbeitspunkt (U_{DA} , I_A) und in diesem Punkt sind alle Bedingungen der Schaltung erfüllt.



4 Lineare Netzwerke

4.1 Definition linearer Netze

Aufgabe: Berechnung der Spannungen und Ströme in einem beliebigen Netzwerk, das mit Gleichspannungen und/oder Gleichströmen gespeist wird.

Bei *linearen Netzen* läßt sich zur Lösung dieser Aufgabe ein *lineares Gleichungssystem* aufstellen und zwar mithilfe der Kirchhoff'schen Regeln:

$$\left. \begin{array}{l} \sum_{\upsilon} I_{\upsilon} = 0 \quad (Knotenregel) \\ \sum_{\upsilon} U_{\upsilon} = 0 \quad (Maschenregel) \end{array} \right\} \text{ ohnehin linear}$$

Weitere Gleichungen beschreiben Abhängigkeit zwischen U_v und I_v . Falls die Zweige des Netzes aus *linearen Zweipolen* bestehen, gilt für jeden Zweig v:

$$U_{\upsilon} = U_{0\upsilon} + R_{\upsilon} \cdot I_{\upsilon}$$
 bzw. $I_{\upsilon} = I_{0\upsilon} + G_{\upsilon} \cdot U_{\upsilon}$ ebenfalls linear

Bisher hießen die Zweipolgleichungen

$$U_{v} = U_{0v} - R_{v} \cdot I_{v}$$
 bzw. $I_{v} = I_{0v} - G_{v} \cdot U_{v}$.

Weil man bei der Beschreibung linearer Netzwerke *nur einen* Zählpfeil je Zweig verwendet, weil also die ZPR für Strom und Spannung auch bei aktiven Zweipolen *gleiche Richtung* haben, ändert sich das Vorzeichen bei R_{v} bzw. G_{v} .

Eine beliebige Zusammenschaltung aktiver und passiver linearer

Zweipole heißt also *lineares Netzwerk* und läßt sich durch ein System linearer Gleichungen beschreiben.

4.2 Darstellung linearer Netze durch Graphen

Für die Aufstellung des Gleichungssystems muß (insbesondere bei größeren Netzen) auf formale Methoden zurückgegriffen werden, die sich an der *Struktur* der Netzwerke orientieren.

Da in einem linearen Netz alle Zweige durch formal gleiche Beziehungen beschrieben werden (z. B. $U_{\upsilon} = U_{0\upsilon} + R_{\upsilon} \cdot I_{\upsilon}$), können die linearen Zweipole durch Striche symbolisch dargestellt werden.

Dieser Streckenkomplex gibt eindeutig die Struktur des Netzes wieder und heißt *Graph*.



Wie erwähnt ist es vorteilhaft anstelle der Zählpfeile für Strom *und* Spannung *einen gemeinsamen* Pfeil an jeder Strecke des Graphen anzubringen, wobei der Vorzeichenwechsel in den Zweipolgleichungen zu beachten ist. Die Zweige des Graphen werden also *orientiert* •



Zur weiteren Vereinfachung der Bezeichnung werden Zweige *numeriert* und Knoten durch *Buchstaben* gekennzeichnet.

4.3 Können beliebige lineare Netze berechnet werden?

4.3.1 Wieviele Gleichungen sind notwendig?

Unbekannt sind die Ströme I_{υ} und die Spannungen U_{υ} aller Zweige υ . Ein Netz mit *z Zweigen* hat deshalb *2z Unbekannte* und es sind *2z Gleichungen* nötig.

(a) Zweipolgleichungen:

Für jeden Zweig v gibt es *eine* Zweipolgleichung $U_{\upsilon} = U_{0\upsilon} + R_{\upsilon} \cdot I_{\upsilon}$ bzw. $I_{\upsilon} = I_{0\upsilon} + G_{\upsilon} \cdot U_{\upsilon}$ für $\upsilon = 1 \dots z$

Jede Unbekannte U_{υ} , I_{υ} kommt nur in *einer* (der υ -ten) Gleichung vor, d.h. die Zweipolgleichungen sind *linear unabhängig*

\rightarrow Es gibt z linear unabhängige Zweipolgleichungen

(b) Knoten- und Maschengleichungen:

$$\sum_{\upsilon} U_{\upsilon} = 0$$
 und $\sum_{\upsilon} I_{\upsilon} = 0$

müssen weitere z Gleichungen liefern.

Bei k Knoten und z Zweigen findet man i. a. sogar mehr als z Gleichungen. Es ist also bei komplexeren Netzen nicht ganz einfach festzustellen, ob bei einer *Auswahl* von z Gleichungen diese *linear unabhängig* sind. Die Frage lautet:

4.3.2 Gibt es genügend unabhängige Gleichungen?

Unabhängige Knotengleichungen:

Netzwerk mit k Knoten und z Zweigen, z.B.: k = 7; z = 12



Knoten mit Buchstaben bezeichnen und verbinden, Zweige dieses Strekkenzuges numerieren.

Dann sieht man:

Knoten A enthältStrom I_1 Knoten B enthältneuStrom I_2 Knoten C enthältneuStrom I_3 Knoten D enthältneuStrom I_4 Knoten E enthältneuStrom I_5 Knoten F enthältneuStrom I_6

allgemein

Knoten (k-1) enthältneuStrom I_{k-1}

In jeder der (k-1) Gleichungen kommt zumindest (!) ein Strom I_v neu hinzu, der in keiner vorherigen enthalten ist.

→ Es gibt (k-1) linear unabhängige Knotengleichungen

Für Knoten G (allgemein k) gibt es ebenfalls eine Knotengleichung. Diese ist aber identisch mit der Gleichung für Knoten G' (Entspricht Summe aller Knoten A bis F bzw. 1 ... (k-1)), also *nicht* linear unabhängig. Es fehlen also noch *z*-(*k*-1) linear unabhängige Maschengleichungen

Unabhängige Maschengleichungen:

alle Knoten sind schon über Streckenzug 1, ... 6 verbunden. Alle weiteren Zweige 7, ... 12 mit den Spannungen $U_7 \dots U_{12}$ bilden *zusätzliche* Verbindungen zwischen Knoten bilden also zusammen mit den vorhandenen Verbindungen 1 ... 6 *Maschen*.

Verbindungen zusammen mitbilden			
mit Spannungneuer SpannungMasche			
$U_4, U_5 U_7$	1		
$U_1, U_2 U_8$	2		
$U_2, U_3 U_9$	3		
U_2, U_3, U_4, U_{10}	4		
U_3, U_4, U_5, U_6U_{11}	5		
$U_4, U_5, U_6 U_{12}$	6		

Weil in jeder Gleichung genau eine der Spannungen $U_7 \dots U_{12}$ vorkommt, die *in keiner der anderen* Maschen auftritt, sind alle Gleichungen *linear unabhängig*.

Jede der *zusätzlichen* Verbindungen 7 ... 12 verbindet aber zwei Knoten, die bereits über 1 ... 6 auf genau *einem*, jedoch jeweils anderen Weg verbunden sind, *bildet also eine Masche*.

Allgemein:

Bei *k* Knoten und *z* Zweigen wurden die Knoten über (k-1) Zweige miteinander verbunden. Die [z - (k-1)] zusätzlichen Zweige

- können alle je eine Masche bilden
- kommen jeweils nur in einer Masche vor
 - \rightarrow Es gibt (z k +1) linear unabhängige Maschengleichungen.

z - Zweipolgleichungen Bilanz: k-1 Knotengleichungen 2 z Unbekannte [z - (k - 1)]Maschengleichungen

Die Kirschhoff'schen Regeln (Maschen- und Knotenregel) und die Zweipolgleichungen liefern eine notwendige und hinreichende Zahl linear unabhängiger Gleichungen.

4.3.3 Gibt es einer optimale Strategie?

Beim Aufstellen der (k - 1) Knotengleichungen und (z - k + 1) Maschengleichungen kommen i. a. *alle z* Ströme und *alle z* Spannungen vor, die über z Zweipolgleichungen verknüpft sind, also i. a. *ein* großes Gleichungssystem mit 2z Unbekannten.

Strategie:

- Einteilung in *abhängige* und *unabhängige* Variable (Ströme, Spannungen).
- Berechnung der *unabhängigen* Variablen durch *kleineres* Gleichungssystem mit *weniger* Unbekannten.
- Berechnung der *abhängigen* Variablen *direkt aus den unabhängigen* in einem zweiten Schritt.
- Oft ist nur ein *Teil der Variablen* gesucht und sollten dann als *unabhängige Variable* berechnet werden.
- Verwendung *topologischer* Überlegungen bei der Festlegung der *unabhängigen* Ströme bzw. Spannungen.

4.4 Netzwerkstopologie

4.4.1 Der vollständige Baum

Bei der Aufzählung der Gleichungen half in 4.3.2 Streckenzug zwischen Knoten A, B, C ... G, allgemein bis Knoten k. Dadurch sind:

- Alle Knoten miteinander verbunden.
- Keine Maschen enthalten.

Jede Verbindung, die diese Bedingungen erfüllt, heißt *vollständiger Baum*.



(a) Baumzweige

Zur Verbindung des ersten mit dem zweiten Knoten mindestens ein Baumzweig. Zum Verbinden jedes weiteren Knoten mindestens ein weiterer Baumzweig \rightarrow mindestens (k - 1) Baumzweige

Aber jeder weitere Zweig zwischen zwei Knoten bildet Masche, also *kein* vollständiger Baum mehr. \rightarrow *höchstens* (k - 1) *Baumzweige*

Bei k Knoten gibt es k - 1 Baumzweige. Jeder herausgenommene Zweig läßt Knoten in zwei Gruppen zerfallen, jeder zusätzliche bildet Maschen

(b) Verbindungszweige

In einem Netzwerk mit *k Knoten* und *z Zweigen* heißen die [z - (k - 1)] weiteren Zweige, die bereits über Baumzweige verbundene Knoten *nocheinmal verbinden* und *Maschen* bilden, *Verbindungszweige* oder *Maschenzweige*.

Bei k Knoten und z Zweigen gibt es z - k + 1 Verbindungszweige oder Maschenzweige. Diese Verbindungszweige gehören *nicht* zum vollständigen Baum.

4.4.2 Die Baumzweigspannungen als unabhängige Variablen

Im vollständigen Baum ist jeder Knoten mit jedem anderen über Zweipole verbunden.

Die (k - 1) Zweipolspannungen der Baumzweige legen eindeutig die relativen Potentiale aller Knoten fest. Jedes kann unabhängig von allen anderen festgelegt sein. Legt man eine Baumzweigspannung nicht fest, so wird mindestens ein Knotenpotential unbestimmt, \rightarrow mindestens (k - 1) Spannungen müssen festgelegt werden.

Alle weiteren Spannungen, also die Spannungen der Verbindungszweige sind durch die relativen Potentiale der Knoten bereits festgelegt. \rightarrow höchstens (k - 1) Zweipolspannungen unabhängig wählbar.

In einem Netzwerk mit k Knoten sind zur Festlegung aller Spannungen (k - 1) unabhängige Spannungen notwendig. Die (k - 1) Spannungen des vollständigen Baumes bilden ein vollständiges System von unabhängigen Spannungsvariablen.



Die Spannungen U_5 , U_6 , U_7 und U_8 sind als Baumzweigspannungen unabhängig wählbar. Die abhängigen Spannungen U_1 , U_2 , U_3 , U_4 lassen sich eindeutig durch die Maschenregel bestimmen.

$U_1 = U_5$	$-U_6$		
$U_2 =$	U_6	$-U_7$	
$U_3 =$		U_7	$-U_8$
$U_4 = -U_5$			$+U_8$

4.4.3 Die Verbindungszweigströme als unabhängige Variablen

Die beiden Enden eines Verbindungzweiges können auf einem Weg, der ausschließlich über Baumzweige führt, verbunden werden. Jeder dieser (z - k + 1) Verbindungszweigströme kann unabhängig von den anderen fließen.

Legt man einen Verbindungszweigstrom nicht fest, so bleibt er *un*bestimmt. \rightarrow mindestens (z - k + 1) unabhängige Ströme. Da der vollständige Baum keine Maschen enthält, gibt es nur *einen* Weg zwischen den Endpunkten eines Verbindungszweiges, d. h. der unabhängige Verbindungszweigstrom fließt eindeutig durch *eine* Masche. Durch die (z - k + 1) Maschen mit je einem Verbindungszweigstrom sind also *alle Baumzweigströme festgelegt*. \rightarrow *höchstens* (z - k + 1) Zweigströme unabhängig wählbar

In einem Netzwerk mit z Zweigen und k Knoten sind zur Festlegung aller Ströme (z - k + 1) unabhängige Ströme notwendig. Die (z - k + 1) Verbindungszweigströme bilden ein vollständiges System von unabhängigen Stromvariablen.



Die Ströme I_1, I_2, I_3, I_4 sind als *Verbindungszweigströme* unabhängig wählbar.

Die abhängigen Ströme I_5 , I_6 , I_7 , I_8 lassen sich eindeutig durch die *Knotenregel* bestimmen:

$$I_{5} = -I_{1} + I_{4}$$

$$I_{6} = I_{1} - I_{2}$$

$$I_{7} = I_{2} - I_{3}$$

$$I_{8} = I_{3} - I_{4}$$

4.5 Maschenanalyse

4.5.1 Schritte des Rechenverfahrens

Gesucht: Ströme I_{v} einiger/aller Zweige.

Vorgehensweise:

- Vollständigen Baum aufstellen. Falls nur wenige Ströme I_v ge-

- Alle Maschen suchen, in denen nur *ein* unabhängiger Strom fließt und für diese (z k + 1) Maschen die *Maschengleichungen aufstellen*.
- Spannungen der Maschengleichungen mittels Zweipolgleichungen durch Ströme ausdrücken: $U_v = U_{0v} + R_v \cdot I_v$
- In diesen (z k + 1) Maschengleichungen sind jetzt i. a. noch alle z Ströme I_v als Unbekannte enthalten. Mit Knotenregel können (k 1) abhängige Ströme sofort durch (z k + 1) unabhängige Ströme ersetzt werden.
- Diese (z k + 1) Gleichungen mit (z k + 1) Ungekannten kann man sofort auflösen und kennt *alle unabhängigen Ströme*.
- Sind *alle* Ströme gesucht, mit *Knotenregel* abhängige Ströme berechnen.
- Es zeigt sich, daß man das Gleichungssystem mit (z k + 1)
 Gleichungen aus dem vollständigen Baum *ablesen und direkt aufstellen* kann.

4.5.2 Herleitung des Gleichungssystems

Gegeben: Orientierter Graph des Netzwerks mit k = 5 und z = 8*Gesucht:* Die Ströme I_{y}



Aufstellen des vollständigen Baumes

Falls alle Ströme gesucht, beliebiger Baum.

Falls z. B. I_1 , I_2 , I_3 , I_4 gesucht, Baum so wählen, daß Zweige 1, 2, 3, 4 Verbindungszweige werden. Die Abbildung zeigt ein Beispiel für einen vollständiger Baum, bei dem I_1 , I_2 , I_3 und I_4 in Verbindungszweigen fließen und somit unabhängige Ströme sind.





Aufstellen der Maschengleichungen

Es gibt (z - k + 1) (also 4) Maschen mit je *einem* unabhängigen Strom (I_1, I_2, I_3, I_4) .



Also (z - k + 1) linear unabhängige *Maschengleichungen*:

$$\begin{array}{cccc} U_1 & & -U_5 \ +U_6 & = 0 \\ \\ U_2 & & -U_6 \ +U_7 & = 0 \\ \\ U_3 & & -U_7 \ +U_8 = 0 \\ \\ U_4 \ +U_5 & & -U_8 = 0 \end{array}$$

Spannungen durch Ströme ausdrücken

Diese Spannungen können mit Hilfe der *z Zweipolgleichungen* durch *Ströme* ersetzt werden:

$$U_{\upsilon} = U_{0\upsilon} + R_{\upsilon}I_{\upsilon}$$

und man erhält

$$(U_{01} + R_1I_1) - (U_{05} + R_5I_5) + (U_{06} + R_6I_6) = 0$$

$$(U_{02} + R_2I_2) - (U_{06} + R_6I_6) + (U_{07} + R_7I_7) = 0$$

$$(U_{03} + R_3I_3) - (U_{07} + R_7I_7) + (U_{08} + R_8I_8) = 0$$

$$(U_{04} + R_4I_4) - (U_{08} + R_8I_8) + (U_{05} + R_5I_5) = 0$$

Abhängige Ströme durch unabhängige ersetzen

Mit Knotengleichungen werden (k - 1) abhängige Ströme durch unabhängige ausgedrück

$$I_{5} = I_{4} - I_{1}$$
$$I_{6} = I_{1} - I_{2}$$
$$I_{7} = I_{2} - I_{3}$$
$$I_{8} = I_{3} - I_{4}$$

und I5 ... I8 aus Maschengleichungen eliminiert.

$$(U_{01} + R_1 I_1) - \left[U_{05} + R_5 (I_4 - I_1) \right] + \left[U_{06} + R_6 (I_1 - I_2) \right] = 0$$

$$(U_{02} + R_2 I_2) - \left[U_{06} + R_6 (I_1 - I_2) \right] + \left[U_{07} + R_7 (I_2 - I_3) \right] = 0$$

$$(U_{03} + R_3 I_3) - \left[U_{07} + R_7 (I_2 - I_3) \right] + \left[U_{08} + R_8 (I_3 - I_4) \right] = 0$$

$$(U_{04} + R_4 I_4) - \left[U_{08} + R_8 (I_3 - I_4) \right] + \left[U_{05} + R_5 (I_4 - I_1) \right] = 0$$

Diese (z - k + 1) (also 4) Gleichungen enthalten nur (z - k + 1) Unbekannte, nämlich die unabhängigen Ströme. Im günstigsten Fall sind das bereits die gesuchten Ströme.

Sind *alle z* Ströme gesucht, dann abhängige durch (bereits bekannte) unabhängige Ströme ausdrücken (Knotengleichungen).

Seite 58

4.5.3 Unmittelbare Aufstellung des Gleichungssystems

Bringt man das Gleichungssystem mit (z - k + 1) Unbekannten in Matrix-Schreibweise, so kann man die *Elemente der Matrix und der Vektoren direkt aus dem vollständigen Baum ablesen* und so das Gleichungssystem *unmittelbar aufstellen*.



Grundvoraussetzung hierfür: Umlaufrichtung einer Masche mit zugehörigem Verbindungszweig - Stromzählpfeil gleichsinnig

Bringt man im Gleichungssystem unseres Beispiels alle Quellspannungen nach rechts und ordnet man die Spalten nach Strömen I_v , so erhält man

Dieses Gleichungssystem läßt sich auch in der Form

$$\begin{bmatrix} W_M \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_0 \end{bmatrix}$$

schreiben, wenn man die Widerstandsmatrix $\begin{bmatrix} W_M \end{bmatrix}$,

den Vektor der Verbindungszweigströme $\begin{bmatrix} I_V \end{bmatrix}$

und den Quellspannungsvektor $\begin{bmatrix} U_0 \end{bmatrix}$ wie folgt definiert:

$$\begin{bmatrix} W_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (R_1 + R_5 + R_6) & -R_6 & 0 & -R_5 \\ -R_6 & (R_2 + R_6 + R_7) & -R_7 & 0 \\ 0 & -R_7 & (R_3 + R_7 + R_8) & -R_8 \\ -R_5 & 0 & -R_8 & (R_4 + R_8 + R_5) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} I_{V} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{1} \\ I_{2} \\ I_{3} \\ I_{4} \end{bmatrix} \text{ und } \begin{bmatrix} U_{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -U_{01} + U_{05} - U_{06} \\ -U_{02} + U_{06} - U_{07} \\ -U_{03} + U_{07} - U_{08} \\ -U_{04} + U_{08} - U_{05} \end{bmatrix}$$

Die *Maschenwiderstandsmatrix* $\begin{bmatrix} W_M \end{bmatrix}$ zeigt folgende (hier nicht bewiesene) Gesetzmäßigkeit:

Die *Elemente der Hauptdiagonalen* sind gleich der Summe der Widerstände der betreffenden Masche.



D. h. das Diagonalelement W_{II} der Matrix $\begin{bmatrix} W_M \end{bmatrix}$ ist gleich der Summe der Widerstände von *Masche 1*

$$W_{11} = R_1 + R_5 + R_6$$
$$W_{22} = R_2 + R_6 + R_7$$
$$W_{33} = R_3 + R_7 + R_8$$
$$W_{44} = R_4 + R_5 + R_8$$

Die *übrigen Elemente* der Matrix $\begin{bmatrix} W_M \end{bmatrix}$ werden von den Widerständen gebildet, die den *verschiedenen Maschen gemeinsam* sind.

D. h. R_6 ist *Masche 1* und *Masche 2* gemeinsam und bestimmt Element W_{12} bzw. W_{21} .

Wird der gemeinsame Widerstand von Umlaufrichtung Masche m und von Umlaufrichtung Masche n gleichsinnig durchlaufen, dann wird $W_{mn} = W_{nm} > 0$, wird er in entgegengesetzter Richtung durchlaufen, so wird $W_{mn} = W_{nm} < 0$. In unserem Beispiel ist die Umlaufrichtung von Masche 1 in Richtung der Orientierung von Zweig 6, die von Masche 2 entgegen der Orientierung von Zweig 6, also wird $W_{12} = W_{21} < 0$.

 $W_{12} = W_{21} = -R_6$ $W_{23} = W_{32} = -R_7$ $W_{34} = W_{43} = -R_8$ $W_{41} = W_{14} = -R_5$

Alle anderen Elemente $W_{mn} = 0$.

Damit kann $\begin{bmatrix} W_M \end{bmatrix}$ direkt aus dem vollständigen Baum abgelesen werden.

Der Vektor $\begin{bmatrix} U_0 \end{bmatrix}$ enthält ausschließlich *Quellspannungen* (Stromquellen umrechnen) und zeigt folgende (hier nicht bewiesene) Gesetzmäßigkeiten:

Die Elemente des Vektors $\begin{bmatrix} U_0 \end{bmatrix}$ sind gleich der Summe der Quellspannungen der betreffenden Masche. Das jeweilige Vorzeichen der Quellspannungen ist negativ, wenn die Orientierung des Graphen mit der Umlaufrichtung der Masche übereinstimmt, ansonsten positiv.

D.h.: *Masche 1* bestimmt *Element 1* von $\begin{bmatrix} U_0 \end{bmatrix}$ und dieses enthält $-U_{01}$, $-U_{06}$ und $+U_{05}$. Also insgesamt

$$\begin{bmatrix} U_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -U_{01} + U_{05} - U_{06} \\ -U_{02} + U_{06} - U_{07} \\ -U_{03} + U_{07} - U_{08} \\ -U_{04} + U_{08} - U_{05} \end{bmatrix}$$

Praktischer Hinweis: Enthält ein Netzwerk nur *einen* Generator und gelingt es, diesen in einem *Verbindungszweig* unterzubringen, dann hat $\begin{bmatrix} U_0 \end{bmatrix}$ nur diese *eine*, von Null verschiedene Komponente.

Es kann also auch $\begin{bmatrix} U_0 \end{bmatrix}$ direkt aus dem vollständigen Baum abgelesen werden. Das Maschengleichungssystem zur Bestimmung der unabhängigen Ströme kann also allein aufgrund topologischer Überlegungen direkt aufgestellt werden.

4.5.4 Berechnung eines Beispiels



Aufstellung des Graphen und des vollständigen Baumes



Zweig mit gesuchtem Strom *I* (Zweig 2) und Zweig mit Generator (Zweig 1) werden zu Verbindungzweigen, d.h.

- Strom *I*₂ wird unabhängige Variable
- Quellspannungsvektor wird bis auf eine Komponente gleich Null.

Numerierung:

- Erst Verbindungszweige (1, 2, 3)
- Dann Baumzweige (4, 5, 6)

Die Zählrichtung (Orientierung des Graphen) ist willkürlich.

Die unabhängigen Ströme sind I_1 , $I_2 I_3$. Diese bestimmen drei *linear unabhängige Maschen* 1, 2 und 3, deren *Umalufrichtung in*

Richtung des enthaltenen Verbindungszweiges festgelegt wird.



Daraus ergibt sich für die Diagonalelemente

 $W_{11} = (R_1 + R_4 + R_5)$ Widerstände der Masche 1 $W_{22} = (R_2 + R_5 + R_6)$ Widerstände der Masche 2 $W_{33} = (R_3 + R_4 + R_5 + R_6)$ Widerstände der Masche 3

Für die weiteren Elemente der Matrix:

Gemeinsamer Zweig von Masche 1 und Masche 2 ist Zweig 5. Umlaufrichtungen der Maschen entgegengesetzt, also negatives Vorzeichen: $W_{12} = W_{21} = -R_5$

Gemeinsame Zweige von Masche 1 und 3 sind Zweige 4 und 5. Umlaufrichtungen entgegengesetzt, also negatives Vorzeichen: $W_{13} = W_{31} = -(R_4 + R_5)$

Gemeinsame Zweige von Masche 2 und 3 sind Zweige 5 und 6. Umlaufrichtungen gleichsinnig, also positives Vorzeichen: $W_{23} = W_{32} = (R_5 + R_6)$

Damit $\begin{bmatrix} W_M \end{bmatrix}$ bekannt

$$\begin{bmatrix} W_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (R_1 + R_4 + R_5) & -R_5 & -(R_4 + R_5) \\ -R_5 & (R_2 + R_5 + R_6) & (R_5 + R_6) \\ -(R_4 + R_5) & (R_5 + R_6) & (R_3 + R_4 + R_5 + R_6) \end{bmatrix}$$

Der Quellspannungsvektor $\begin{bmatrix} U_0 \end{bmatrix}$ besteht nur aus einem Element (nur ein Generator im Verbindungszweig).

Quellspannung in *Masche 1*, Richtung des Zählpfeils *in Umlaufrichtung*, also *negatives* Vorzeichen. Seite 64

$$\begin{bmatrix} U_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -U_{01} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix}$$

Das Gleichungssystem heißt daher:

$$\begin{bmatrix} W_M \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_0 \end{bmatrix} \quad \text{oder}$$

$$\begin{array}{rrrrr} (R_1+R_4+R_5)\cdot I_1 & -R_5\cdot I_2 & -(R_4+R_5)\cdot I_3 & = -U_{01} \\ \\ -R_5\cdot I_1 + (R_2+R_5+R_6)\cdot I_2 & +(R_5+R_6)\cdot I_3 & = 0 \\ \\ -(R_4+R_5)\cdot I_1 & +(R_5+R_6)\cdot I_2 + (R_3+R_4+R_5+R_6)\cdot I_3 & = 0 \end{array}$$

Dieses Gleichungssystem kann man noch "zu Fuß" lösen.

Bei größeren Systemen benutzt man die aus der Mathematik bekannten Verfahren zur Lösung linearer Gleichungssysteme.

4.6 Knotenanalyse

4.6.1 Schritte des Rechenverfahrens

Gesucht: Spannungen U_{v} einiger/aller Zweige.

Vorgehensweise:

- Vollständigen Baum aufstellen. Falls nur wenige Spannungen U_{v} gesucht sind, Baum nach Möglichkeit so wählen, daß die gesuchten Spannungen an Baumzweigen abfallen, also unabhängige Variable werden.
- Einen Knoten aussondern und f
 ür die restlichen (k-1) Knoten die Knotengleichungen aufstellen. Die Auswahl des einen Knoten ist willk
 ürlich, oft wird aber ein Sternpunkt im Baum, ein geerdeter Knoten o.
 ä. ausgesondert.
- *Ströme* der Knotengleichungen mittels Zweipolgleichungen durch *Spannungen* ausdrücken: $I_{\nu} = I_{0\nu} + G_{\nu}U_{\nu}$.
- In diesen (k-1)Knotengleichungen sind jetzt i. a. noch alle z Spannungen U_v als Unbekannte enthalten. Mit der Maschenregel können (z-k+1) abhängige Spannungen sofort durch (k-1) unabhängige Spannungen ersetzt werden.
- Diese (*k*-1) Gleichungen mit (*k*-1) Unbekannten kann man sofort auflösen und kennte alle *unabhängigen Spannungen*.
- Sind *alle* Spannungen gesucht, mit *Maschenregel* abhängige Spannungen berechnen.
- Es zeigt sich, daß man bei einer bestimmten Wahl des Baumes

und des ausgesonderten Knotens (Bezugsknotens) die Gleichungen aus dem vollständigen Baum ablesen und direkt aufstellen kann.

4.6.2 Herleitung des Gleichungssystems

Gegeben: Orientierter Graph des Netzwerks mit k=5 und z=8Gesucht: Die Spannungen U_{y}



Aufstellen des vollständigen Baumes

Falls alle Spannungen gesucht, beliebiger Baum

Falls z.B. U_5 , U_6 , U_7 , U_8 gesucht, Baum so wählen, daß Zweige 5, 6, 7, 8 Baumzweige werden. Die Abbildung zeigt ein Beispiel für einen vollständigen Baum, bei dem U_5 , U_6 , U_7 und U_8 über Baumzweigen abfallen und somit unabhängige Spannungen sind.



Aufstellen der Knotengleichungen

Von den k (also 5) Knoten wird E als Sternpunkt ausgesondert und man kann mit den restlichen (k-1) (also 4) Knoten linear unabhängige Knotengleichungen aufstellen:

Ströme durch Spannungen ausdrücken

Die Ströme können mit Hilfe der Zweipolgleichungen $I_{v} = I_{0v} + G_{v}U_{v}$ ersetzt werden und man erhält:

$$\begin{bmatrix} I_{01} + G_1 U_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} I_{04} + G_4 U_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{05} + G_5 U_5 \end{bmatrix} = 0$$

$$- \begin{bmatrix} I_{01} + G_1 U_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{02} + G_2 U_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{06} + G_6 U_6 \end{bmatrix} = 0$$

$$- \begin{bmatrix} I_{02} + G_2 U_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{03} + G_3 U_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{07} + G_7 U_7 \end{bmatrix} = 0$$

$$- \begin{bmatrix} I_{03} + G_3 U_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{04} + G_4 G_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{08} + G_8 U_8 \end{bmatrix} = 0$$

Abhängige Spannungen durch unabhängige ersetzen

Mit den Maschengleichungen werden jetzt (z - k + 1) (also 4) abhängige Spannungen durch unabhängige ausgedrückt:

$$U_{1} = U_{5} - U_{6}$$

$$U_{2} = U_{6} - U_{7}$$

$$U_{3} = U_{7} - U_{8}$$

$$U_{4} = -U_{5} U_{8}$$

und man kann $U_1 \dots U_4$ aus den Knotengleichungen eliminieren:

$$\begin{bmatrix} I_{01} + G_1(U_5 - U_6) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} I_{04} + G_4(U_8 - U_5) \end{bmatrix} + I_{05} + G_5U_5 = 0$$

- $\begin{bmatrix} I_{01} + G_1(U_5 - U_6) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{02} + G_2(U_6 - U_7) \end{bmatrix} + I_{06} + G_6U_6 = 0$
- $\begin{bmatrix} I_{02} + G_2(U_6 - U_7) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{03} + G_3(U_7 - U_8) \end{bmatrix} + I_{07} + G_7U_7 = 0$
- $\begin{bmatrix} I_{03} + G_3(U_7 - U_8) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{04} + G_4(U_8 - U_5) \end{bmatrix} + I_{08} + G_8U_8 = 0$

Diese (k - 1), (also 4) Gleichungen enthalten nur (k-1) Unbekannte, nämlich die unabhängigen Spannungen. Im günstigsten Fall sind dies bereits *die gesuchten Spannungen*.
Sind *alle z* Spannungen gesucht, dann abhängige durch (bereits bekannte) unabhängige Spannungen ausdrücken (Maschengleichungen).

4.6.3 Unmittelbare Aufstellung des Gleichungssystems

In umgestellter Form lautet das Gleichungssystem unseres Beispiels:

Dieses Gleichungssystem läßt sich auch in der Form

$$\begin{bmatrix} W_B \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_0 \end{bmatrix}$$

schreiben, wenn man die Knotenleitwertmatrix $\begin{bmatrix} W_B \end{bmatrix}$, den Vektoor der Baumzweigspannungen $\begin{bmatrix} U_B \end{bmatrix}$ und den Quellstromvektor $\begin{bmatrix} I_0 \end{bmatrix}$ wie folgt definiert:

$$\begin{bmatrix} W_B \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} (G_1 + G_4 + G_5) & -G_1 & 0 & -G_4 \\ -G_1 & (G_1 + G_2 + G_6) & -G_2 & 0 \\ 0 & -G_2 & (G_2 + G_3 + G_7) & -G_3 \\ -G_4 & 0 & -G_3 & (G_3 + G_4 + G_8) \end{pmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} U_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \end{bmatrix} \text{ und } \begin{bmatrix} I_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -I_{01} + I_{04} - I_{05} \\ -I_{02} + I_{01} - I_{06} \\ -I_{03} + I_{02} - I_{07} \\ -I_{04} + I_{03} - I_{08} \end{bmatrix}$$

Die *Knotenleitwertmatrix* $\begin{bmatrix} W_B \end{bmatrix}$ zeigt folgende (hier nicht bewiesene) Gesetzmäßigkeit:

Die *Elemente der Hauptdiagonalen* sind gleich der Summe der Leitwerte der vom betreffenden Knoten ausgehenden Elemente. Numeriert man die Knoten A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, so sieht man:

Das Diagonalelement W_{11} ist gleich der Summe der Leitwerte von *Knoten* 1.

$$W_{11} = (G_1 + G_4 + G_5)$$
$$W_{22} = (G_1 + G_2 + G_6)$$
$$W_{33} = (G_2 + G_3 + G_7)$$
$$W_{44} = (G_3 + G_4 + G_8)$$

Die *übrigen Elemente* der Matrix $\begin{bmatrix} W_B \end{bmatrix}$ werden von den Leitwerten gebildet, die den verschiedenen Knoten gemeinsam sind.

D. h. G₁ ist Knoten 1 und 2 gemeinsam und bestimmt das Element $W_{12} = W_{21}$ von $[W_B]$. Das Vorzeichen ist negativ! Also:

$$\begin{split} W_{12} &= W_{21} = -G_1 \\ W_{23} &= W_{32} = -G_2 \\ W_{34} &= W_{43} = -G_3 \\ W_{41} &= W_{14} = -G_4 \end{split}$$

Alle anderen Matrixelemente W_{mn} sind Null, wenn Knoten *m* und *n* keine gemeinsamen Elemente haben, also nicht über G_v verbunden sind.

Der Vektor $\begin{bmatrix} I_0 \end{bmatrix}$ enthält ausschließlich Quellströme (Spannungsquellen umrechnen!) und zeigt folgende (hier nicht bewiesene) Gesetzmäßigkeit:

Die Elemente des Vektors $\begin{bmatrix} I_0 \end{bmatrix}$ sind gleich der Summe der einge-

prägten Ströme aller Zweige, die *im betreffenden Knoten* zusammentreffen. Die *zufließenden Ströme* sind dabei *positiv*, die *abflieβenden negativ* gezählt.

(Vereinbart man die umgekehrte Zählrichtung, so erhält auch der Vektor $\begin{bmatrix} I_0 \end{bmatrix}$ ein negatives Vorzeichen!)

Diese beobachteten Gesetzmäßigkeiten gelten aber nicht allgemein, sondern nur unter folgenden Bedingungen:

- Der Baum verbindet *strahlenförmig alle (k 1)* Knoten mit einem *k-ten* Knoten, dem *Bezugsknoten*.
- Der Bezugsknoten wird für die Knotengleichungen nicht benutzt.
- Die Zählpfeile der unabhängigen Spannungen weisen auf den Bezugsknoten zu.

Unter diesen Bedingungen ist das Gleichungssystem direkt aus dem vollständigen Baum ablesbar.

Dieser Vorteil der Ablesbarkeit und der *Symmetrie der Matrix* hat dazu geführt, daß man bei der *Knotenanalyse praktisch immer diese Bedingungen einhält*.

Selbst wenn *kein Baum gefunden werden kann*, bei dem alle Knoten sternförmig mit dem Bezugsknoten verbunden sind, so werden solche Knoten über *zusätzliche Zweige mit Leitwert Null* mit dem Bezugsknoten verbunden.

4.6.4 Berechnung eines Beispiels:



Aufstellung des Graphen und des vollständigen Baumes.

Das Gleichungssystem soll aus dem vollständigen Baum abgelesen werden, also:

- Bezugsknoten im Graphen festlegen
- Vollständigen Baum durch sternförmiges Anbinden aller (k 1) weiteren Knoten erstellen
- Baumzweige auf den Bezugsknoten zu orientieren



Wählt man Knoten 4 als Bezugsknoten, so wird die gesuchte Spannung U_2 Baumzweigspannung, also unabhängig.

Dann ergibt sich für die *Diagonalelemente* von $\begin{bmatrix} W_B \end{bmatrix}$:

 $W_{11} = G_2 + G_3 + G_6$ Leitwerte des Knoten 1 $W_{22} = G_1 + G_3 + G_4$ Leitwerte des Knoten 2 $W_{33} = G_1 + G_5 + G_6$ Leitwerte des Knoten 3

Für die *anderen Elemente* von $\begin{bmatrix} W_B \end{bmatrix}$ ergibt sich:

Gemeinsamer Zweig von Knoten 1 und 2 ist Zweig 3, also $W_{12} = W_{21} = -G_3$

Gemeinsamer Zweig von Knoten 1 und 3 ist Zweig 6, also $W_{13} = W_{31} = -G_6$

Gemeinsamer Zweig von Knoten 2 und 3 ist Zweig 1, also $W_{23} = W_{32} = -G_1$

Damit sind alle Elemente von $\begin{bmatrix} W_B \end{bmatrix}$ bekannt.

$$\begin{bmatrix} W_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (G_2 + G_3 + G_6) & -G_3 & -G_6 \\ -G_3 & (G_1 + G_3 + G_4) & -G_1 \\ -G_6 & -G_1 & (G_1 + G_5 + G_6) \end{bmatrix}$$

Der Quellstromvektor $\begin{bmatrix} I_0 \end{bmatrix}$

Im *Knoten 1* treffen zusammen: *Zweig 2, 3, 6* Im *Knoten 2* treffen zusammen: *Zweig 1, 3, 4* Im *Knoten 3* treffen zusammen: *Zweig 1, 5, 6*

Nur *Zweig 1* enthält eine Stromquelle I_{01} , die *auf Knoten 3 zu* (+) und *von Knoten 2 weg* (-) orientiert ist. Daraus ergibt sich:

$$\begin{bmatrix} I_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -I_{01} \\ I_{01} \end{bmatrix}$$

Dieses Gleichungssystem kann nach bekannten Regeln gelöst werden.

4.7 Berechnung von Netzwerken nach dem Überlagerungsprinzip

Bei Netzwerken mit *mehreren* Quellen kann man in geeigneten Fällen auch das Überlagerungsprinzip anwenden (genauere Begründung im Kapitel "Elektromagnetische Felder").

Ist eine Spannung/ein Strom im Zweig υ gesucht und sind n Spannungsquellen/Stromquellen vorhanden, so kann man wie folgt vorgehen:

- Alle Quellen bis auf U_{01} bzw. I_{01} ausschalten (Spannungsquellen kurzschließen, Stromquellen unterbrechen). Damit Spannung U_{v1} /Strom I_{v1} im Zweig v für *Quelle 1* berechnen.
- Alle Quellen bis auf U_{02} bzw. I_{02} ausschalten. Damit Spannung U_{v2} bzw. Strom I_{v2} im Zweig v für *Quelle 2* berechnen.
- Für alle weiteren Quellen ähnlich verfahren bis zur letzten Quelle n und $U_{\upsilon n}$ bzw. $I_{\upsilon}n$ berechnen.
- Die gesuchte Spannung U_v /der gesuchte Strom I_v ist dann

$$U_{v} = U_{v1} + U_{v2} + \dots + U_{vn}$$
 bzw.

$$I_{\upsilon} = I_{\upsilon 1} + I_{\upsilon 2} + \dots + I_{\upsilon n}$$

Beispiel:



 $U_2 = 0;$ U_1 eingeschaltet

$$U_{31}/U_{1} = \left(\frac{R_{2} \cdot R_{3}}{R_{2} + R_{3}}\right) / \left(\frac{R_{2} \cdot R_{3}}{R_{2} + R_{3}} + R_{1}\right) \text{ und}$$
$$U_{31} = U_{1} \cdot \frac{R_{2} \cdot R_{3}}{R_{2} \cdot R_{3} + R_{2} \cdot R_{1} + R_{3} \cdot R_{1}}$$

$$U_1 = 0;$$
 U_2 eingeschaltet

$$U_{32} = U_2 \cdot \frac{R_1 \cdot R_3}{R_2 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_1 + R_3 \cdot R_1}$$

Aus U_{31} und U_{32} ergibt sich dann

$$U_{3} = U_{31} + U_{32} = \frac{U_{1} \cdot R_{2} \cdot R_{3} + U_{2} \cdot R_{1} \cdot R_{3}}{R_{2} \cdot R_{3} + R_{2} \cdot R_{1} + R_{3} \cdot R_{1}}$$

5,6,7 Elektrische und magnetische Felder

Elektrische und magnetische Felder ermöglichen eine einfache Beschreibung der Kräfte auf ruhende und bewegte Ladungen. Diese Felder, ihre Struktur, ihre Quellen, sowie ihr wechselseitiges Zusammenwirken wird durch einen Satz von Gleichungen beschrieben. Diese *Grundgesetze* lassen sich mithilfe der Begriffe *Fluß* und *Zirkulation* einfach formulieren.

Grundgesetze

- (1) (Der Fluß von \vec{E} durch eine beliebige Hüllfläche A) = = (Netto-Ladung innerhalb der Hüllfläche)/ ε_0
- (2) (Die Zirkulation von \vec{E} um den Rand Γ einer beliebigen Fläche A = = -d/(dt) (des Flusses von \vec{B} durch diese Fläche A)
- (3) (Der Fluß von \vec{B} durch eine beliebige Hüllfläche A) = 0
- (4) $1/\mu_0$ (Zirkulation von \vec{B} um den Rand Γ einer beliebigen Fläche A = = (Fluß des elektrischen Stroms durch diese Fläche A) + + $\frac{d}{dt}$ (des Flusses von \vec{E} durch diese Fläche A) $\cdot \varepsilon_0$
- (5) Das bereits bekannte Kraft-Gesetz

Die Grundgesetze (1) bis (4) sind hier in der sog. Integralform geschrieben und heißen *Maxwell'sche Feld-Gleichungen*

(1) $\oint_{A} \vec{E} \cdot d\vec{A} = q/\epsilon_{0}$ (2) $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{A} \vec{B} \cdot d\vec{A}$ (3) $\oint_{A} \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ (4) $\frac{1}{\mu_{0}} \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_{A} \left(\vec{S} + \epsilon_{0} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \vec{E}\right) \cdot d\vec{A}$

Das Kraftgesetz (5) heißt Lorentz-Beziehung

(5)
$$\vec{F} = q \cdot (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

Die Maxwell'schen Feldgleichungen bieten zwar eine *einfache Beschreibung* aller elektrotechnischen Probleme, eine *einfache und geschlossene Lösung* der Probleme ist jedoch nur in *Spezialfällen* zu erzielen. Insbesondere lassen sich Lösungen finden, wenn vereinfachte Randbedingungen angenommen werden. Dabei wird z.B. angenommen, daß *keine*, oder nur *langsame zeitliche Änderungen* der Felder auftreten, daß *nur elektrische* oder *nur magnetische* Felder vorhanden sind.

Die Beschreibung der Maxwell'schen Gleichungen unter ausschließlicher Verwendung von \vec{E} und \vec{B} vereinfacht den Zugang. Die in der *Elektrotechnik übliche* Schreibweise unter zusätzlicher Verwendung der Feldvektoren \vec{D} und \vec{H} wird an geeigneter Stelle eingeführt.

5 Elektrostatik

5.1 Vereinfachung der Grundgesetze für die Elektrostatik

Was heißt "Elektro-statik"?

"Elektro-"Wir wollen uns zunächst *nur* mit *elektrischen Feldern*, den darin auftretenden *Kräften* und deren Wirkungen beschäftigen, *nicht* mit *magnetischen* Feldern und Kräften

"statik":Wir wollen uns *nicht* mit *zeitlich veränderlichen Feldern* befassen.

Nur elektrische Felder heißt: $\vec{B} = 0$

und dann wird aus (2) $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{A} \vec{B} \cdot d\vec{A}$ die Gleichung (2') $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$

Ähnlich wird aus (5) $\vec{F} = q \cdot (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ die Gleichung

(5') $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$

Die Gleichung (3) $\oint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ beschreibt nur \vec{B} und entfällt.

Nur "statische" elektrische Felder heißt $\partial \vec{E} / \partial t = 0$

Dann beschreibt(4) $\frac{1}{\mu_0} \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int_A \left(\vec{S} + \varepsilon_0 \cdot \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} \right) \cdot d\vec{A}$

nur \vec{B} -Felder und entfällt für die Elektrostatik.

Damit gelten folgende vereinfachte Gesetze der Elektrostatik

(1)
$$\oint_{A} \vec{E} \cdot d\vec{A} = q/\varepsilon_{0}$$

(2')
$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$$

(5')
$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

- Nur noch zwei Gleichungen zur Beschreibung der Felder (davon 2' stark vereinfacht).
- Eine vereinfachte Gleichung zur Beschreibung der Kräfte.

Welchen Sinn hat diese Vereinfachung?

- Es gibt genügend elektrotechnische Aufgabenstellungen, die damit gelöst werden können.
- Die mit diesen Vereinfachungen gefundenen *Formeln* gelten dann aber *nur für elektrostatische* Probleme .

Gehört es noch zur *Elektrostatik*, wenn Kräfte auf Ladungen berechnet werden, die sich im elektrostatischen Feld *bewegen* also ein *Magnetfeld erzeugen*?

Ja, denn es war vereinbart, die Felder der *betrachteten* Ladungen *nicht* in die Kraftberechnung einzubeziehen (vgl. 1.3).

5.2 Berechnung symmetrischer Felder

5.2.1 Das \vec{E} -Feld einer Punktladung

Die richtige Wahl der Koordinaten-Systems vereinfacht oft die Lösung. Hier: kugelsymmetrisches Problem, also Berechnung bequemer in Kugelkoordinaten.



Am betrachteten Punkt (r, ϑ, φ) hat \overrightarrow{E} eine radiale Komponente $E_r = E_r(r, \vartheta, \varphi)$ sowie die beiden tangentialen Komponenten $E_{\vartheta} = E_{\vartheta}(r, \vartheta, \varphi)$ und $E_{\varphi} = E_{\varphi}(r, \vartheta, \varphi)$, wobei $E_r \perp E_{\vartheta} \perp E_{\varphi}$. \overrightarrow{E} wird also beschrieben durch den Vektor

$$\vec{E}(r,\vartheta,\phi) = \begin{pmatrix} E_r (r,\vartheta,\phi) \\ E_\vartheta (r,\vartheta,\phi) \\ E_\varphi (r,\vartheta,\phi) \end{pmatrix}$$

Wegen der Kugelsymmetrie gibt es auf der Kugeloberfläche keine Vorzugsrichtung, d.h. die tangentialen Komponenten sind Null

und $\vec{E}(r, \vartheta, \varphi) = (E_r(r, \vartheta, \varphi), 0, 0).$

Ebenfalls wegen der Kugelsymmetrie hängt die radiale Komponente nur vom Abstand *r*, nicht aber von ϑ oder φ ab, also

$$\vec{E}(r, \vartheta, \varphi) = (E_r(r), 0, 0) = E_r(r) \cdot \vec{e}_r$$

wobei \vec{e}_r ein Einheitsvektor in radialer Richtung ist.

Für dieses E-Feld läßt sich aber die Gl (1) auswerten und es ist

(1)
$$\oint_{A} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_{A} E_{r}(r) \cdot \vec{e}_{r} \cdot d\vec{A} = \oint_{A} E_{r}(r) \cdot dA =$$
$$= E_{r}(r) \cdot \oint_{A} dA = E_{r}(r) \cdot 4\pi \cdot r^{2} = q/\epsilon_{0}$$

(Beachte: A ist eine Kugeloberfläche, also r = konstant. \vec{E} ist somit auf dem gesamten Integrationsgebiet konstant und parallel zum Flächenvektor, also Spezialfall 1).

Aus $E_r(r) \cdot 4\pi \cdot r^2 = q/\epsilon_0$ ergibt sich $E_r(r) = q/(4\pi\epsilon_0 \cdot r^2)$, also die gesuchte Abhängigkeit der Komponente E_r von r.

Feld einer Punktladung

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} \cdot \vec{e_r}$$

Weil $\vec{e_r}$ ein Einheitsvektor mit dem Betrag 1 und der Richtung \vec{r} ist, ist $\vec{e_r} = \vec{r}/r$ und man kann auch schreiben

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^3} \cdot \vec{r}$$

Beachte: die tangentialen Komponenten von \vec{E} sind nicht nur aus Symmetriegründen Null. Tangentiale Komponenten würden auch (2') $\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$ widersprechen.

Beispiel: Kraftwirkung zwischen zwei Punktladungen (Coulumb'sches Gesetz)

Kraft \vec{F}_1 auf q_1 im Feld \vec{E}_2 von q_2 r_{12} q_2 \vec{F}_1 q_1 \vec{F}_1 q_1



Nach Gl. (5') ist $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$. Wir bezeichnen

 $\vec{F_1} = \vec{F} \text{ auf } q_1$ $\vec{E_2}(1) = \vec{E} \text{ von Ladung 2 am Ort der Ladung 1,}$

wobei(1) = $(r_1, \vartheta_1, \varphi_1) = (x_1, y_1, z_1)$ eine *abgekürzte Schreibweise* für die Koordinaten der Ladung 1 ist und \dot{e}_{12} der Einheitsvektor *nach* q_1 *von* q_2 .

Dann lautet (5')

$$\overrightarrow{F}_1 = q_1 \cdot \overrightarrow{E}_2(1) = q_1 \cdot \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r_{12}^2} \cdot \overrightarrow{e}_{12}$$

Entsprechend ist Kraft \overrightarrow{F}_2 auf q_2 im Feld \overrightarrow{E}_1 von q_1 $\overrightarrow{F}_2 = q_2 \cdot \overrightarrow{E}_1(2) = q_2 \cdot \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r_{21}^2} \cdot \overrightarrow{e}_{21}$ und weil $\overrightarrow{e}_{21} = -\overrightarrow{e}_{12}$

kann man schreiben

$$\overrightarrow{F}_1 = \frac{q_1 \cdot q_2}{4\pi\epsilon_0 \cdot r_{12}^2} \cdot \overrightarrow{e}_{12} = -\overrightarrow{F}_2$$
 Coulomb'sches Gesetz

Während die *alte* Schreibweise des Coulomb'schen Gesetzes nur die *Größe der Kraft* beschrieb, führt die Darstellung anhand des elektrischen Feldes auch zum *richtigen Vorzeichen* für \vec{F} und berücksichtigt das *Vorzeichen* von *q*. Die Proportionalitätskonstante ϵ_0 hat im MKSA-System den Wert

$$\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm} = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{(As)^2}{Nm^2}$$

bzw.

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9 \frac{Vm}{As} = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{(As)^2}$$

also q in As oder C (Coulomb), r in m (Meter), F in N (Newton) = m kg/ s^2 .

5.2.2 Feld einer "Linienladung"

 λ = Ladung / Länge heißt *Linienladung*



Hier: Berechnung in Zylinderkoordinaten vorteilhaft

Am betrachteten Punkt (r,z, φ) hat \vec{E} eine radiale Komponente $E_r = E_r(r,z, \varphi)$ sowie die beiden tangentialen Komponenten $E_z = E_z(r,z, \varphi)$ und $E_{\varphi} = E_{\varphi}(r,z, \varphi)$, wobei $E_r \perp E_z \perp E_{\varphi}$.

 \vec{E} wird also beschrieben durch den Vektor

$$\vec{E}(r,z, \phi) = \begin{pmatrix} E_r (r,z, \phi) \\ E_z (r,z, \phi) \\ E_{\phi} (r,z, \phi) \end{pmatrix}$$

Auf der Zylinderoberfläche gibt es keine bevorzugte Längsrichtung und keinen bevorzugten Umlaufsinn, d.h. die tangentialen Komponenten sind Null und

$$\vec{E}(r,z,\phi) = (E_r(r,z,\phi),0,0) \quad .$$

Seite 82

Aus den genannten Symmetriegründen hängt die radiale Komponente nur vom Abstand *r*, nicht aber von z oder φ ab, also

$$\vec{E}(r,z,\varphi) = (E_r(r),0,0) = E_r(r) \cdot \vec{e}_r$$

wobei \vec{e}_r ein Einheitsvektor in radialer Richtung ist.

Für dieses E-Feld läßt sich aber die Gl (1) auswerten wobei das Integrationsgebiet ein Zylinder der Länge l mit Radius r ist. Es ist Oberfläche A = Oberfläche Mantel + 2 Oberflächen Deckel:

$$\oint_{A} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{Mantel} \vec{E} \cdot d\vec{A} + 2 \int_{Deckel} \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Weil $E_r \perp d\vec{A}$ bei der Deckelfläche, ist $\int_{Deckel} \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$ (Spezialfall 2) und

$$\oint_{A} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{Mantel} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_{Mantel} E_{r}(r) \cdot \vec{e}_{r} \cdot d\vec{A} =$$
$$= \int_{Mantel} E_{r}(r) \cdot dA = E_{r}(r) \cdot \int_{Mantel} dA = E_{r}(r) \cdot 2\pi r \cdot l$$

(Beachte: A ist ein Zylindermantel, also r = konstant. \vec{E} ist somit auf dem gesamten Integrationsgebiet konstant und parallel zum Flächenvektor, also Spezialfall 1).

 λ = Ladung / Länge, also eingeschlossene Ladung $q = \lambda \cdot l$ und

$$\oint_{A} \vec{E} \cdot d\vec{A} = E_{r}(r) \cdot 2\pi r \cdot l = q/\epsilon_{0} = \lambda \cdot l/\epsilon_{0}$$

Aus $E_r(r) \cdot 2\pi r \cdot l = \lambda \cdot l/\epsilon_0$ ergibt sich $E_r(r) = \lambda/(2\pi\epsilon_0 \cdot r)$, also die gesuchte Abhängigkeit der Komponente E_r von r. Somit:

Feld einer Linienladung

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 \cdot r} \cdot \vec{e_r}$$

Weil $\overrightarrow{e_r}$ ein Einheitsvektor mit dem Betrag 1 und der Richtung \overrightarrow{r} ist, ist $\overrightarrow{e_r} = \overrightarrow{r}/r$ und man kann auch schreiben

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} \cdot \vec{r}$$

5.2.3 Feld einer gleichförmigen Flächenladung σ

 σ = Ladung/Fläche heißt Flächenladung



Hier: Berechnung in kartesischen Koordinaten vorteilhaft.

$$\vec{E}(x, y, z) = \begin{pmatrix} E_x (x, y, z) \\ E_y (x, y, z) \\ E_z (x, y, z) \end{pmatrix}$$

Parallel zur geladenen Fläche gibt es keine Vorzugsrichtung, d.h. die tangentialen Komponenten E_y und E_z sind Null und

$$\vec{E}(x, y, z) = (E_x(x, y, z), 0, 0)$$

Aus Symmetriegründen hängt \vec{E} nicht von y und nicht von z ab. D. h. auf einer zur geladenen Fläche parallelen Fläche im Abstand x ist

$$\vec{E}(x, y, z) = (E_x(x), 0, 0) = E_x(x) \cdot \vec{e}_n$$

wobei \vec{e}_n ein Normalvektor, also ein Einheitsvektor in Richtung der Flächennormalen ist. Für x>0 zeigt also $\vec{e}_n = \vec{x}/x$ in Richtung der x-Achse, für x<0 in entgegengesetzte Richtung. Für dieses E-Feld läßt sich aber Gl (1) auswerten, wobei das Integrationsgebiet ein Kasten der Höhe 2x mit Länge l und Breite b ist. Dieser Kasten hat die Oberfläche A = vordere Fläche + hintere Fläche + 4 Seitenflächen. Die eingeschl. Ladung ist $q = \sigma \cdot l \cdot b$. Dann ist

$$\oint_{A} \vec{E} d\vec{A} = \int_{vorne} E_{x}(x) \cdot \vec{e}_{n} d\vec{A} + \int_{hinten} E_{x}(x) \cdot \vec{e}_{n} d\vec{A} + 4 \cdot \int_{Seite}$$

Weil \vec{e}_n parallel zu den Seitenflächen verläuft, liefern liefern die vier Integrale keine Beiträg (Spezialfall 2), also

$$\oint_{A} \vec{E} d\vec{A} = \int_{vorne} E_{x}(x) \cdot \vec{e}_{n} d\vec{A} + \int_{hinten} E_{x}(x) \cdot \vec{e}_{n} d\vec{A}$$

Weil auf beiden Deckflächen $\vec{e}_n \parallel d\vec{A}$ und $E_x(x)$ konstant und gleich groß ist, liefern beide Integrale gleiche Beiträge und es gilt Spezialfall 1. Also

$$\oint_{A} \vec{E} d\vec{A} = 2 \cdot \int_{vorne} E_{x}(x) \cdot \vec{e}_{n} d\vec{A} + 2E_{x}(x) \cdot \int_{vorne} \vec{e}_{n} d\vec{A}$$
$$= 2 \cdot E_{x}(x) \cdot l \cdot b = \sigma \cdot l \cdot b / \epsilon_{0}$$

Damit ist $E_x(x) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = E_x$ unabhänigig von x und $\vec{E}(x, y, z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \vec{e}_n$ Feld einer Flächenladung

5.3 Berechnung beliebiger Felder mit bekannter Ladungsverteilung

5.3.1 Superposition der \vec{E} -Felder aller Einzelladungen

(a) Diskrete Ladungsverteilung



Die Beiträge der einzelnen Ladungen q_i zum E-Feld sind

$$\vec{E}_i(1) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_i}{r_{1i}^2} \cdot \vec{e}_{1i}$$
 und addieren sich zu $\vec{E}(1) = \sum_i \vec{E}_i(1)$

also

$$\vec{E}(1) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_{1i}^2} \cdot \vec{e}_{1i}$$

(b) Verteilung mit räumlicher Ladungsdichte $\rho(x, y, z)$



$$\rho(2) = \rho(x_2, y_2, z_2) = dq_2/dV_2$$
 also $dq_2 = \rho(2) \cdot dV_2$ und

$$\vec{E}(1) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{gesamten Raum} \frac{\rho(2)\vec{e}_{12}dV_2}{r_{12}^2}$$

Vorsicht! Sieht nur so harmlos aus. Integration über drei Komponenten und den gesamten Raum. Deshalb ist die später eingeführte Lösung besser, bei der zunächst das skalare Potential und daraus \vec{E} berechnet wird.

5.3.2 Superposition der Potentiale aller Einzelladungen

Für die praktische Berechnung von Feldern benutzt man nicht die Formeln aus 5.3.1, sondern einfachere Summen bzw. Integrale, die keine Vektoren enthalten sondern eine skalare Größe, das Potential ϕ (siehe 2.4). Dann gilt

$$\varphi(1) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_{1i}} \text{ bzw.}$$
$$\varphi(1) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(2) dV_2}{r_{12}}$$

mit

$$\vec{E}(1) = -\left(\frac{\partial \varphi(1)}{\partial x}, \frac{\partial \varphi(1)}{\partial y}, \frac{\partial \varphi(1)}{\partial z}\right) \quad (\text{Begründung in 5.4.4})$$

5.4 Das elektrostatische Potential

5.4.1 Arbeit einer im \vec{E} -Feld bewegten Ladung

In Kapitel 2.4 war die Arbeit einer von $a \rightarrow b$ bewegten Ladung, die hier q_0 genannt werden soll zu

$$-W(a \to b) = q_0 \cdot [\varphi(a) - \varphi(b)] = q_0 \cdot U_{ab} = q_0 \cdot \int_a^b \vec{E} d\vec{s}$$

berechnet worden. Dabei war *nicht* bewiesen worden, daß die Arbeit *nur* von den Punkten *a* und *b*, *nicht aber vom Weg* abhängt. Weiterhin war angenommen worden, daß sich die *potentielle Energie* der Ladung an Punkt *a* bzw. *b* beschreiben läßt durch $W(a) = q_0 \cdot \varphi(a); W(b) = q_0 \cdot \varphi(b)$

Mit dem Grundgesetz Gl (2[•]) ergibt sich die Unabhängigkeit vom Weg. Mit

(2')
$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = 0$$
 ist auch
 $q_0 \oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = \oint_{\Gamma} q_0 \vec{E} d\vec{s} = \oint_{\Gamma} \vec{F} d\vec{s} = W_{Umlauf} = 0$

Das ist sehr anschaulich, weil man durch Bewegen einer Ladung auf einem geschlossenen Weg *keine Energie gewinnen* kann. Insbesondere gilt für einen Weg von *a* nach *b* und zurück

$$q_0 \oint \vec{E} d\vec{s} = q_0 \int_a^b \vec{E} d\vec{s} + q_0 \int_b^a \vec{E} d\vec{s} = W(a \to b) + W(b \to a) = 0$$



Hält man nun z.B. den Rückweg und damit $W(b \rightarrow a)$ fest, so muß $W(a \rightarrow b) = -W(b \rightarrow a)$ für alle Hinwege gleich sein.

Ähnliche Überlegungen führen zur Kirchhoff'schen Maschenregel

$$\oint \vec{E}d\vec{s} = \int_{a}^{b} \vec{E}d\vec{s} + \int_{b}^{c} \vec{E}d\vec{s} + \dots = U_{ab} + U_{bc} + \dots = 0$$

d.h. die Summe der Spannungen beim Umlauf um eine Masche ist Null. Ladung q_0 wird von Ort *a* nach Ort *b* im Feld der Punktladung *q* gebracht.



Weil die Arbeit $W(a \rightarrow b)$ unabhängig vom Weg ist, wählen wir den Weg $a \rightarrow a' \rightarrow b$. Auf dem tangentialen Teilweg ist $\vec{E} \perp d\vec{s}$ und es gilt Fall 2, auf dem radialen Teilweg ist $\vec{E} \parallel d\vec{s}$ und es gilt Fall 1.

$$W(a \to b) = -q_0 \int_a^{a'} \vec{E} d\vec{s} - q_0 \int_{a'}^{b} \vec{E} d\vec{s} = 0 - q_0 \int_{a'}^{b} \vec{E} d\vec{s}$$
$$= -q_0 \cdot \int_{a'}^{b} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q \cdot \vec{e}_r \cdot d\vec{s}}{r^2} = -q_0 \cdot \int_{r=a'}^{r=b} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{dr}{r^2}$$
$$= -q_0 \cdot \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_{a'}} - \frac{1}{r_b}\right) = -q_0 \cdot \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right)$$

Wahl eines Bezugspunktes

Von einem festen Bezugspunkt *P* aus läßt sich die Arbeit beim Transport der Probeladung q_0 zu jedem beliebigen Ort im E-Feld ausdrücken, z.B. durch $W(P \rightarrow a)$ und $W(P \rightarrow b)$. Ebenso wie die Kraft ist diese Arbeit *proportional* zu q_0 und hängt bei festem P *nur* von *a* bzw. *b* ab. Deshalb darf man schreiben

$$W(P \rightarrow a) = q_0 \cdot \varphi(a) \text{ und } W(P \rightarrow b) = q_0 \cdot \varphi(b),$$

wobei die skalare Funktion φ ausschließlich vom Ort abhängt, also ein skalares Feld, das *elektrostatische Potential*, beschreibt.



Mit der potentiellen Energie am Ort *a* bzw. *b* bezüglich *P* läßt sich auch die Energiedifferenz für den Transport der Probeladung q_0 *zwischen a* und *b* beschreiben.

$$W(P \to a) + W(a \to b) + W(b \to P)$$

= $W(P \to a) + W(a \to b) - W(P \to b) = 0$, also

$$W(a \to b) = W(P \to b) - W(P \to a)$$

Damit gilt die bereits in 4.2 genannte Beziehung

$$W(a \to b) = q_0 \cdot [\phi(b) - \phi(a)] = -q_0 \cdot \int_a^b \vec{E} d\vec{s}$$

Im E-Feld der Punktladung ist

$$W(P \to a) = q_0 \cdot \varphi(a) = q_0 \cdot \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_p}\right)$$

also
$$\varphi(a) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_p}\right)$$
 und $\varphi(b) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_p}\right)$

also
$$[\varphi(b) - \varphi(a)] = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a}\right)$$

Der Bezugspunkt *P* kommt im Ergebnis nicht vor, er kann also irgendwo liegen. Mit der *Vereinbarung P liegt im Unendlichen*. vereinfacht sich das Potential einer Punktladung mit $1/r_P \rightarrow 0$ zu

$$\varphi(a) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r_a}$$
 bzw. $\varphi(b) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r_b}$

oder allgemein

$$\varphi(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r}$$

Man kann also für jeden Punkt (r, ϑ, φ) im Feld einer Punktladung *q* eine skalare Größe $\varphi(r, \vartheta, \varphi)$ ausrechnen und diese ist nur vom Abstand *r* abhängig.

$$q \bullet \qquad r$$

5.4.3 Potential beliebiger, bekannter Ladungsverteilungen

Wir haben bisher nur das Potential *einer* Punktladung betrachtet. Wie erhält man das Potential ϕ einer *beliebigen, bekannten Ladungsverteilung*?

Wegen des Superpositionsprinzips ist am Ort (1)

 $\vec{E}(1) = \sum_{i} \vec{E}_{i}(1)$ wobei \vec{E}_{i} das Feld der Teilladung q_{i} ist (vgl. 5.3.1)

Dann ist

$$\varphi(1) = -\int_{p}^{1} \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\int_{p}^{1} \left(\sum_{i} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{s}\right) = \sum_{i} -\int_{p}^{1} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{s} = \sum_{i} \varphi_{i}(1),$$

Das Superpositionsprinzip gilt auch für das skalare Feld ϕ .

Also ähnlich 2.4.1.

$$q_3$$
 q_2
 q_4 r_{14} $\phi(1)$

$$\varphi_i(1) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_i}{r_{1i}} \text{ und } \varphi(1) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{r_{1i}}$$

Ähnlich gilt für das Potential einer kontinuierlichen Verteilung von Ladungen.



wobei $dq_2 = \rho(2) \cdot dV_2$ die Ladung im Volumenelement dV_2 ist.

Potentiale von Ladungsverteilungen sind einfacher zu berechnen als E-Felder und erlauben direkt eine Berechnung von Arbeit. Man kann aber aus dem elektrostatischen Potential auch das E-Feld berechnen und das ist meist viel einfacher als die direkte Berechnung von E.

5.4.4 Das \vec{E} -Feld als Gradient des Potentials φ



Zur Berechnung von \vec{E} aus φ nehmen wir an, daß die Ladung q_0 im Potential φ vom Ort x zum Ort (x + dx) gebracht wird. Sie ändert dabei ihre Energie W um

$$dW = q_0 \cdot \left[\phi(x + dx, y, z) - \phi(x, y, z) \right] = q_0 \cdot \frac{\partial \phi}{\partial x} \cdot dx$$

andererseits ist aber

$$dW = -q_0 \cdot \int_x^{x+dx} \vec{E} d\vec{s} = -q_0 \cdot E_x \int_x^{x+dx} ds = -q_0 \cdot E_x \cdot dx$$

Durch Vergleiche folgt

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

Ähnlich findet man

$$E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}$$
 und $E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$

und hat damit alle Komponenten von \vec{E} , also

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z}\right) \text{ oder } \vec{E} = -\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \varphi$$

Der Vektor
$$\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$$

ist eine Rechenvorschrift, die besagt, daß ϕ nach allen Richtungen des kartesischen Koordinatensystems differenziert werden soll und daß die drei Ergebnisse zu einem Vektor zusammengefaßt werden.

Dieser "*Vektoroperator*" heißt auch oft "*Gradient*", wird abgekürzt mit *grad* oder ∇ (Nabla). Man schreibt also auch

$$\vec{E} = -(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}) \phi = -\text{grad} \phi = -\nabla\phi$$

In der Praxis ist es also viel leichter, erst das Potential ϕ und daraus \vec{E} zu berechnen:

- Nur ein Integral statt drei weil ϕ skalar ist.
- 1/r ist einfacher als r/r^3 zu integrieren.
- $-\oint \vec{E} d\vec{s} = 0$ braucht nicht getrennt überprüft zu werden.

In einem skalaren Feld kann man alle Punkte mit gleicher Feldgröße verbinden (vgl. Temperaturfeld: Isothermen, Druckfeld: Isobaren). Die Orte gleichen Potentials heißen Äquipotentialflächen.



Feld und Äquipotentialflächen einer Punktladung

Beachte: Feldlinien sind immer senkrecht zu Äquipotentialflächen (längs Äquipotentialflächen ist $\nabla \phi = 0$!!)

Weiteres Beispiel.



Feld und Äquipotentialflächen zweier ungleichnamiger Punktladungen

5.5 Berechnung von \vec{E} -Feldern bei unbekannter Ladungsverteilung

Das \overrightarrow{E} -Feld im Inneren eines Leiters

Auf frei bewegliche Elektronen (z. B. in Metall) wirkt $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$ und diese Kraft bewegt die Elektronen solange, bis alle ihren Gleichgewichtsplatz haben. Die einzige *elektrostatische* Lösung ist $\vec{E} = 0$ im Inneren des Leiters.

Beachte: Keine Statik sobald Ströme fließen!

Wegen $\vec{E} = 0 \rightarrow \text{grad } \phi = 0 \text{ oder } \phi = \text{const.}$

$$\operatorname{Mit} \vec{E} = 0 \to \oint_A \vec{E} d\vec{A} = q/\varepsilon_0 = 0$$

 \rightarrow Keine (Netto-)Ladung im Innern eines Leiters.

Wo sitzen dann die Ladungen eines geladenen Leiters?

Wegen $\vec{E} = 0$ im Leiter:

- \rightarrow alle Ladungen auf der Oberfläche.
- $\rightarrow E_t = 0$, also Oberfläche ist Äquipotentialfläche und die Feldlinien stehen *senkrecht* auf der Oberfläche

Leerer Hohlraum im Inneren eines Leiters



Schließt man den Hohlraum in eine Hüllfläche A ein, so muß wegen $\vec{E} = 0$ im Leiter

$$\oint_A \vec{E} d\vec{A} = 0 \text{ sein,}$$

d.h. innerhalb A sind höchstens gleichviele positive und negative Ladungen. Aber

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = \int_{Hohlraum} \vec{E} d\vec{s} + \int_{Leiter} 0 \cdot d\vec{s} = 0 \text{ verlangt, daß auch}$$

 $\int_{Hohlraum} \vec{E} d\vec{s} = 0$ wird, für alle möglichen Wege im Hohlraum.

 \rightarrow Auch im leeren Hohlraum eines Leiters ist $\vec{E} = 0$ (Faraday-Käfig).

Berechnung der Ladungsverteilungen auf Leiteroberflächen

Allgemeine Lösung:

Ladungsverteilung raten und prüfen, ob Oberfläche Äquipotentialfläche ist. Wenn nicht, Ladungsverteilung geeignet ändern und erneut prüfen. Solange fortsetzen, bis Fehler kleiner als eine vorgegebene Schranke.

Dieses iterative Verfahren eignet sich für numerische Berechnungen, es gibt dafür geeignete Programme.

Spezielle Lösungen:

Das Problem ist gelöst, wenn eine Ladungsverteilung bekannt ist, mit Äquipotentialflächen der Form des Leiters.

Beispiel: Positive Punktladung neben leitender Fläche

Ein ungleichnamiges Ladungspaar hat eine ebene Äquipotentialfläche, auf der \vec{E} senkrecht steht. Bringt man die leitende Fläche in diese Position und nimmt die negative Ladung weg, so darf sich rechts der Fläche das Feld nicht ändern. Aus dem dann bekannten Feld auf der Fläche kann dann die Flächenladung berechnet werden (vgl. 5.2.3).



5.6 Kapazität und Influenzerscheinungen

5.6.1 Definition der Kapazität

Zwei parallele ebene Leiter (Fläche A, Abstand d)mit gleichgroßen entgegengesetzten Ladungen Q bilden einen Kondensator.

- → Die Ladungen sitzen wegen der gegenseitigen Anziehung auf den Innenseiten der Platten
- \rightarrow Die Ladungen sind wegen Symmetrie gleichförmig verteilt, also konstante Flächenladung $+\sigma$, $-\sigma$.

Aus 5.2.3 ist $E_x = \sigma/2\varepsilon_0$ für eine geladene Fläche bekannt. Bei Überlagerung (Superposition) der \vec{E} - Felder beider Platten addieren sich zwischen den Platten die x-Komponenten zu $E_x = \sigma/\varepsilon_0$ und heben sich außerhalb der Platten gegenseitig auf.



Da die Platten leitfähig sind, hat jede ein konstantes Potential φ_1 bzw. φ_2 , es ist also eine Spsannung $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$ vorhanden. Diese ist aber

$$U_{12} = \int_{x}^{x+d} \vec{E} d\vec{s} = \int_{x}^{x+d} E_{x} dx = E_{x} \cdot d = \frac{\sigma \cdot d}{\varepsilon_{0}} = \frac{Q \cdot d}{A \cdot \varepsilon_{0}}$$

d. h. die Spannung U ist proportional zur Gesamtladung Q.

Diese Proportionalität gilt nicht nur für den ebenen Plattenkondensator, sondern für beliebige geladene Leiteranordnungen. Es sei bei einer beliebigen Ladung Q eine Spannung U vorhanden. Mit doppelter Ladung Q verdoppelt sich an jeder Stelle die Flächenladung σ und damit \vec{E} . Da die geometrische Anordnung und damit die Integrationswege gleichbleiben, verdoppelt sich auch U. Damit gilt allgemein:

$$Q = C \cdot U$$

Die Proportionalitätskonstante *C* heißt *Kapazität* (Aufnahmefähigkeit). Die Einheit für die Kapazität ist

$$[C] = \frac{As}{V} = \frac{C}{V} = F = Farad$$

Man hat dieser wichtigen Einheit As/V den Namen *Farad* gegeben. Technische Kondensatoren haben häufig sehr kleine Kapazitäten und es sind folgende Einheiten gebräuchlich:

$$1mF = 10^{-3}F; 1\mu F = 10^{-6}F; 1nF = 10^{-9}F; 1pF = 10^{-12}F$$

Beispiele für technische Ausführungen: Plattenkondensator, Wikkelkondensator, Zylinderkondensator usw.

Für den idealen Plattenkondensator läßt sich die Kapazität aus der Beziehung zwischen U und Q berechnen

$$U = \frac{Q \cdot d}{A \cdot \varepsilon_0} \rightarrow \frac{Q}{U} = \frac{A \cdot \varepsilon_0}{d}$$

also

$$C \approx \frac{A \cdot \varepsilon_0}{d}$$

Diese Beziehung ist *nicht exakt*, weil bei *realen Kondensatoren* mit endlich großen Platten *Streufelder* am Rand entstehen.

5.6.2 Schaltungen mit Kondensatoren

Parallelschaltung



Für alle Teilkapazitäten ist $Q_i = C_i \cdot U_i$, wobei $U_i = U$ gleich

$$Q_{ges} = \sum_{i} C_{i} \cdot U_{i} = U \cdot \sum_{i} C_{i} = U \cdot C_{ges}$$

mit

$$C_{ges} = \sum_{i} C_{i}$$
 Gesamtkapazität bei **Parallelschaltung**

Bei Parallelschaltung addieren sich die Kapazitäten der einzelnen Kondensatoren.

Reihenschaltung



Für alle Teilkapazitäten ist $U_i = Q/C_i$, wobei $Q_i = Q$ gleich

$$U = \sum_{i} U_{i} = \sum_{i} Q/C_{i} = Q \cdot \sum_{i} \frac{1}{C_{i}} = Q \cdot \frac{1}{C_{ges}}$$

mit

$$\frac{1}{C_{ges}} = \sum_{i} \frac{1}{C_{i}} \text{Gesamtkapazität bei } Reihenschaltung$$

Bei Reihenschaltung von Kondensatoren addieren sich die Kehrwerte der Kapazitäten der einzelnen Kondensatoren zum Kehrwert der Gesamtkapazität.

5.7 Influenz und Verschiebungsdichte \vec{D}

Die Verschiebung von Ladungen in elektrisch leitfähigen Körpern, die sich in einem elektrischen Feld befinden, nennt man Influenz.

Beispiel 1:



Negative Ladungen im Stab werden zur positiven Punktladung gezogen, am anderen Ende bleiben positive Ladungen zurück.

Es entsteht *Kraftwirkung* auf dem Leiter, weil \vec{E} der Punktladung am positiven und negativen Ende verschieden ($\vec{E} \sim 1/r^2$).



Die zwischen den sich berührenden Leitern durch Influenz verschobene Ladung Q_{infl} verbleibt nach dem Trennen auf den "Löffeln" und kann gemessen werden. Man hat experimentell festgestellt:

$$\begin{array}{c} Q_{infl} \sim E \\ Q_{infl} \sim A \end{array} \right\} \quad Q_{infl} = konst \cdot E \cdot A$$

Die Aussage gilt in jedem beliebigen Feld \vec{E} , wenn Fläche dA hinreichend klein und $dA \perp$ Feld ist, also

$$dQ_{infl} = konst \cdot E \cdot dA$$

Ist dA nicht senkrecht zum Feld, so stellt man fest, daß

$$dQ_{infl} = konst \cdot \vec{E} \cdot d\vec{A} = \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

Der neue Vektor $\vec{D} = konst \cdot \vec{E}$ hat die Richtung von \vec{E} und die Größe einer Flächenladung. Steht das elektrische Feld senkrecht zur Löffelfläche, so ist $D = dQ_{infl}/dA$. D mißt also die Dichte der durch Influenz verschobenen Ladungen und heißt Verschiebungsdichte oder Erregung.

Die Konstante zwischen \vec{D} und \vec{E} ist ε_0 und damit ist

$$\vec{D} = \epsilon_0 \cdot \vec{E}.$$

Man kann also Felder messen:

- anhand der Kraftwirkung $\vec{F} = Q \cdot \vec{E}$ und definiert damit das \vec{E} -Feld, oder
- anhand von Ladungsmessungen $dQ = \vec{D} \cdot d\vec{A}$ mit elektrischen Löffeln und definiert damit das \vec{D} -Feld.

Im Vakuum (\approx Luft) ist gleichwertig:

$$\oint_{A} \vec{E} d\vec{A} = q/\epsilon_0 \text{ und } \oint_{A} \vec{D} d\vec{A} = q$$

5.8 Energie im elektrischen Feld

5.8.1 Die Gesamtenergie elektrostatischer Systeme

Ladungsverteilung



Um die Gesamtenergie der Ladungsverteilung zu berechnen,bringt man zunächst alle Ladungen unendlich weit voneinander weg. Dann ist wegen $\phi(\infty) = 0$ die Gesamtenergie W = 0

Ladung q_1 an ihren Platz 1 bringen $\varphi(1) = 0; W_1(\infty \rightarrow 1) = 0$

Ladung q_2 an ihren Platz 2 bringen

$$W_2(\infty \to 2) = q_2 \cdot \varphi_1(2) = \frac{q_2 \cdot q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}}$$

Ähnlich alle weiteren Ladungen an ihre Plätze bringen

$$W_{3}(\infty \to 3) = q_{3} \cdot \varphi_{1}(3) + q_{3} \cdot \varphi_{2}(3) = \frac{q_{3} \cdot q_{1}}{4\pi\varepsilon_{0}r_{13}} + \frac{q_{3} \cdot q_{2}}{4\pi\varepsilon_{0}r_{23}}$$

Schließlich Ladung j an ihren Platz bringen

$$W_{j}(\infty \rightarrow j) = q_{j} \cdot \varphi_{1}(j) + q_{j} \cdot \varphi_{2}(j) + \dots + q_{j} \cdot \varphi_{j-1}(j)$$
$$= \frac{q_{j} \cdot q_{1}}{4\pi\varepsilon_{0}r_{1j}} + \frac{q_{j} \cdot q_{2}}{4\pi\varepsilon_{0}r_{2j}} + \dots + \frac{q_{j} \cdot q_{j-1}}{4\pi\varepsilon_{0}r_{j-1}}$$

Gesamtenergie der Ladungsverteilung mit n Ladungen ist also Summe der Energien aller Paare:

$$W_{ges} = \sum_{alle \ Paare(i, j)} \frac{q_i \cdot q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$

Etwas "mathematischer":

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} \qquad \forall i \neq j$$

Faktor 1/2 weil Paare (i, j) und (j, i) doppelt gezählt werden! Bei kontinuierlicher Ladungsverteilung ρ erhält man entsprechend:

$$W = \frac{1}{2} \int_{Raum Raum} \int \frac{\rho(1) \cdot \rho(2)}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}} dV_1 dV_2$$

Beispiel: Energie eines Kondensators $u = \frac{q}{C}$

Zunächst ungeladen: W = 0. Dann Ladung dq von einer Platte auf die andere (eine wird +, andere -)

$$dW = [\varphi(1) - \varphi(2)]dq = u \cdot dq = \frac{q}{C} \cdot dq \text{ und}$$
$$W_{Kond} = \int_{q=0}^{Q} \frac{q}{C}dq = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}C \cdot U^2 = \frac{1}{2}Q \cdot U$$

5.8.2 Berechnung von Kräften aus der Gesamtenergie

Beispiel: Kraft zwischen den Platten eines Kondensators aus der Energie W mit dem Prinzip der "virtuellen Verrückung". Man vergleicht die *mechanische Arbeit* beim "gedachten (virtuellen) Verrücken" der Platten um den kleinen Weg dx mit der Änderung der *elektrischen Energie* aufgrund der Kapazitätsänderung:

 $dW_{mech} = F \cdot dx$ wobei zur Vereinfachung $d\vec{x} \parallel \vec{F}$

Die Energie W_{elektr} war

$$W_{elektr} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

und weil Q sich beim Verschieben nicht ändert, ist

$$dW_{elektr} = \frac{1}{2} \cdot Q^2 \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{C}\right) \cdot dx$$

und aus $dW_{elektr} = dW_{mech}$ folgt

$$F = \frac{1}{2} \cdot Q^2 \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{C} \right)$$

Das gilt für jede Anordnung von Ladungen. Man muß also zur Be-

rechnung von *F* weder die Ladungsverteilung noch das Feld kennen (im Gegensatz zu $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$).

Beispiel: Plattenkondensator, Fläche A, Abstand x (hier x statt d)

$$C = \frac{\varepsilon_0 \cdot A}{x} \text{ oder } \frac{1}{C} = \frac{x}{\varepsilon_0 \cdot A} \text{ und } \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{C}\right) = \frac{1}{\varepsilon_0 \cdot A}$$

Damit ist die Kraft

$$F = \frac{1}{2} \cdot Q^2 \cdot \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{C}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{\varepsilon_0 \cdot A}$$

Zum Vergleich:

Kraft aus $\vec{F} = Q \cdot \vec{E}$ berechnen. Dabei beachten, daß Ladung Q der *einen Platte* nicht im Gesamtfeld, sondern *im Feld der anderen Platte* Kraftwirkung erfährt.

$$E_{Platte} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{Q}{2\epsilon_0 \cdot A} \text{ und } F = Q \cdot E_{Platte} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{\epsilon_0 \cdot A}$$

Also: gleiches Ergebnis wie bei Berechnung von F aus der Energie

5.8.3 Das \vec{E} -Feld als Sitz der elektrostatischen Energie

Wir kennen nun die elektrostatische Energie von diskreten und kontinuierlichen Ladungsverteilungen, z.B. die Energie eines geladenen Kondensators. Wo sitzt diese Energie?

Man kann zeigen, daß die Energie im elektrischen Feld sitzt. Zur Erinnerung: elektromagnetische Wellen (Licht, Radiowellen, ...) sind elektromagnetische Felder und transportieren Energie!

Um dies plausibel zu machen, denken wir uns in ein elektrisches Feld einen Plattenkondensator mit Fläche dA und mit Abstand dxso in das E-Feld eingebracht, daß die Platten auf Äquipotentialflächen liegen. Dadurch wird das *elektrische Feld nicht beeinflußt*. Die Energie dW im Volumen $dV = d\vec{A} \cdot d\vec{x}$ ist $2dW = dQ \cdot dU$ und mit $dQ = \varepsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot d\vec{A}$ und $dU = \vec{E} \cdot d\vec{x}$ wird

$$dW = \frac{1}{2} \cdot dQ \cdot dU = \frac{1}{2} \cdot \varepsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot d\vec{A} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{x} = \frac{1}{2} \cdot \vec{D} \cdot \vec{E} \cdot dV$$

Die Gesamtenergie im Feld ist dann

$$W = \frac{1}{2} \cdot \int_{Raum} \vec{D} \cdot \vec{E} \cdot dV$$

Eine *wirkliche Herleitung* dieses Ergebnisses muß zunächst zurückgestellt werden.

5.9 Der elektrische Dipol

5.9.1 Kräfte und Drehmomente am elektrischen Dipol



Ein *Dipol* ist eine Art "Hantel" mit Ladung +q um -q an den Enden. Im \vec{E} -Feld entsteht ein Kräftepaar $\pm \vec{F}$ und jede der Kräfte liefert einen gleichgroßen Beitrag zum Drehmoment \vec{T}_d mit den Beträgen

$$T_{+} = E \cdot q \cdot \frac{d}{2} \cdot \sin \alpha \text{ und}$$

$$T_{-} = E \cdot (-q) \cdot \frac{d}{2} \cdot \sin (180^{\circ} + \alpha) = E \cdot q \cdot \frac{d}{2} \cdot \sin \alpha, \text{ insgesamt}$$

$$T_{d} = T_{+} + T_{-} = E \cdot q \cdot d \cdot \sin \alpha \text{ (Betrag des Drehmoments)}$$

Schreibt man den Abstand \vec{d} als Vektor in Richtung von der negativen zur positiven Ladung und definiert man den Vektor \vec{p} als $\vec{p} = q \cdot \vec{d}$, so bildet dieser mit \vec{E} den Winkel α . Mit dieser Schreibweise läßt sich das Drehmoment in Größe und Richtung darstellen:

$$\vec{T}_d = \vec{p} \times \vec{E} \min \left| \vec{p} \times \vec{E} \right| = p \cdot E \cdot \sin \alpha = E \cdot q \cdot d \cdot \sin \alpha$$

 \vec{T}_d steht senkrecht auf \vec{p} und \vec{E} . Weil man mit \vec{p} das Drehmoment des Dipols berechnen kann, heißt \vec{p} Dipolmoment.

5.9.2 Potential und \vec{E} -Feld des Dipols



Das Potential eines Dipols ergibt sich mithilfe der Superposition :

$$\varphi_D = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

Bei Dipolen interessiert häufig \vec{E} bzw. φ bei $r \gg d$, also sehr weit entfernt. (Beispiel: Antennen, atomare Dipole, ...)



Dann sind die Vektoren \vec{r}_1 bzw. \vec{r}_2 näherungsweise parallel und $\vartheta_1 \approx \vartheta_2$. Die Abstände sind

$$r_{1} = r - \frac{d}{2} \cdot \cos \vartheta \text{ und } r_{2} = r + \frac{d}{2} \cdot \cos \vartheta \text{, also}$$
$$\left(\frac{1}{r_{1}} - \frac{1}{r_{2}}\right) = \frac{r_{1} - r_{2}}{r_{1} \cdot r_{2}} = \frac{d \cdot \cos \vartheta}{r^{2} - \left(\frac{d}{2} \cdot \cos \vartheta\right)^{2}} \approx \frac{d \cdot \cos \vartheta}{r^{2}} \text{ für } r \gg d$$

In die Formel für das Dipol-Potential eingesetzt ergibt dies

$$\varphi_D = \frac{q \cdot d \cdot \cos \alpha}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2}$$

Weil ϑ der Winkel zwischen \vec{r}/r und \vec{d} bzw. \vec{p} ist, gilt auch $\phi_D = \frac{q \cdot \vec{d} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^3} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^3}$ Potential des Dipols für $r \gg d$
$Das \stackrel{\rightarrow}{E}$ -Feld ist dann

$$\vec{E}_D = -\text{grad}\phi_D = -\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)\phi_D \text{ mit}$$
$$E_z = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3\cos\vartheta-1}{r^3}, E_\perp = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3\cos\vartheta}{r^3} \text{ und } E = \sqrt{E_z^2 + E_\perp^2}$$

Anschaulich:



 \vec{E} fällt also mit $1/r^3$ ab.

Auf der z-Achse, also bei $\vartheta = 0^0$ ist

$$E_z = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{3-1}{r^3} = \frac{2p}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^3}$$

In der Äquatorebene, also bei $\vartheta = 90^{\circ}$ ist

$$E_z = -\frac{p}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^3}$$
, also entgegengesetzt halb so groß.

5.10 Materie im elektrischen Feld

5.10.1 Dielektrika

Dielektrika sind Isolatoren, also Ladungen (im Gegensatz zu Leitern!) nicht frei beweglich.

Versuch von *Faraday*:

Bringt man in einen aufgeladenen Kondensator einen Isolator, so fällt die Spannung *U* um den Faktor $1/\varepsilon_r$, obwohl *Q* gleich bleibt. Die Kapazität C = Q/U vergrößert sich also um den Faktor ε_r . Der Faktor ε_r hängt nur vom Dielektrikum ab und heißt *relative Dielektrizitätskonstante*.



Mit U wird auch
$$\int_{1}^{2} \vec{E} d\vec{s} = U$$
 kleiner, also \vec{E} kleiner.
 $E_{\perp} = \frac{\sigma}{\varepsilon_{0}}$ ergab sich aber *direkt aus dem Grundgesetz Gl (1)*.

Also muß auch σ kleiner geworden sein. Da $\sigma_{frei} = Q_{frei}/A$, also die freie Ladung auf den Platten, gleich bleibt ist die *einzig* mögliche Folgerung:

Es gibt Oberflächenladung σ_{Diel} auf dem Dielektrikum.

- σ_{frei} hat entgegengesetzte Polarität von σ_{Diel}
- $|\sigma_{frei}| > |\sigma_{Diei}|$ weil Feld nicht verschwindet, nur kleiner wird.



Integriert man nun wieder über alle Ladungen in einem Kasten (vgl. 5.2.3), so ist jetzt σ_{frei} und σ_{Diel} eingeschlossen und es ist

$$E_{\perp} = \frac{\sigma_{frei} + \sigma_{Diel}}{\varepsilon_0} = E_{frei} + E_{Diel}$$

und E_{\perp} ist tatsächlich kleiner geworden

Beachte: Bei einem Leiter anstelle des Dielektrums wäre $\sigma_{Leiter} = -\sigma_{frei (Platte)}$ und $E_{\perp} = (\sigma_{Platte} + \sigma_{Leiter})/\epsilon_o = 0$, d.h. das Innere des Leiters ist feldfrei.

Warum treten diese Oberflächenladungen ohne bewegliche Ladung im Dielektrikum auf?

5.10.2 Die Polarisation

In gewissen Grenzen ist die negative Atomhülle gegen den positiven Atomkern elastisch verschiebbar. Im Feld bekommt das Atom, dessen Hüllenschwerpunkt mit Ladung - q sich um \hat{s} gegen den Kern mit Ladung + q verschiebt, ein Dipolmoment $\vec{p} = q \cdot \hat{s}$.



Bei *N* Atomen im Volumen *V* ergibt sich eine Atomdichte n = N/V*V* und ein *Dipolmoment/Volumen* $\vec{P} = n \cdot q \cdot \vec{s}$, das *Polarisation* genannt wird

Damit läßt sich nun die Entstehung der Oberflächenladungen des Dielektrikums im E-Feld erklären.



- Alle negativen Ladungen rücken um nach \dot{s} unten.
- Alle positiven Ladungen bleiben am Platz.

Im Inneren keine Nettoladung durch \vec{P} . Auf den Oberflächen Ladungsdichte σ_{Diel}

Man nennt $\sigma_{Diel} = \sigma_{Polarisation}$ die **Polarisationsladungen**.

In der Oberflächenschicht mit Volumen $s \cdot A$ ist Gesamtladung $Q_{pol} = (n \cdot q) \cdot (s \cdot A) = (n \cdot q \cdot s) \cdot A$,

wobei $(n \cdot q) = (N \cdot q)/V = (Q_{pol}/V) = Ladungsdichte$ $(s \cdot A) = V = Volumen$ und $(n \cdot q \cdot s) = |\vec{P}| = Polarisation$

Damit läßt sich nun zunächst der *Betrag* der Polarisation \vec{P} berechnen; denn aus $\sigma_{pol} = Q_{pol}/A$

erhält man
$$\left| \vec{P} \right| = n \cdot q \cdot s = \sigma_{pol}$$

Seite 106

Die Richtung von \vec{P} ist der von \vec{E}_{Diel} bzw. \vec{E}_{pol} entgegengesetzt weil \vec{P} zu den positiven Ladungen hin, \vec{E} von den positiven Ladungen weg läuft. Damit darf man für das \vec{E} -Feld mit Dielektrikum schreiben:

$$E = \frac{\sigma_{frei} + \sigma_{pol}}{\varepsilon_0} = \vec{E}_{frei} + \vec{E}_{pol} = \frac{\sigma_{frei} - P}{\varepsilon_0}$$

Die Verschiebung der negativen Ladung um \vec{s} wird in gewissen Grenzen proportional zu \vec{E} sein und damit auch die Polarisation $\vec{P} = N \cdot q \cdot \vec{s} - \vec{E}$, d. h. man setzt

$$\left| \overrightarrow{P} \right| = \chi \cdot \varepsilon_0 \cdot \left| \overrightarrow{E} \right|$$

und nennt χ die *elektrische Suszeptibilität* des Dielektrikums. Damit erhält man eine neue Schreibweise für *E*, nämlich

$$E = \frac{\sigma_{frei} - \chi \cdot \varepsilon_0 \cdot E}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_{frei}}{\varepsilon_0} - \chi \cdot E \text{ oder } E \cdot (1 + \chi) = \frac{\sigma_{frei}}{\varepsilon_0}$$

und nach E aufgelöst

$$E = \frac{\sigma_{frei}}{\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{(1+\chi)}$$

Häufig benutzt man die *relative Dielektrizitätskonstante* $\varepsilon_r = 1 + \chi$ und schreibt damit

$$E = \frac{\sigma_{frei}}{\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\varepsilon_r} = E_{frei} \cdot \frac{1}{\varepsilon_r}$$

Dies ist der Faktor ε_r um den sich U beim Einbringen des Dielektrikums ins Feld geändert hatte.

5.10.3 $\vec{\vec{E}}$ -Feld und Verschiebungsdichte $\vec{\vec{D}}$ im Dielektrikum

Es wurde in 5.7 die Verschiebungsdichte \vec{D} definiert und das Grundgesetz Gl(1) lautete dann

$$\oint_{A} \vec{D} d\vec{A} = q$$

Zu diesem Zeitpunkt waren alle Betrachtungen ohne Dielektrika angestellt worden, sodaß eine Unterscheidung zwischen freien Ladungen und Polarisationsladungen keine Rolle spielte. Deshalb muß hier erwähnt werden, daß D definitionsgemäß nur von freien Ladungen ausgeht, daß also

$$\oint_{A} \vec{D} d\vec{A} = q_{frei} \quad Definition \ von \ \vec{D} \ !$$

Diese Definition ist zwar nicht einleuchtend, weil auch Polarisationsladungen Kräfte ausüben. Sie erspart aber die ständige Kennzeichnung der Ladungen durch die Indizes *frei* bzw. *Polarisation*.

Mit dieser Festlegung erhält man für das Feld des Plattenkondensators

$$D = \sigma_{frei} \text{ oder } \vec{D} = \sigma_{frei} \cdot \vec{n}$$

Dann schreibt sich $E = \frac{\sigma_{frei} - P}{\varepsilon_0}$ bzw. $\varepsilon_0 \cdot E + P = \sigma_{frei}$

auch als

$$D = \varepsilon_0 \cdot E + P$$
 bzw. $\vec{D} = \varepsilon_0 \cdot \vec{E} + \vec{P}$

oder mit χ bzw. $\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \cdot \vec{E} + \chi \cdot \varepsilon_0 \cdot \vec{E} = (1 + \chi) \cdot \varepsilon_0 \cdot \vec{E} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \vec{E} = \varepsilon \cdot \vec{E}$$

Diese Darstellung ist in der Elektrotechnik üblich, denn man kann ohne Verständnis des "Inneren" im Dielektrikum , also ohne die Polarisationsmechanismen zu kennen,

- aus σ_{frei} die Verschiebungsdichte $\vec{D} = \sigma_{frei} \cdot \vec{n}$ bestimmen (σ_{frei} , die *Ladung auf Platten* ist ja unabhängig vom Dielektrikum bekannt)
- und aus \vec{D} dann mit den Materialkonstanten χ oder ε_r o

Auch die "Grundgesetze" der Elektrostatik werden in der Elektrotechnik deshalb praktisch immer unter Benutzung von \vec{D} wie folgt formuliert:

(1)
$$\oint_{A} \vec{D} d\vec{A} = q_{frei}$$
 und
(2') $\oint_{A} \vec{E} d\vec{s} = 0$,

In dieser Schreibweise braucht man zur Lösung aber noch die Be-
ziehung zwischen
$$\vec{D}$$
 und \vec{E}

$$\vec{D} = (1 + \chi) \cdot \varepsilon_0 \cdot \vec{E}$$
 sog. *Materialgleichung*

Dieser Versuch, die Eigenschaften der Materie durch χ zu beschreiben ist für die Praxis sehr nützlich. Allerdings ist χ nur näherungsweise konstant und bei anisotropen Materialien ein Tensor, der die dann unterschiedliche Richtung zwischen \vec{D} und \vec{E} beschreibt.

5.10.4 Felder an Grenzflächen von Dielektrika

Durch die Polarisationsladungen an den Oberflächen von Dielektrika wird im Dielektrikum ein zusätzliches \vec{E} -Feld erzeugt. Damit ändert sich das gesamte \vec{E} -Feld an den Grenzen von Dielektrika sprunghaft.

Bisher galt stets die Einschränkung:

- \vec{E} steht senkrecht auf dem Dielektrikum und
- außerhalb des Dielektrikums ist Luft (Vakuum)

Jetzt gilt:

- \vec{E} verläuft im beliebigen Winkel zur Oberfläche des Dielektrikums und
- Grenzflächen zwischen Dielektrika mit unterschiedlichen Dielektrizitätskonstanten ε_{r1} und ε_{r2} werden betrachtet

Auch hier gilt:

$$\begin{split} \oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} &= 0 \\ &= \int_{1}^{2} \vec{E} d\vec{s} + \int_{2}^{3} \vec{E} d\vec{s} + \int_{3}^{4} \vec{E} d\vec{s} + \int_{4}^{1} \vec{E} d\vec{s} \\ &= \int_{1}^{2} E_{t1} ds + \int_{2}^{3} E_{n} ds + \int_{4}^{4} E_{t2} ds + \int_{4}^{1} E_{n} ds \\ &= E_{t1} \cdot d - E_{t2} \cdot d = 0 \end{split}$$

oder $E_{t1} = E_{t2}$ Tangentialkomponenten von \vec{E} sind stetig.



Weiter gilt: Weil auf Oberfläche der Dielektrika keine *freien* Ladungen, ist

$$\oint_{Kasten} \vec{D} d\vec{A} = q_{frei} = 0$$

$$\oint_{Kasten} \vec{D} d\vec{A} = \int_{Deckel A} \vec{D}_1 d\vec{A} + \int_{Deckel A} \vec{D}_2 d\vec{A} + \int_{Seiten} \vec{D} d\vec{A} = 0$$

und weil bei Höhe des Kastens $\rightarrow 0$ das Integral über die Seitenfläche $\rightarrow 0$ geht, bleibt

$$-\int_{Deckel A} D_{n1} \cdot dA + \int_{Deckel A} D_{n2} \cdot dA = -D_{n1} \cdot A + D_{n2} \cdot A = 0$$

oder $D_{n1} = D_{n2}$ Normalkomponenten von \overrightarrow{D} sind stetig

und

$$D_{n1} = \varepsilon_{r1} \cdot \varepsilon_0 \cdot E_{n1}; D_{n2} = \varepsilon_{r2} \cdot \varepsilon_0 \cdot E_{n2}$$

Damit läßt sich ein "*Brechungsgesetz*" für die \vec{E} -Feldlinien bestimmen.



$$\tan \alpha_1 = \frac{E_{t1}}{E_{n1}} = \frac{E_{t1} \cdot \varepsilon_{r1} \cdot \varepsilon_0}{D_{n1}}$$
$$\tan \alpha_2 = \frac{E_{t2}}{E_{n2}} = \frac{E_{t2} \cdot \varepsilon_{r2} \cdot \varepsilon_0}{D_{n2}} = \frac{E_{t1} \cdot \varepsilon_{r2} \cdot \varepsilon_0}{D_{n1}}$$

und zusammengefaßt

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r2}}$$
 Brechungsgesetz der elektrischen Feldlinien

6 Magnetostatik

6.1 Vereinfachung der Grundgesetze für die Magnetostatik

Was heißt "Magneto-statik"?

"Magneto-": Wir wollen uns *nur* mit *magnetischen Feldern*, den darin auftretenden Kräften und deren Wirkungen beschäftigen, *nicht* mit *elektrischen* Feldern und Kräften.

"statik": Wir wollen uns *nicht mit zeitlich veränderlichen magnetischen Feldern* befassen.

Nur magnetische Felder heißt: $\vec{E} = 0$ und $\partial \vec{E} / \partial t = 0$, dann wird aus (4)

(4)
$$\frac{1}{\mu_0} \oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{s} = \int_A \left(\vec{S} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E}\right) d\vec{A} \text{ die Gl. (4')}$$

$$(4`) \frac{1}{\mu_0} \oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{s} = \int_A \vec{S} d\vec{A}$$

Ähnlich wird aus (5)

(5)
$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$
 die Gl. (5^(*))
(5^(*)) $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$

Die Gl. (1) beschreibt nur \vec{E} und entfällt.

Nur statische Felder heißt $\partial \vec{B} / \partial t = 0$, so daß Gl. (2) entfällt. Es gelten also die

Gesetze der Magnetostatik

(3)
$$\oint_{A} \vec{B} d\vec{A} = 0$$

(4')
$$\frac{1}{\mu_{0}} \oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{s} = \int_{A} \vec{S} d\vec{A}$$

(5'')
$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

Bitte keine Analogien zwischen \vec{E} und \vec{B} (manche Lehrbücher!!). *Merke:* \vec{B} -Feld hat Zirkulation, aber keine Quellen (keine magnetische Ladung!), \vec{E} -Feld (statisch) hat Quellen, aber keine Zirkulation.

Also auch bei Magnetostatik enorme Vereinfachung.

Es gibt eine Reihe von elektrotechnischen Aufgaben, die mit diesen vereinfachten Gleichungen gelöst werden können. Es lassen sich dann wieder *vereinfachte Formeln* herleiten, die dann aber nur für *magnetostatische* Probleme gelten.

Bemerkung. Ein elektrostatisches \vec{E} -Feld setzte voraus, daß die Quellen des \vec{E} -Feldes (*Ladungen*) sich *nicht bewegen*.

Ein magnetostatisches Feld, das nach Gl. (4°) von der Stromdichte \vec{S} erzeugt wird, setzt voraus, daß sich \vec{S} nicht ändert. Das ist z. B. immer der Fall, wenn sich Ladungen als konstante Ströme in Leitern bewegen.

6.2 Die Lorentz-Kraft

6.2.1 Regeln für den Umgang mit äußeren Vektorprodukten (Kreuzprodukten)

Die Schreibweise $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$ besagt:

Die Kraft ist \vec{F} ist an jedem Ort

- senkrecht zur Geschwindigkeit \vec{v}
- senkrecht zur Feldstärke \vec{B}
- proportional zum Betrag der Geschwindigkeit $|\vec{v}|$
- proportional zum Betrag des Feldes $|\vec{B}|$
- und proportional zum sin ϑ des Winkels ϑ zwischen \vec{v} und \vec{B} .

Dieses Richtungsverhalten läßt sich durch das *"äußere Produkt"*, das *"Kreuzprodukt"* zwischen \vec{v} und \vec{B} vollständig beschreiben.

$$\vec{v} \times \vec{B} = |\vec{v}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\perp} = v \cdot B \cdot \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\perp}$$

 \vec{e}_{\perp} steht $\perp \vec{B}$ und $\perp \vec{v}$

 \vec{e}_{\perp} geht in Richtung einer *Rechtsschraube*, wenn man \vec{v} auf kürzestem Weg in \vec{B} "hineindreht". Das Ergebnis ist ein *Vektor*.

Bildlich:



Achtung! $\vec{v} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{v}$

Zum Vergleich: Inneres Produkt oder skalares Produkt, z. B. $\vec{E} \cdot d\vec{s} = E \cdot ds \cdot \cos \vartheta = d\vec{s} \cdot \vec{E}$ Ergebnis ist Zahl, Skalar.

Beispiel: Lorentzkraft auf Elektronenstrahl im Magnetfeld.



Auf ein Elektron der Ladung q = -e wirkt dann die Kraft

$$\vec{F} = (-e) \cdot \vec{v} \times \vec{B} = (-e) \cdot v \cdot B \cdot \sin \vartheta \cdot \vec{e}_{\perp}$$

Das Magnetfeld \vec{B} (magnetische Induktion) wurde anhand seiner Kraftwirkung auf bewegte Ladungen definiert mit $\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$. So ergibt sich die *Einheit* von B als

$$[B] = \frac{N}{As \cdot m/s} = \frac{N}{Am} = \frac{VAs}{m} \cdot \frac{1}{Am} = \frac{Vs}{m^2}$$

Wegen der Wichtigkeit in der Elektrotechnik hat die zusammengesetzte Einheit [*B*] auch den Namen *1 Tesla* (früher $10^4 Gau\beta$) erhalten.

$$[B] = 1\frac{Vs}{m^2} = 1Tesla = 1T = 10^4Gauss = 10^4G$$

(Erdfeld \approx 1 Gauß, el. Maschinen \approx 1 T)

6.2.2 Kraft auf stromdurchflossende Leiter

Darstellung der Lorentzkraft im stromdurchflossenen Leiter mit der Stromdichte \vec{S}

Beispiel: Elektronenleitung



Auf jedes Elektron mit Ladung q = -e wirkt $\vec{F}_e = -e \cdot \vec{v} \times \vec{B}$ Wir nehmen *zunächst* an, daß alle Elektronen *gleiche Geschwindigkeit* \vec{v} in Größe und Richtung haben.

Im Volumenelement $dV = A \cdot dl$ sind *n* Elektronen, also wirkt auf dV die Gesamtkraft $d\vec{F}$ mit

$$d\vec{F} = n \cdot \vec{F}_e = n \cdot (-e) \cdot \vec{v} \times \vec{B} = dV \cdot \frac{n \cdot (-e)}{dV} \cdot \vec{v} \times \vec{B}$$

oder weil $\frac{n \cdot (-e)}{dV} = \rho$ die Ladungsdichte ist, gilt
 $d\vec{F} = dV \cdot \rho \cdot \vec{v} \times \vec{B}$ und mit $\vec{S} = \rho \cdot \vec{v}$
 $d\vec{F} = dV \cdot \vec{S} \times \vec{B}$ Lorentz-Kraft auf dV bei Stromdichte \vec{S}
Da \vec{S} unabhängig von Polarität der Ladungsträger definiert ist

Da \hat{S} unabhängig von Polarität der Ladungsträger definiert ist, gilt dies auch für positive Ladung. Da \hat{S} unabhängig von der Geschwindigkeitsverteilung der Ladungsträger ist, kann die obige Einschränkung entfallen.

Darstellung Lorentz-Kraft auf einen Leiter durch Strom I.

Wir beschreiben die Länge dl des Leiter-Stücks als Vektor $d\hat{l}$ in Richtung \hat{S} , dann wird

$$dV \cdot \vec{S} = \vec{dl} \cdot \vec{A} \cdot \vec{S} = \vec{dl} \cdot I$$

und

$$d\vec{F} = I \cdot d\vec{l} \times \vec{B}$$
 Lorentzkraft auf Leiterlänge $d\vec{l}$ bei Strom I

Oft interessiert man sich (z. B. bei Maschinen) für die Kraft/Leiterlänge, den "*Kraftbelag"* $d\vec{F}/dl$ und erhält

$$d\vec{F}/dl = I \cdot \frac{d\vec{l}}{dl} \times \vec{B}$$
 Kraftbelag

Zur Berechnung der Gesamtkraft \vec{F} muß die Kraft $d\vec{F}$ pro Leiterlänge $d\vec{l}$ über den gesamten Leiter aufintegriert werdne.

Beispiel: Gerades Leiterstück, Länge l, \vec{B} homogen über l.

$$\vec{F} = \int_0^l d\vec{F} = \int_0^l I \cdot d\vec{l} \times \vec{B}$$

Weil \vec{B} homogen ist, hat *B* an jeder Stelle von *l* gleiche Größe und gleiche Richtung. Weil der Draht gerade ist, hat $d\vec{l}$ auf der ganzen Länge die gleiche Richtung, also ist auch der Winkel ϑ zwischen $d\vec{l}$ und \vec{B} überall gleich, d. h. $\sin \vartheta = const$. Dann gilt Spezial-fall 1:

$$\vec{F} = \int_0^l I \cdot B \cdot \sin \vartheta \cdot \vec{e}_\perp \cdot dl = I \cdot B \cdot \sin \vartheta \cdot \vec{e}_\perp \cdot l \text{ oder}$$

 $F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin \vartheta$ $\vec{F} = I \cdot \vec{l} \times \vec{B}$ Kraft auf geraden Leiter \vec{l}

6.2.3 Drehmoment auf stromdurchflossenen Schleifen im homogenen Feld \vec{B}

Beispiel: **Rechteckige Leiterschleife**, \vec{B} homogen



 \vec{l}_2 und \vec{l}_4 sind bis auf das Vorzeichen gleich, ebenso \vec{l}_1 und \vec{l}_3 , also

$$\vec{l}_1 = -\vec{l}_3$$
 und $\vec{l}_2 = -\vec{l}_4$, also auch
 $\vec{F}_1 = I \cdot \vec{l}_1 \times \vec{B} = -I \cdot \vec{l}_3 \times \vec{B} = -\vec{F}_3$

$$\vec{F}_2 = I \cdot \vec{l}_2 \times \vec{B} = -I \cdot \vec{l}_4 \times \vec{B} = -\vec{F}_4$$

Es gibt also *keine resultierende Gesamtkraft*, die die Leiterschleife verschiebt. Aber:

 $\vec{F}_1 = -\vec{F}_3 \text{ bilden ein Kräftepaar, also Drehmoment } \vec{T}$ $T_1 = \frac{l_2}{2} \cdot F_1 \cdot \sin\alpha = T_3; T = T_1 + T_3.$ Nun ist bei $\vec{l_1} \perp \vec{B}$ $F_1 = I \cdot l_1 \cdot B \cdot \sin 90^\circ = I \cdot l_1 \cdot B \text{ und}$ $T = l_2 \cdot l_1 \cdot I \cdot B \cdot \sin\alpha = A \cdot I \cdot B \cdot \sin\alpha \text{ bzw.}$ $\vec{T} = I \cdot \vec{A} \times \vec{B}$

 \vec{A} ist der bekannte Flächenvektor. Wir vereinbaren dabei die Richtung von \vec{A} in Bewegungsrichtung der Schraube, wenn *I* in Drehrichtung fließt.



Auf eine Spule mit N Windungen wirkt das N-fache Moment, also



```
\vec{T} = N \cdot I \cdot \vec{A} \times \vec{B} = \vec{m} \times \vec{B}
```

 \vec{m} ist die von der Spule abhängige Proportionalitätskonstante zwischen Drehmoment \vec{T} und \vec{B} . Diese Konstante heißt das *Magnetische Moment* einer Spule (auch magnetisches Dipolmoment).

6.3 Berechnung von \vec{B} -Feldern

6.3.1 Es gibt keine magnetischen Ladungen

Wie in Elektrostatik gibt es auch in der Magnetostatik zwei "Feldgleichungen" (3), (4')

Gl. (3)
$$\oint_{A} \vec{B} d\vec{A} = 0$$

besagt: Es gibt keine magnetischen Ladungen

Bildlich: Die Feldlinien von \vec{B} können *nirgends beginnen* und *nirgends enden*. Im allgemeinen schließen sich die Feldlinien von \vec{B} in sich selbst.

Bei Feldberechnungen muß mit $\oint_A \vec{B} d\vec{A} = 0$ die "Form" von \vec{B} überprüft werden, ob wirklich keine Quellen vorhanden sind.

Das entspricht der Überprüfung elektrostatischer Felder mit $\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = 0$ auf Zirkulationsfreiheit der "Feldform".

Achtung: $\oint_{A} \vec{B} d\vec{A} = 0$ gilt immer, $\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = 0$ nur in Elektrostatik

6.3.2 Durchflutungsgesetz, Ampere'sches Gesetz

In der *Magnetostatik* ergibt sich die Größe des *B*-Feldes (Induktion) aus

$$\frac{1}{\mu_0} \oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{s} = \int_{A} \vec{S} d\vec{A}$$

In Worten: Fließt durch eine Fläche A mit dem Rand Γ ein Strom der Stromdichte \vec{S} , so ist der gesamte Strom durch diese Fläche $\int_{A} \vec{S} d\vec{A}$ gleich dem Linienintegral über \vec{B}/μ_0 längs dem Rand Γ der stromdurchflossenen Fläche. Die Richtung von \vec{B} muß festgelegt werden.



Rechtsschraube

Man legt fest: Fließt der Strom \vec{S} in Bewegungsrichtung einer Rechtsschraube, so verläuft \vec{B} in Drehrichtung.

Da $\int_{A} \vec{S} d\vec{A}$ in fast allen elektrotechnischen Problemen durch Ströme in Leitung entsteht, schreibt man auch oft

$$\frac{1}{\mu_0} \oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{s} = I_{ges} \text{ Ampere `sches Gesetz}$$

In dieser Schreibweise muß man daran denken, daß I_{ges} bei mehreren Windungen das *n*-fache des in der Leitung fließenden Stromes sein kann, wenn der Draht in *n* Windungen durch die von Γ umrandete Fläche fließt! Die Bezeichnung **Durchflutung** Θ für den Gesamtstrom durch *A* vermeidet diese Schwierigkeiten: als Durchflutung Θ bezeichnet man

$$\Theta = \int_{A} \vec{S} d\vec{A} = I_{gesamt \ durch \ A}$$

Wenn nun ein Draht mit Strom *I* mehrfach in gleicher Richtung durch *A* läuft, z. B. *n*-mal, dann ist $\Theta = n \cdot I$ und

$$\frac{1}{\mu_0} \oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{s} = \Theta \quad Durchflutungssatz$$

6.3.3 Berechnung symmetrischer Felder aus dem Durchflutungsgesetz

Beispiel: \vec{B} -Feld eines langen, geraden Leiters



Hier: Berechnung in Zylinderkoordinaten vorteilhaft

Am betrachteten Punkt (r,φ, z) hat \vec{B} eine radiale Komponente $B_r = B_r(r,\varphi, z)$ sowie die beiden tangentialen Komponenten $B_z = B_z(r,\varphi, z)$ und $B_{\varphi} = B_{\varphi}(r,\varphi, z)$, wobei $B_r \perp B_z \perp B_{\varphi}$.

 \vec{B} wird also beschrieben durch den Vektor

$$\vec{B}(r,\varphi,z) = \begin{pmatrix} B_r (r,\varphi,z) \\ B_{\varphi} (r,\varphi,z) \\ B_z (r,\varphi,z) \end{pmatrix}$$

Wegen $\oint_A \vec{B} d\vec{A} = 0$ ist $B_r(r,\varphi,z) = 0$

Die magnetischen Feldlinien können also nur um den Leiter herum geschlossen sein und müssen aus Symmetriegründen kreisförmig verlaufen. Es bleibt nur die tangentiale Komponente $B_{\varphi}(r,\varphi,z)$ und somit wird

$$\vec{B}(r,\varphi,z) = (0, B_{\varphi}(r,\varphi,z), 0)$$

Aus den genannten Symmetriegründen hängt die tangentiale Komponente nur vom Abstand *r*, nicht aber von z oder φ ab, also

$$\vec{B}(r,\varphi,z) = (0, B_{\varphi}(r), 0) = B_{\varphi}(r) \cdot \vec{e}_{\varphi}.$$

wobei \dot{e}_{φ} ein Einheitsvektor in tangentialer Richtung ist.

Für dieses *B*-Feld läßt sich aber die Gl (4[•]) auswerten, weil $d\hat{s}$ die Richtung \hat{e}_{φ} hat, also $\hat{e}_{\varphi} \cdot d\hat{s} = ds$ ist (Spezialfall)

$$\frac{1}{\mu_0} \oint_{Kreis} \vec{B} d\vec{s} = \frac{1}{\mu_0} \oint_{Kreis} B_{\varphi}(r) \cdot \vec{e}_{\varphi} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\mu_0} B_{\varphi}(r) \cdot \oint_{Kreis} ds$$
$$= \frac{1}{\mu_0} B_{\varphi}(r) \cdot 2\pi r = I$$

also

$$B_{\varphi}(r) = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi r}$$
 Feld eines geraden Leiters

Mit der Schreibweise des Kreuzproduktes kann man \vec{B} in Größe *und* Richtung beschreiben. Mit

$$\vec{e}_r = \vec{r}; \vec{e}_z = \vec{z} \text{ ist dann}$$
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi} \cdot \vec{e}_z \times \vec{e}_r \quad \text{oder} \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi} \cdot \vec{e}_z \times \vec{r}$$



Beispiel: Kraft zwischen zwei parallellen geraden Leitern (Länge *l*, Abstand *r*.



Es gilt $\vec{F}_1 = I_1 \cdot \vec{l}_1 \times \vec{B}_2$ $\vec{F}_2 = I_2 \cdot \vec{l}_2 \times \vec{B}_1$

Weil bei parallelen Drähten $\vec{B}_2 \perp \vec{l}_1$ bzw. $\vec{B}_1 \perp \vec{l}_2$, wird aus Kreuzprodukt einfaches Produkt. Weiterhin sei $|\vec{r}_{12}| = |\vec{r}_{21}| = r$

Es ist Richtung $\vec{F}_1 \parallel \vec{r}_{12}$, Richtung $\vec{F}_2 \parallel \vec{r}_{21}$

und die Größe der Kräfte

$$\left. \begin{array}{c} F_1 = I_1 \cdot l \cdot B_2 \\ F_2 = I_2 \cdot l \cdot B_1 \end{array} \right\} = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot l \cdot \frac{I_1 \cdot I_2}{r} = F$$

Mit dieser Beziehung läßt sich die Stromstärke (1A) bzw. Ladung (1As) festlegen:

1 Ampere ist die Stärke eines Stromes, der durch zwei im Vakuum parallel im Abstand 1 m voneinander angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von vernachlässigbar kleinem Querschitt fließend je Meter Länge die Kraft von $2 \cdot 10^{-7}N$ hervorruft. Die Permeabilitätskonstante (Permeabilität) μ_0 wurde damit festgesetzt zu

$$\mu_0 = (F/l) \cdot \frac{2\pi r}{I^2} = \frac{2 \cdot 10^{-7} N}{1m} \cdot \frac{2\pi \cdot 1m}{1A^2}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{N}{A^2} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{Tm}{A}$$

Beispiel: Berechnung \overrightarrow{B} -Feld einer langen, zylindrischen Spule (Solenoid).





Für eine rechteckige Schleife $\Gamma = a,b,c,d$ die auf der Länge l = a,b *N Leiter umschließt, gilt das* Durchflutungsgesetz: $\Theta = \frac{1}{\mu_0} \oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{s}$

mit $\Theta = I \cdot N$ = Strom mal Windungen durch Rand Γ .

$$\Theta = \frac{1}{\mu_0} \int_a^b \vec{B} d\vec{s} + \frac{1}{\mu_0} \int_b^c \vec{B} d\vec{s} + \frac{1}{\mu_0} \int_c^d \vec{B} d\vec{s} + \frac{1}{\mu_0} \int_d^d \vec{B} d\vec{s}$$

Es ist
$$\int_{b}^{c} \vec{B} d\vec{s} = \int_{d}^{a} \vec{B} d\vec{s} = 0$$
,

weil \vec{B} dort $\perp d\vec{s}$. Weiter ist

$$\int_{c}^{d} \vec{B} d\vec{s} = 0$$

weil außerhalb der Spule $\vec{B} = 0$ ist (Beweis hier nicht möglich). Der einzige Beitrag kommt von \vec{B} im Inneren der Spule, und dieses \vec{B} ist parallel zur Spulenachse und konstant bei Verschiebung des Rechteckes Γ längs der Spule. Dann ist

$$\Theta = \frac{1}{\mu_0} \int_a^b \vec{B} d\vec{s} = \frac{B}{\mu_0} \int_a^b ds = \frac{B \cdot l}{\mu_0} \text{ ,also } I \cdot N = B \cdot l/\mu_0 \text{ oder}$$

 $B = \mu_0 \cdot I \cdot N/l$ B-Feld eines Solenoids

Mit n = N/l schreibt man oft auch

$$B = \mu_0 \cdot I \cdot n$$

6.3.4 Berechnung beliebiger Magnetfelder mit bekannter Stromverteilung (Biot-Savart'sches Gesetz)

Das *elektrostatische* Feld \vec{E} einer bekannten Ladungsverteilung konnte man sich als Superposition der \vec{E} -Felder von allen Punktladungen vorstellen, aus denen die Ladungsverteilung aufgebaut ist.

Ähnlich kann man das *statische Magnetfeld* sich als Superposition der \vec{B} -Felder von allen Stromelementen vorstellen, aus den die Stromverteilung aufgebaut ist. Dies ist jedoch mit den z.Z. verfügbaren Werkzeugen nicht herleitbar. Deshalb soll nur das Ergebnis gezeigt werden:

Ein Element eines beliebigen Leiters mit Länge Δl_i erzeugt bei Strom *I* am Ort (1) einen Beitrag

$$\vec{B}_i(1) = \frac{I}{4\pi} \cdot \mu_0 \cdot \frac{\Delta \vec{l}_i \times \vec{r}_{1i}}{r_{1i}^3}$$



der gesamte Leiter also ein Feld

$$\vec{B}(1) = \sum_{i} \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \cdot \frac{\Delta \vec{l}_i \times \vec{r}_{1i}}{r_{1i}^3}$$

und im Grenzfall unendlich kurzer Elemente dl

$$B(1) = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi} \int \frac{dl_2 \times \dot{r}_{12}}{r_{12}^3} \quad Biot-Savart's ches Gesetz$$



6.4 Materie im magnetischen Feld

6.4.1 Magnetische Werkstoffe und deren Eigenschaften

Beobachtung: Bringt man in eine vom Strom *I* durchflossene Spule Materialien, *so ändert sich* \vec{B} , obwohl die Spule (*N/L*, also Windungszahl /Länge) und der Strom (*I*) unverändert sind

Entweder: Durchflutungssatz und die daraus berechnete Beziehung $\vec{B} = \mu_0 \cdot I \cdot N/l$ ist falsch

Oder: Es fließen zusätzlich zum Strom I_{Spule} weitere Ströme im Material und damit durch den Integrationsweg Γ .



Die zusätzlichen Ströme $I_{Material}$ können in der gleichen Richtung wie I fließen und dabei \vec{B} vergrößern und zwar

- kaum merklich (Paramagnetismus)
- extrem stark (Ferromagnetismus).

Die zusätzlichen Ströme können auch zu I_{Spule} entgegengesetzt fließen und $\stackrel{\rightarrow}{B}$

- kaum spürbar schwächen (Diamagnetismus).

Damit ergibt sich ein \overrightarrow{B} -Feld

$$\vec{B} = \mu_0 (I_{Spule} + I_{Material}) \cdot N/l$$

6.4.2 Der Magnetisierungsvektor \overrightarrow{M}

In 5.10.2 hatten wir gesehen, daß im *Dielektrikum* durch *atomare Dipolmomente* eine zusätzliche *Oberflächenladung* entstanden war.

Ähnlich entstehen bei *Materialien im Magnetfeld* durch *atomare magnetische Momente* zusätzliche *Oberflächenströme*.

Wir denken uns die atomaren magnetischen Momente \vec{m} als rechteckige Stromschleifen mit Strom $I_{Material}$ und Fläche \vec{A}_M , die in Richtung des Moments \vec{m} den Abstand *d* haben.



Alle Ströme zwischen solchen Würfeln heben sich auf. Bei einer aus Würfeln zusammengesetzten Scheibe der Dicke d und Fläche A bleibt ein Strom I_M nur längs des Randes von A.



Ein Stück Material mit Länge l, also N Scheiben der Dicke d entspricht der Spule mit N Windungen pro Länge l mit dem Strom $I_{Material}$.



Das von den magnetischen Momenten erzeugte \vec{B} -Feld ist (siehe Spule)

$$B_{zusaetzlich} = \mu_0 I_{Material} \cdot N/l$$

Bei N Scheiben hat man $N \cdot A/A_M$ Momente, also im Volumen $l \cdot A$ eine Anzahl Momente/Volumen = N_M :

$$N_M = \frac{N \cdot A}{A_M \cdot l \cdot A} = \frac{N}{A_m \cdot l}$$

Bezeichnen wir als *Magnetisierung* \overrightarrow{M} das Magnetische Moment pro Volumen, also

$$\vec{M} = N_M \cdot \vec{m}$$
, so ist \vec{M} auch
 $\vec{M} = \frac{N \cdot \vec{m}}{A_M \cdot l} = \frac{N \cdot I_{Material} \cdot \vec{A}_M}{A_M \cdot l} = \frac{I_{Material} \cdot N}{l} \cdot \frac{\vec{A}_M}{A_M}$

 \vec{M} ist also ein Vektor mit der $Grö\beta e M = I_{Material} \cdot N/l$ und der *Richtung* \vec{A}_M .

Das oben berechnete $B_{zusaetzlich} = \mu_0 I_{Material} \cdot N/l$ läuft ebenfalls in Richtung \vec{A} und so ist

$$\vec{B}_{zusaetzl.} = \mu_0 \cdot \vec{M}$$

Das gesamte \vec{B} -Feld mit Materie ist dann

$$\vec{B} = \vec{B}_{Spule} + \vec{B}_{zusaetzl.} = \vec{B}_{Spule} + \mu_0 \cdot \vec{M}$$

In gewissen Grenzen wird \overrightarrow{M} zum \overrightarrow{B} -Feld der Spule proportional sein (wie im Dielektrikum $\overrightarrow{P} \sim \overrightarrow{E}$ war), also

$$\vec{M} \approx \chi \cdot \vec{B}_{Spule} / \mu_0$$

Unter dieser Voraussetzung ist

$$\vec{B} = \vec{B}_{Spule} + \mu_0 \cdot \vec{M} = B_{Spule}(1 + \chi)$$

Setzt man $1 + \chi = \mu_r$, so ist
$$\vec{B} = \vec{B}_{Spule} \cdot \mu_r$$

Die *magnetische Suszeptibilität* χ bzw. die *relative Permeabilität* μ_r drücken Materialeigenschaften aus und sind im allgemeinen nicht konstant. Entsprechend der Einteilung in 6.4.1 gilt:

- Diamagnetische Stoffe: $\mu_r = (1 + \chi) \leq 1$
- Paramagnetische Stoffe: $\mu_r = (1 + \chi) \ge 1$
- Ferromagnetische Stoffe: $\mu_r = (1 + \chi) \gg 1$

6.4.3 Magnetische Induktion \vec{B} und Magnetfeld \vec{H} in Materie

Entsprechend der "Erregung" magnetischer Felder durch Ströme wird häufig das "Magnetische Feld", die "Magnetische Erregung" (ohne Proportionalitätskonstante μ_0 zwischen Strom und Magnetfeld) durch den Vektor \vec{H} beschrieben.

 $\oint_{\Gamma} \vec{H} d\vec{s} = \Theta$ Mit \vec{H} werden folgende weitere Begriffe eingeführt: $\int_{1}^{2} \vec{H} d\vec{s} = V_{m} = magnetischeSpannung$

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} d\vec{s} = \vec{V}_m = magnetischeRandspannung$$

Achtung: Bei der Fesatlegung von \vec{H} , V_m bzw. $\overset{\circ}{V}_m$ wurden bewußt die von magnetischen Momenten im Material erzeugten Feldanteile nicht einbezogen. \vec{H} , V_m , und V_m sind deshalb per Definition nur mit der Durchflutung durch *äußere Ströme* (Ströme in Leitungen) verknüpft! Demnach ist ohne Materie (Vakuum, näherungsweise Luft)

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{H}$$

und mit Materie wegen $\mu_0 \cdot \vec{H} = \overrightarrow{BSpule}$

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$

und mit $\vec{M} \approx \chi \cdot B_{spule} / \mu_0 = \chi \cdot \vec{H}$
$$\vec{B} = \mu_0 \cdot (1 + \chi) \cdot \vec{H} = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \vec{H} = \mu \cdot \vec{H}$$

Die Materialgröße $\mu = \mu_r \cdot \mu_0$ heißt auch *absolute Permeabilität* des Stoffes. Die Schreibweise mit \vec{H} ist in der Praxis vorteilhaft, weil man zunächst \vec{H} aus den *äußeren Strömen direkt* berechnen kann und daraus mit hilfe von *Materialkonstanten* \vec{B} . Damit entfällt auch die Indizierung \vec{B}_{Spule} bzw. $\vec{B}_{Material}$.

Die Grundgesetzte schreiben sich mit \vec{H} in der (im Bereich der Elektrotechnik) üblichen Form

(4') $\oint_{\Gamma} \vec{H} d\vec{s} = \int_{A} \vec{S} d\vec{A} \text{ und}$

$$(3) \quad \oint \dot{B} d\dot{A} = 0$$

Beachte: \overrightarrow{S} sind hier alle äußeren Ströme, nicht die durch Magnetisierung verursachten.

Zur Lösung braucht man dann jedoch noch die **Materialgleichung**.

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H} = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot \vec{H} = (1 + \chi) \cdot \mu_0 \cdot H$$

und diese enthält die (bei anisotropen Materialien nicht zutreffende) Annahme, daß χ eine skalare Konstante ist.

6.4.4 Diamagnetismus, Paramagnetismus, Ferromagnetismus

Die atomaren magnetischen Momente \vec{m} kommen entweder von

- "umlaufenden" Elektronen



- "um die eigene Achse rotierende" Elektronen



Beide Bilder sind sehr anschaulich, aber quantitativ falsch (klassisch, nicht quantenmechanisch)!

Diamagnetismus (Wismut, Kupfer, Silber).

Ohne \overrightarrow{H} -Feld heben sich die Momente der Elektronen paarweise auf.



Zusätzliche Lorentz Kräfte

- auf (1) in Richtung der Zentrifugalkraft,
- auf (2) entgegen der Zentrifugalkraft

Deshalb muß (1) den Bahnradius verkleinern, die Zentrifugalkraft verringern und damit wird die Fläche und \vec{m}_1 kleiner. Durch Vergrößerung des Bahnradius wird dagegen \vec{m}_2 größer.

Weil $|\vec{m}_2| > |\vec{m}_1|$, ist $\vec{m} = \vec{m}_1 + \vec{m}_2$ entgegengesetzt zu \vec{H} und sehr klein; $\chi_d \approx -10^{-4}$.

Paramagnetismus (Aluminium, Platin)

Auch ohne \vec{H} -Feld sind atomare magnetische Momente vorhanden, aber deorientiert. Durch das äußere Magnetfeld erfolgt Ausrichtung der Momente \vec{m} in Richtung \vec{H} , also $\chi_p > 0$.

Bei hohen Temperaturen zerstört die thermische Energie immer wieder die Ausrichtung, χ_p ist also *temperaturabhängig*. Bei Zimmertemperatur ist $\chi_p \approx 10^{-2}$

Ferromagnetismus

Bei Eisen, Kobalt, Nickel, Gadolinium, Dysprosium und deren Legierungen sind *sehr starke magnetische Momente* auch ohne \vec{H} -Feld vorhanden. Elektronenspins richten sich *spontan parallel zueinander aus* (also keine Eigenschaft des einzelnen Atoms!). Die Ausrichtung beschränkt sich auf kleine Bezirke (Weiß'sche Beziehung), die ohne \vec{H} unterschiedlich orientiert sind. Bei Temperaturen über einem kritischen Wert (Curiepunkt) hört die spontane Magnetisierung plötzlich auf. Die *Größe* der Weiß'schen Bezirke ist durch das *Energieminimum* bzgl. äußerer Feldenergie und Wandenergie der Bezirke gegeben.



Wände enthalten Energie, weil ja gerade *entgegengesetzt spinnende Elektronen benachbart* sind und *parallele Ausrichtung* niedrigere Energie hat.

Die Magnetisierungskurve

Die Magnetisierungskurve stellt \vec{B}_{Gesamt} in Abhängigkeit von \vec{H} dar ($\vec{H} \sim I_{Spule}$, \vec{B} abhängig von Material!)



- B_r = Remanenz (induktion); H_c = Koerzitivfeldstärke
- *Steiler Teil der Kurve:* Wandverschiebung in Bezirken mit "leichter Richtung" (reversibel).

- *Flacherer Teil der Kurve:* Wandverschiebung mit "Überwindung von Hindernissen" (nicht reversibel).
- Flacher Teil der Kurve: Drehung Weiß'scher Bezirke in Richtung \overrightarrow{H} (viel Energie nötig; Sättigung; irreversibel).

Weil Ausrichtung z. T. irreversibel, gibt es *Hystereseschleife bzw*. *Neukurve*.

- Beim Zurücknehmen von \overrightarrow{H} auf 0 bleibt eine Induktion B_r (Remanenzinduktion).
- Erst bei einer entgegengesetzten Feldstärke \overrightarrow{H}_c (Koerzitivfelstärke) geht \overrightarrow{B} auf Null zurück.

Die Fläche der Hystereseschleife ist ein Maß für die *Energieverluste infolge irreversibler Vorgänge*.

6.5 Der magnetisc

he Kreis

6.5.1 Die Konstanz des magnetischen Flusses ϕ_m



Man definiert den *Magnetischen Fluß* $\phi_m = \int_{A_{Leiter}} \vec{B} d\vec{A}$, wobei $d\vec{A}$ stets in Richtung \vec{B} zeigt.

Weil aber nur in \vec{A}_1 bzw. \vec{A}_2 Induktion $\vec{B} \neq 0$, und weil in $\oint_A \vec{B} d\vec{A} = 0$ vereinbarungsgemäß $d\vec{A}$ nach außen zeigt,

im Bild $\vec{dA_1}$ aber nach innen, gilt

$$0 = \oint_A \vec{B} d\vec{A} = -\int_{A_1} \vec{B} d\vec{A}_1 + \int_{A_2} \vec{B} d\vec{A}_2$$

also
$$\phi_{m1} = \int_{A_1} \vec{B} d\vec{A}_1 = \int_{A_2} \vec{B} d\vec{A}_2 = \phi_{m2}$$

oder im homogenen Feld

$$\phi_{m1} = B_1 A_1 = B_2 A_2 = \phi_{m2}$$



Weil ϕ_m in der Elektrotechnik sehr wichtig ist, erhält es eine eigene Einheit:

 $[\phi_m] = 1Weber = 1Wb = 1Tm^2 = 1Vs$

6.5.2 Das "sog. Ohm'sche Gesetz des magnetischen Kreises"

In sich geschlossene Anordnungen aus hochpermeablen Materiallien (*magnetischen Leitern*) heißen *magnetische Kreise* und dienen zur Führung des magnetischen Feldes.



Legt man die mittlere Länge des magnetischen Leiters mit l_m fest, so gilt näherungsweise

$$\Theta = N \cdot I = \oint \vec{H} d\vec{s} = H \cdot l_m$$

Wenn μ_r im gesamten Kreis konstant, ist

$$\Theta = H \cdot l_m = \frac{B \cdot l_m}{\mu_r \mu_0} = B \cdot A \cdot \frac{l_m}{\mu_r \mu_0 A} = \phi_m \cdot \frac{l_m}{\mu_r \mu_0 A}$$

Wegen der Ähnlichkeit zum Ohm'schen Gesetz schreibt man auch

$$\Theta = \phi_m \cdot R_m$$

wobei $R_m = \frac{l_m}{\mu_r \mu_0 A}$ als *magnetischer Widerstand* bezeichnet wird.

Zum Vergleich: $U = I \cdot R$ mit $R = \frac{l}{\kappa \cdot A}$

Magnetischer KreisStromkreis

Quellspannung
$$\Theta = \tilde{V}_m U$$

Strom ϕ_m Ι

Widerstand R_m R

6.5.3 Berechnung magnetischer Kreise

Kreis mit i Abschnitten unterschiedlicher Materialien R_{mi} auf Abschnitten der Länge l_{mi}

$$V^{\circ}_{m} = \oint \vec{H} d\vec{s} = \sum_{i} H_{i} l_{mi} = \sum_{i} V_{mi} =$$
$$= \phi_{m} \sum R_{mi} = \Theta = N \cdot I$$





$$\phi_m = B_1 \cdot A_1$$

 $V_{m1} = \phi_m \cdot R_{m1}$ und $V_{m2} = \phi_m \cdot R_{m2}$

$$N \cdot I = \Theta = (V_{m1} + V_{m2}) \cdot 2$$

Ersatzschaltbild dazu



Dies entspricht der Kirchhoff'schen Maschenregel.

Beispiel 2: Gegeben Θ_1 und Θ_2 ; gesucht $\phi_{m1}, \phi_{m2}, \phi_{m3}$



Weil $\oint \vec{B} d\vec{A} = 0$ durch Hüllfläche A, ist

$$\phi_{m3} = \phi_{m1} + \phi_{m2}$$

Das entspricht der Kirchhoff'schen Knotenregel.

Ersatzschaltbild:



linke "Masche" $\Theta_1 = R_{m1}\phi_{m1} + R_{m3}\phi_{m3}$ rechte "Masche" $\Theta_2 = R_{m2}\phi_{m2} + R_{m3}\phi_{m3}$

Für die drei Unbekannten $\phi_{m1}, \phi_{m2}, \phi_{m3}$ sind also 3 Gleichungen

- 2 Maschengleichungen
- 1 Knotengleichung gegeben.

Beispiel 3: Magnetischer Kreis mit Luftspalt (Motoren, Elektromagnet)



Reihenschaltung von R_{me} des Eisens und R_{md} des Luftspalts d.

Die Kirchhoff'sche Regeln für den magnetischen Kreis gelten gut, solange Streufeld klein bleibt, also d klein gegen \emptyset Polflächen. Dann ist natürlich der magnetische Widerstand des Luftspaltes

$$R_{md} = \frac{d}{\mu_0 A}$$

Da die Magnetisierungskurve meist nur als Diagram verfügbar ist, werden in der Praxis graphische Lösungen bevorzugt.



- Weil $\phi_m / A = B$ und $H = V_{Eisen} / l$, kann man anstelle der üblichen Magnetisierungskurve des Eisens B = f(H) auch $\phi_m = f(V_{Eisen})$ auftragen, wenn A und l gegeben sind (durchgezogene Kurve).
- Für den Luftspalt kann man entsprechend statt der Geraden $B = \mu_0 H$ die Gerade $\phi_m = V_{Luft} / R_{md}$ auftragen (gestrichelt)
- Addiert man waagerecht für jedes ϕ_m die zugehörigen magnetischen Spannungen V_E für das Eisen und V_L für die Luft, so erhält man für jedes ϕ_m die notwendige magnetische Randspannung V und damit Θ (strich punktierte Kurve).

7 Elektrodynamik

7.1 Die Grundgesetze der Elektrodynamik

Alle Einschränkungen der Elektrostatik und Magnetostatik, also $(\partial \vec{E})/\partial t = 0$ und $\partial \vec{B}/\partial t = 0$ entfallen also:

(1)
$$\oint_{A} \vec{E} d\vec{A} = q/\epsilon_0$$
 bzw. $\oint_{A} \vec{D} d\vec{A} = q_{free}$

(2)
$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{A} \vec{B} d\vec{A}$$

(3)
$$\oint_A \vec{B} d\vec{A} = 0$$

(4)
$$\frac{1}{\mu_0} \oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{s} = \int_A (\vec{S} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E}) d\vec{A}$$

bzw.
$$\oint_{\Gamma} \vec{H} d\vec{s} = \int_{A} \left(\vec{S}_{aussen} + \frac{\partial}{\partial t} \vec{D} \right) d\vec{A}$$

Noch einmal Hinweis:

Bei Schreibweise von (1) und (4) mit \vec{D} und \vec{H} ist zu beachten, daß bei

- \vec{D} nur *freie* Ladungen q_{frei} - \vec{H} nur *äußere* Ströme \vec{S}_{aussen}

gemeint sind.

7.2 Die Induktionsvorgänge

7.2.1 Der im Magnetfeld bewegte Leiter



Versuch: Leitfähiger Stab, Länge l wird im Feld \vec{B} mit Geschwindigkeit \vec{v} $(\vec{v} \perp \vec{B})$ bewegt. Zwischen den Enden a, b entsteht Spannung U_{ab} .

Grund:

- Die Ladungsträger im Leiter werden mit Geschwindigkeit \vec{v} bewegt und erfahren Lorentzskraft $\vec{F}_L = q \cdot \vec{v} \times \vec{B}$ in Stabrichtung und laufen zum oberen Stabende.
- Die Ladungsträger laufen solange bis das \vec{E} -Feld zwischen positivem Ende *b* und negativem Ende *a* so groß ist, daß die elektrostatische Kraft \vec{F}_E auf die Ladung entgegegengesetzt gleich \vec{F}_L wird.
- In diesem Gleichgewicht ist also $\vec{F}_E = q \cdot \vec{E} = -q \cdot \vec{v} \times \vec{B} = -\vec{F}_L$ und wenn $\vec{v} \perp \vec{B} \perp \vec{l}$, ist das Integral über \vec{E} längs des Drahts

$$\int_{a}^{b} \vec{E} d\vec{l} = U_{ab} = l \cdot v \cdot B$$

- Bei Bewegung des *Magneten* mit Geschwindigkeit - \vec{v} gegenüber einem *festen Draht*, also bei *gleicher Relativgeschwindigkeit* \vec{v} erhält man die *gleiche Spannung* U_{ab} , obwohl $\vec{v} \times \vec{B} = 0$ (Erklärung hier zu schwierig, weil relativistisch).

Zusammenfassung:

Bei Relativbewegung zwischen Magnetfeld und geradem Leiter $\vec{v} \perp \vec{B} \perp \vec{l}$ entsteht eine *induzierte Spannung*

 $U_{ab} = l \cdot v \cdot B$ Bewegungsinduktion

7.2.2 Änderung des magnetischen Flusses ϕ_m in Leiterschleifen



Versuch: Durch Ein- und Ausschalten bzw. Vergrößern und Verkleinern des Stromes I wird das Magnetfeld \vec{B} (Induktion \vec{B}) durch die Fläche A der Leiterschleife geändert. Es ändert sich der magnetische Fluß

$$\phi_m = \int_A \vec{B} d\vec{A} \,.$$

Während der zeitlichen Flußänderung $\partial \phi_m / \partial t$ entsteht an den Enden der Leiterschleifle ein Spannung U.

Grund:

- Bei zeitlich veränderlichem \vec{B} -Feld gilt in der Elektrodynamik

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{A} \vec{B} d\vec{A} = -\partial \phi_m / \partial t$$

(nicht mehr wie Elektrostatik $\oint_{\Gamma} \vec{E} d\hat{s} = 0$) - Längs des Randes Γ der Fläche A entsteht ein \vec{E} -Feld *mit Zirkulation* gleich der zeitlichen Änderung des Flusses ϕ_m durch Α.

Hier bildet die geschlossene Leiterschleife selbst den Rand um die vom Magnetfeld durchsetzte Fläche. Die Spannung U_0 um die Leiterschleife ist also $U_0 = -\partial \phi_m / \partial t$ (Vorzeichen siehe später)

Zusammenfassung:

Bei zeitlicher Änderung des magnetischen Flusses ϕ_m durch die Fläche A einer Leiterschleife entsteht ebenfalls eine induzierte Spannung U

 $U_0 = -\partial \phi_m / \partial t$ Transformations induction

Sowohl für die *Bewegungsinduktion* als auch für die *Transformationsinduktion* kann die *Zählrichtung* von U_{ab} bzw. U_0 aus den obigen *Formeln* bestimmt werden (Kreuzprodukt, Flächenorientierungen, Richtungen von Integrationswegen). Da dies i.A. aufwendig ist, benutzt man fast ausschließlich die *Lenz'sche Regel*.

Lenz'sche Regel:

"Der durch die induzierte Spannung verursachte Strom fließt in einer solchen Richtung, daß er durch sein Magnetfeld die Flußänderung, durch die er entsteht, zu verhindern sucht."

Beispiel 1:



Bewegter Magnet läßt nach *links gerichtetes* \vec{B} wachsen; deshalb muß Strom nach *rechts gerichtetes* \vec{B} erzeugen.

Tieferes Prinzip der Lenz'schen Regel ist die *Energieerhaltung*. Würde der Strom in *Beispiel 1* anders fließen, so würde

- der Stabmagnet angezogen (Gewinn mechanischer Energie)
- der Strom die Spule erwärmen(Gewinn von Wärmeenergie)

wir hätten also ein Perpetuum mobile.

Beispiel 2:



Der leitfähige Ring springt beim Einschalten von der Spule weg.
7.2.3 Induktionsgesetz und Flußregel

Trotz unterschiedlicher Mechanismen lassen sich die Effekte der

- Bewegungsinduktion und der
- Transformationsinduktion

in eine *gemeinsame Darstellung* bringen, der allerdings kein *tieferliegendes Prinzip* zugrundeliegt.

Beide Phänomene werden durch die bereits von der Transformationsinduktion bekannte *Flußregel* beschrieben. Dazu wird die *Bewegungsinduktion* als *Folge einer zeitlichen Flußänderung* dargestellt.



Der Stab (2) der Länge l bewegt sich (wie zuvor) im homogenen Magnetfeld \vec{B} mit Geschwindigkeit \vec{v} ($\vec{v} \perp \vec{B} \perp \vec{l}$). Seine Enden a, b sind jetzt über die Schienen (1a) und (1b) an das Voltmeter angeschlossen.

Die ruhenden Schienen erzeugen keine Induktionsspannung, d.h. die durch *Bewegungsinduktion* erzeugte Spannung des Stabes ist wieder $U_{ab} = l \cdot v \cdot B$

Betrachtet man nun die Spannung als *zeitliche Änderung des Flus*ses ϕ_m so bewirkt zuächst die Flächenänderung $d\vec{A}$ eine Flußänderung $-d\phi_m/dt = \vec{B} \cdot d\vec{A}/dt = B \cdot l \cdot ds/dt = B \cdot l \cdot v$. Die Betrachtung auf der Grundlage der transformatorischen Induktion führt also zum gleichen Ergebnis und es ist

$$U = l \cdot v \cdot B$$

Flußregel:

Auch die Bewegungsinduktion läßt sich als Folge einer zeitliche Flußänderung darstellen. Dabei ist die induzierte Quellspannung $U = -d\phi/dt$ unabhängig davon, ob die Flußänderung durch zeitliche Änderung der Fläche (Bewegungsinduktion) oder durch zeitliche Änderung des Magnetfeldes (transformatorische Induktion) zustandekommt.

7.2.4 Anwendung des Induktionsgesetzes

Beispiel 1:

Induzierte Spannung in einer Spule mit N Windungen. Der Spulenfluß einer Spule mit N Windungen ist

$$\Psi = \sum_{i=1}^{N} \phi_i \approx N \cdot \phi_{Windung}$$

Also:
$$U = -N \cdot (\partial \phi)/(\partial t) = -(\partial \psi)/(\partial t)$$

Beispiel 2:

Rotierende Spule im konstanten \vec{B} -Feld.



Der Winkel $\alpha = \omega \cdot t$ ändert sich proportional zur Zeit *t* ($\omega = \text{const} = \text{Winkelgeschwindigkeit}$)

Zur Zeit t = 0 ist $\alpha = 0$ und $\phi(t = 0) = B \cdot A = \phi_{max}$

Zu beliebiger Zeit t ist $\alpha = \omega t$ und $\phi(t) = B \cdot (b \cdot l \cdot \cos \alpha)$, also

 $\phi(t) = B \cdot A \cdot \cos \alpha = \phi_{max} \cos \omega t$ und

$$u(t) = -N \cdot \frac{d\phi}{dt} = N\phi_{max} \cdot \omega \cdot \sin \omega t$$

Man bezeichnet die Spannung $U_{max} = N \cdot \phi_{max} \cdot \omega$, bei $\pi/2$, $3\pi/2$ usw. als Scheitelspannung. Damit schreibt man auch

$$u(t) = U_{max} \cdot \sin \omega t$$



Beispiel 3:

Da durch Flußregel *nur Phänomene*, *nicht* das *Wesen* der Bewegungsinduktin beschrieben wird, gibt es Fälle, in denen die Flußregel *nicht funktioniert*. Beim **Barlow'schen Rad** ist der Stromkreis (gestrichelt ----) immer örtlich fest und \vec{B} ist zeitlich konstant. Also kein $d\phi/dt$ sichtbar.

Trotzdem wird die Spannung aus der Bewegungsinduktion erzeugt.



7.3 Selbstinduktion und Gegeninduktion

Bisher (7.2) Betrachtung der induzierten Spannung u, wobei

- in der Induktionsschleife kein Stom floß, also die
- Induktionsschleife *selbst kein* \vec{B} erzeugte.

Jetzt: Stromkreis geschlossen, also i

- Strom in der Induktionsschleife erzeugt *selbst* $\vec{B} \sim i$
- Bei zeitlicher Änderung di/dt dieses Stroms resultiert $d\vec{B}/dt$
- Das *eigene* \vec{B} -Feld der Schleife *induziert* in der Schleife *selbst* ein $d\phi/dt$, (*Selbstinduktion*) und erzeugt eine Spannung u_L .

7.3.1 Selbstinduktion



Eine Stromquelle erzeugt zeitlich wachsenden Strom i(t) mit Stromänderung di in Richtung i also $d\phi$ in Richtung ϕ . Falls i(t)genügend langsam (quasi stationär) sind ϕ und i proportional

$$\phi = L \cdot i$$

und bei geeigneter Wahl der ZPR von u_L ist

$$u_L = \frac{d\phi}{dt} = L \cdot \frac{di}{dt}$$

Die Proportionalitätskonstante *L* ist nur von der Geometrie der Anordnung abhängig.

L heißt *Selbstinduktivitätskoeffizient*, kurz *Induktivität*. Die Einheit von *L* ist

$$[L] = 1\frac{V \cdot s}{A} = 1 Henry = 1H$$

Bei Spulen mit N Windungen gilt

$$\sum_{k=1}^{N} \phi_k = \Psi = L \cdot i \approx N \cdot \phi_k$$

$$u_L = \frac{d\Psi}{dt} = N \frac{d\Phi}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

Induktivität L ist Eigenschaft einer Spule so wie Kapazität C Eigenschaft eines Kondensators ist.

7.3.2 Gegeninduktion

Bei zwei verkoppelten Spulen hängt sowohl die Spannung an *Spule 1*, als auch die Spannung an *Spule 2* von den Stromänderungen *beider* Spulen ab. Zur Vereinfachung fließe zunächst

nur Strom i_1 in Spule 1



Mit $\phi_{11} = \phi_{in \ Spule \ 1 \ von \ Strom \ 1}$ und $\phi_{21} = \phi_{in \ Spule \ 2 \ von \ Strom \ 1}$

ist dann $u'_1 = N_1 d\phi_{11}/dt$ und $u'_2 = N_2 d\phi_{21}/dt$

Nun fließe *nur Strom* i_2 *in Spule 2*



Mit $\phi_{22} = \phi_{in \ Spule \ 2 \ von \ Strom \ 2}$ und $\phi_{12} = \phi_{in \ Spule \ 1 \ von \ Strom \ 2}$ ist dann $u''_1 = N_1 d\phi_{12}/dt$ und $u''_2 = N_2 d\phi_{22}/dt$ Die Spannungen bei Strom in beiden Spulen (Superposition!)

$$u_{1} = (u'_{1} + u''_{1}) = N_{1}d\phi_{11}/dt + N_{1}d\phi_{12}/dt$$
$$u_{2} = (u'_{2} + u''_{2}) = N_{2}d\phi_{21}/dt + N_{2}d\phi_{22}/dt$$

Die Flüsse ϕ_{11} und ϕ_{21} kommen von i_1 .

Die Flüsse ϕ_{22} und ϕ_{12} kommen von i_2 .

Also folgende Proportionalitäten

$$N_{1} \cdot \phi_{11} = L_{11} \cdot i_{1}; N_{2} \cdot \phi_{21} = L_{21} \cdot i_{1}$$
$$N_{2} \cdot \phi_{22} = L_{22} \cdot i_{2}; N_{1} \cdot \phi_{12} = L_{12} \cdot i_{2}$$

 L_{11} und L_{22} heißen **Selbstinduktionskoeffizienten** der Spule 1 bzw. 2, L_{12} und L_{21} heißen **Gegeninduktionskoeffizienten**.

Es gilt (Beweis später) $L_{12} = L_{21} = M$.

Dann ist

$$u_{1} = L_{11} \frac{di_{1}}{dt} + L_{12} \frac{di_{2}}{dt}$$
$$u_{2} = L_{21} \frac{di_{1}}{dt} + L_{22} \frac{di_{2}}{dt}$$

7.3.3 Abschätzung von Induktivitäten

Die *allgemeine Berechnung von* L_{ij} ist recht schwierig und soll hier nicht gezeigt werden. Man kann aber Flüsse von Spulen abschätzen und daraus die Induktivitäten berechnen:

Selbstinduktionskoeffizient L_{ii}:

Es galt für Spule $j: N_j \cdot \phi_{jj} = L_{jj} \cdot i_j$ oder $L_{jj} = N_j \cdot \phi_{jj} / i_j$

Das "Ohm'sche Gesetz" des magnetischen Kreises j besagt:

$$N_j \cdot i_j = \Theta_j = R_{mjj} \cdot \phi_{jj}$$
 oder $\phi_{jj} = N_j \cdot i_j / R_{mjj}$

oben eingesetzt:

$$L_{jj} = N_j^2 / R_{mjj}$$
 also Selbstinduktion proportional N_j^2 .

Ähnlich gilt für

Gegeninduktionskoeffizient L_{jk} zwischen Spule j und k

$$L_{jk} = Nj \cdot \phi_{jk} / i_k$$

und unter formaler Anwendung des "Ohm'schen Gesetzes" für den magnetischen Kreis "jk"ist $\phi_{jk} = N_k \cdot i_k / R_{mjk}$, also

$$L_{jk} = N_j \cdot N_k / R_{mjk}$$

Der Gegeninduktionskoeffizient ist also proportional zum Produkt der Windungszahlen $N_i \cdot N_k$.

Beispiel: Abschätzung der Induktivität einer langen Zylinderspule mit Länge *l*, Fläche *A*.

$$R_m(Innenraum Spule) = \frac{l}{\mu_0 A}$$

$$R_m(Aussenraum) \ll R_m(Innenraum)$$

also zur Abschätzung:

$$R_m = R_m(Innen) + R_m(Aussen) \approx \frac{l}{\mu_0 A}$$

$$L \approx \mu_0 N^2 \frac{A}{l}$$
 Induktivität einer langen Zylinderspule

7.4 Energie im magnetischen Feld

7.4.1 Die magnetische Energie einer stromdurchflossenen Spule

Einschalten eines Kreises mit Induktivität und Widerstand:



In der Zeit *t* bis (t+dt) fließt der Strom i = i(t) und die Arbeit der Quelle in der Zeit *dt* ist

$$u_0 \cdot i \cdot dt = i^2 \cdot R \cdot dt + L \cdot i \cdot di = dW_{ges},$$

d. h. die Arbeit $u_0 \cdot i \cdot dt$ der Spannungsquelle liefert

- Wärmeenergie $dW_T = i^2 \cdot R \cdot dt$ und
- magnetische Energie $dW_M = L \cdot i \cdot di$

Beachte: während die vom Widerstand erzeugte Wärmeenergie mit der *Zeit* des Stromflusses wächst, hängt die Zunahme der magnetischen Energie der Induktivität *nicht von der Zeit dt*, sondern nur von der *Stromzunahme di* ab.

Die gesamte magnetische Energie der Induktivität erhält man durch Aufsummieren aller dW_M von Strom i = 0 am Anfang bis Strom i = I am Ende:

$$W_{M} = \int_{i=0}^{i=I} L \cdot i \cdot di = \frac{1}{2}L \cdot I^{2}$$
 Magnetische Energie einer Spule

Vergleiche: $W_E = \frac{1}{2}CU^2$ Elektrische Energie einer Kapazität

7.4.2 Energie W_M mehrerer (gekoppelter) Spulen

Mit Spule 1 an u_{01} und Spule 2 an u_{02} gilt

$$u_{01} = L_{11} \frac{di_1}{dt} + L_{12} \frac{di_2}{dt} | \cdot i_1 dt \text{ und}$$
$$u_{02} = L_{22} \frac{di_2}{dt} + L_{21} \frac{di_1}{dt} | \cdot i_2 dt$$

Daraus ergibt sich wie in 7.4.1 $u_{01}i_1dt = L_{11}i_1di_1 + L_{12}i_1di_2$ und

$$u_{02}i_2dt = L_{22}i_2di_2 + L_{21}i_2di_1$$

und die magnetische Energie ändert sich insgesamt um $dW_M = L_{11}i_1di_1 + L_{12}i_1di_2 + L_{21}i_2di_1 + L_{22}i_2di_2$ Auch hier hängt W_M nicht von der Zeit, sondern nur von der Stromzunahme di ab. Aufsummierung zu W_M in zwei Schritten:

Zunächst Spule I einschalten: i = 0 auf $i = I_1$ Wegen $i_2 = di_2 = 0$ bleibt nur $W_{M1} = \int_{i_1 = 0}^{i_1 = I_{11}} L_{11}i_1di_1 = \frac{1}{2}L_{11}I_1^2$

Jetzt dazu Spule 2 einschalten: $i_2 = 0$ auf $i_2 = I_2$ (wobei nun $di_1 = 0$ ist)

$$W_{M} = W_{M1} + \int dW_{M2} =$$

$$= W_{M1} + \int_{i_{2}=0}^{i_{2}=I_{22}} L_{22}i_{2}di_{2} + \int_{i_{2}=0}^{i_{2}=I_{22}} L_{12}i_{1}di_{2}$$

$$W_{M} = \frac{1}{2}L_{11}I_{1}^{2} + \frac{1}{2}L_{22}I_{2}^{2} + L_{12}I_{1}I_{2}$$

Bei anderer Reihenfolge (erst i_2 dann i_1 einschalten) ist

$$W_M = \frac{1}{2}L_{11}I_1^2 + \frac{1}{2}L_{22}I_2^2 + L_{21}I_1I_2$$

Weil W_M aber nicht von der Reihenfolge abhängen darf und gleich sein muß, ist $L_{12} = L_{21} = M$ und die

Magnetische Energie zweier gekoppelter Spulen:

$$W_M = \frac{1}{2}L_{11}I_1^2 + \frac{1}{2}L_{22}I_2^2 + M \cdot I_1I_2$$

Die Größe der Gegeninduktivität M läßt sich wie folgt abschätzen:

Die in den Induktivitäten gespeicherte magnetische Energie W_M muß aus physikalischen Gründen stets *positiv* sein, also

$$\frac{1}{2}L_{11} \cdot i_1^2 + M \cdot i_1 \cdot i_2 + \frac{1}{2}L_{22} \cdot i_2^2 \ge 0$$

Das bleibt auch richtig wenn man durch die stets positive Größe $L_{11} \cdot i_2^2/2$ teilt, also auch

$$\left(\frac{i_1}{i_2}\right)^2 + 2 \cdot \left(\frac{i_1}{i_2}\right) \cdot \frac{M}{L_{11}} + \frac{L_{22}}{L_{11}} > 0$$

Die linke Seite ist ein Polynom in (i_1/i_2) , das Nullstellen bei

$$\left(\frac{i_1}{i_2}\right)_{1,2} = \frac{-M \pm \sqrt{M^2 - L_{11} \cdot L_{22}}}{L_{11}}$$

besitzt. Da die obige Ungleichung aber für *alle* Ströme i_1 und i_2 , also für alle Verhältnisse (i_1/i_2) richtig ist, dürfen die Nullstellen nicht im Reelen liegen und es muß gelten

$$M^2 \le L_{11}L_{22}$$

Man schreibt auch oft

$$M = k \sqrt{L_{11}L_{22}} mit \ 0 \le k \le 1$$

Dabei ist k ist der Koppelkoeffizient zwischen den Spulen, also

- kleiner gemeinsamer Fluß (lose Kopplung): $k \approx 0$
- großer gemeinsamer Fluß (feste Kopplung): $k \approx 1$

7.4.3 Das magnetische Feld als Sitz der magnetischen Energie

Die magnetische Energie sitzt im magnetischen Feld. Die *Herleitung* ist hier zu schwierig, aber man kann sich die Situation wie folgt *plausibel* machen.

Man denkt sich ein *beliebiges* Feld *B* aus vielen kleinen *homogenen* "Zellen" aufgebaut . Es genügt daher zunächst die Feldenergie im homogenen Feld einer solchen Zelle, einer langen dünnen Spule zu berechnen (Volumen $V = l \cdot A$

$$dW_M = u_L \cdot i \cdot dt = N \frac{d\phi}{dt} \cdot i \cdot dt = N \cdot i \cdot d\phi$$

Die Zunahmen der Energie pro Volumen $V = l \cdot A$ (Energiedichte) ist

 $dw_{M} = dW_{M}/V \text{ oder } dw_{M} = \frac{N \cdot i}{l} \cdot \frac{d\phi}{A} = \frac{\Theta}{l} \cdot d\left(\frac{\phi}{A}\right)$ und mit $\Theta/l = |\vec{H}| \text{ bzw. } \phi/A = |\vec{B}|$ $dw_{M} = |\vec{H}| \cdot d|\vec{B}| \text{ und wenn } \vec{H} \parallel \vec{B} \text{ (isotrope Materialien)}$ $dw_{M} = \vec{H} \cdot d\vec{B}$ (Bei exakterer Herleitung zeigt sich, daß dies immer gilt, auch wenn \overrightarrow{H} und \overrightarrow{B} nicht parallel sind). Durch Aufsummieren erhält man aus den *Energiedichteänderungen* die gesamte *Energiedichte*

$$w_M = \int_0^{\vec{B}} \vec{H} d\vec{B}$$

Ohne Materie ist $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ und damit

$$w_M = \frac{1}{\mu_0} \int_0^{\vec{B}} \vec{B} d\vec{B} = \frac{1}{2\mu_0} B^2 = \frac{\mu_0}{2} H^2$$

Die *Gesamtenergie* ergibt sich dann aus der Energiedichte durch Aufsummieren über das Volumen zu

$$W_M = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\mu_0} \int_V B^2 dV = \frac{\mu_0}{2} \int_V H^2 dV$$

7.4.4 Energieverluste durch Ummagnetisierung

Die Energiedichte $w_M = \int_0^B \vec{H} d\vec{B}$ kann in einem Stoff, bei dem B = f(H) nicht linear ist (z. B. Eisen) graphisch anhand der Magnetisierungskurve integriert werden. (Bei der Magnetisierungskurve wurde wie gewohnt *B* auf der Hochachse aufgetragen, obwohl über *dB* integriert wird!)



Bei Magnetisierungskurve mit Hysterese kann man den Energieverlust pro Ummagnetisierung in vier Schritten bestimmen:



rechter Teil:
$$w_{13} = w_{12} - w_{23} > 0$$

linker Teil: $w_{31} = w_{34} - w_{41} > 0$

Für einen Umlauf um die Hystereseschleife erhält man dann $w_{12341} = w_{13} + w_{31} > 0$

Die Fläche zwischen den Ästen der Hysteresekurve w_{12341} entspricht also der bei einer Hin- und Rückmagnetisierung vom Eisen aufgenommenen Energie.

7.4.5 Berechnung von Kräften aus der magnetischen Energie

Prinzip der virtuellen Verrückung:

Gewonnene mechanische Arbeit = Abnahme der magnetischen Energie oder

 $\vec{F}d\vec{x} = -dW_M$

Beispiel:

.

Kraft zwischen zwei Eisenteilen. Luftspalt so klein, daß \vec{B} homogen.



B soll bei Verschiebung dx konstant sein. Die magnetische Energie im Spalt wird um die Energie des Volumens $dx \cdot A$ kleiner, also

$$dW_M = -w_{MLuft} \cdot V = -\frac{1}{2\mu_0} B^2 \vec{A} d\vec{x}$$

.

Läßt man die magnetische Energie des nachrückenden Eisens außter Acht (um Faktor $\mu_r \gg 1$ kleiner), so gilt

$$\vec{F}d\vec{x} = -\frac{1}{2\mu_0}B^2\vec{A}d\vec{x} \text{ oder}$$

$$\vec{F} = -\frac{1}{2\mu_0}B^2\vec{A} \text{ Kraft zwischen den Polenschuhen}$$

7.5 Wirbelströme

Versuch 1



- Im \vec{B} -Feld durch Bewegungsinduktion Lorentzkraft. Strom *i* fließt nach unten und kann außerhalb \vec{B} (keine Kraftwirkung) nach oben zurückfließen.
- Es fließt ein zirkularer Strom, ein sog. *Wirbelstrom*.

Die Richtung ist nach *Lenz* so, daß Ursache (Herausziehen verhindert werden soll, also \overrightarrow{F} in Gegenrichtung \overrightarrow{v} Man nutzt diese Bremswirkung auch technisch bei der *Wirbelstrombremse*.







Ebenfalls Spannung längs der "Zähne", aber kein Rückflußweg für einen Strom i.

Versuch 3



Durch Aufteilen magnetischer Leiter in *isolierte Blechpakete* werden Wirbelstromverluste bei häufigem Ummagnetisieren (Wechselstrom) vermieden.

7.6 Der Verschiebungsstrom und sein Magnetfeld

Die Gl (4) der Grundgesetze heißt vollständig

$$\frac{1}{\mu_0} \oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{s} = \int_A \left(\vec{S} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} \right) d\vec{A}$$

Maxwell führte (1865) den Term $\int_{A} \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} d\vec{A}$ ein. Für eine geschlossene Hüllfläche A ist

$$\oint_{A} \varepsilon_{0} \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} d\vec{A} = \varepsilon_{0} \cdot \frac{\partial}{\partial t} \oint_{A} \vec{E} d\vec{A} = \varepsilon_{0} \frac{d}{dt} \left(\frac{q}{\varepsilon_{0}} \right) = I$$

Der Term hat also die Bedeutung eines Stromes und heißt *Verschiebungsstrom*. Für eine geschlossene Hüllfläche ist kein Rand Γ vorhanden (zugebundener Luftballon, $\Gamma \rightarrow 0$), also

$$\frac{1}{\mu_0} \int_{\Gamma} \vec{B} d\vec{s} = 0 \text{ und damit wird aus der obigen Gleichung (4)}$$

$$0 = \oint_{A} \left(\dot{\vec{S}} + \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{\vec{E}} \right) dA \text{ (Strom + Verschiebungsstrom)}$$

Strom und Verschiebungsstrom zusammengenommen hat keine Quellen, bildet also geschlossene Bahnen.

Durch Umschreiben erhält man die sog. Kontinuitätsgleichung

$$\oint_A \vec{S} d\vec{A} = -\varepsilon_0 \cdot \frac{\partial}{\partial t} \oint_A \vec{E} d\vec{A} = -\frac{dq}{dt}$$

Ein aus einer geschlossenden Hüllfläche austretender Strom ist gleich der Ladungsabnahme im Innern (*Ladungserhaltung*)!

Betrachtet man Strom und Verschiebungsstrom durch *nicht geschlossene Flächen* und betrachtet das Magnetfeld längs des Randes, so zeigt sich, daß das Magnerfeld eines Stromes und eines entsprechenden Verschiebungsstromes gleich ist.



Begründung: \vec{B} längs Γ darf nicht von der Form der Flächen A_1 bzw. A_2 abhängen. Durch A_1 fließt Strom I. Durch A_2 flließt Verschiebungsstrom. Verschiebungsstrom bildet ja Fortsetzung von I und erzeugt ebenfalls \vec{B} .

8 Stromkreis im quasistationären Zustand

8.1 Der quasistationäre Zustand

Kapitel 2, 3 und 4: Zusammenschaltung von ohm'schen Widerständen (R) und Verhalten bei Gleichspannung / Gleichstrom. Kapitel 5, 6 und 7: Betrachtung von Kapazitäten (C) und Induktivitäten (L) bei zeitlich veränderlichen Spannungen / Strömen. Jetzt: Schaltungen aus R, L, C an zeitlich nicht konstanten Quellen.

Lösung der Maxwell-Gleichungen muß dann über die *ganze Struktur* einer realen Schaltung erfolgen, also

- (1) über alle Bauelemente, Quellen
- (2) über alle Verbindungsleitungen
- (3) an allen Stellen im Raum.

In vielen praktischen Fällen kann man die Lösung *vereinfachen*, wenn entsprechende Bedingungen zutreffen.

Quasistationärer Fall:

Die Ausbreitungszeit elektrischer und magnetischer Felder innerhalb der betrachteten realen Schaltung ist kurz im Vergleich zu der Zeit, in der sich diese Felder ändern. Dann kann man die Felder wie in der Statik berechnen und das Feld ist darstellbar als Produkt aus einer Ortsfunktion (x, y, z) und einer Zeitfunktion (t). Durch den quasistationären Fall vereinfacht sich also (3).

$$\vec{E}(x, y, z, t) \approx \vec{E}(x, y, z) \cdot f(t)$$
$$\vec{B}(x, y, z, t) \approx \vec{E}(x, y, z) \cdot f(t).$$

Idealisierte Bauelemente

In vielen praktischen Fällen kann man dann weiterhin reale Bauelemente durch Kombinationen sog. *idealisierter Bauelemente* beschreiben und (1) un (2) vereinfachen. Man nimmt dabei an

- Verbindungsdrähte widerstandslos
- äußere magnetische Felder vernachlässigbar klein
- Kapazität speichert nur elektrische Energie
- Induktivität speichert nur magnetische Energie
- Widerstand setzt nur elektrische Energie in Wärme um.

In *Kapitel 9* werden die zeitveränderlichen Spannungen und Ströme auf die technisch wichtigen *cosinusförmigen* Veränderungen $f(t) \sim \cos(\omega t)$ eingeschränkt. Dadurch *vereinfacht sich die Schreibweise* und sie wird vergleichbar mit der Schreibweise für Gleichstromschaltungen.

8.2 Idealisierte Bauelemente und Quellen

8.2.1 Ideale Induktivität

Das magnetische Feld wird auf einen bestimmten *räumlichen Bereich begrenzt*, z.B. durch Toroidform (zusammengebogene, lange Spule), abschirmendes Gehäuse, usw.



Dadurch gilt quasistationärer Fall und es gibt keine Wechselwirkung mit anderen Teilen der Schaltung.

Weiter sei *Widerstand* der Leiter = 0 und *Kapazität* zwischen Drähten = 0.



Für den geschlossenen Weg $\Gamma\,$ gilt

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = \int_{1 \text{ aussen } 2} \vec{E} d\vec{s} + \int_{2 \text{ Draht } 1} \vec{E} d\vec{s}$$

und weiterhin ist für den Weg Γ

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \int_{\Gamma} \vec{B} d\vec{A} = -\frac{d\Psi}{dt} \text{, also}$$

$$\int_{1 \text{ aussen } 2} \vec{E} d\vec{s} + \int_{2 \text{ Draht } 1} \vec{E} d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \int_{\Gamma} \vec{B} d\vec{A} = -\frac{d\Psi}{dt} = u$$

Im Draht ist R = 0, also auch mit Strom $\vec{E} = 0$ und somit

$$\int_{2 \text{ Draht } 1} \vec{E} d\vec{s} = 0 \text{ , also } \int_{1 \text{ ausssen } 2} \vec{E} d\vec{s} = u = u_{12}$$

Die induzierte Spannung *u* fällt also *zwischen den realen Klemmen ab*, ist also die Klemmenspannung u_{12} .

Wählt man die Zählpfeile so, daß $i \sim -\int \vec{B} d\vec{A} = -\psi$ gleiche Zeitfunktion haben (quasistationär) sodaß $di/dt \sim -d\psi/dt = u$ wird, dann ist die Beziehung zwischen *Klemmenstrom* und *Klemmenspannung* an einer idealisierten Induktivität:

 $u_{12} = L \cdot \frac{di}{dt}$ Klemmenspannung ideale Induktivität

L ist eine das Bauteil beschreibende Konstante

8.2.2 Ideale Kapazität

Das \vec{E} -Feld wird auf einen bestimmten *räumlichen Bereich be*schränkt, z.B. durch eng gegenüberliegende Kondensatorplatten, also kein Streufeld. Dadurch gilt quasistationärer Fall und es gibt keine Wechselwirkung mit anderen Teilen der Schaltung.

Weiterhin seien die Ladungen auf Verbindungsdrähten und das Magnetfeld von Leitungs- und Verschiebungsstrom vernachlässigbar, die Leitfähigkeit des Dielektrikums = 0 und Widerstand der Anschlußdrähte und Platten = 0



Weil *B* vernachlässigbar, ist $\oint \vec{E} d\vec{s} = 0$, also

$$\int_{1 \text{ Draht } 1'} \vec{E} d\vec{s} + \int_{1' \text{ Feld } 2'} \vec{E} d\vec{s} + \int_{2' \text{ Draht } 2} \vec{E} d\vec{s} + \int_{2 \text{ aussen } 1} \vec{E} d\vec{s} = 0$$

Im Draht 1-1' und 2-2' wegen $R = 0 \int_{Draht} \vec{E} d\vec{s} = 0$, also

$$\int_{1' Feld 2'} \vec{E} d\vec{s} = - \int_{2 aussen 1} \vec{E} d\vec{s} = \int_{1 aussen 2} \vec{E} d\vec{s} = u_{12}$$

und die Klemmenspannung ist $u_{12} = \int_{1' Feld 2'} \vec{E} d\vec{s}$

Weiterhin gilt für eine *geschlosssene* Fläche A umd die Platte 1', also für eine Fläche mit Rand $\Gamma = 0$

$$\oint_{A} \left(\vec{S} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{A} = \oint_{\Gamma} \vec{H} d\vec{s} = 0 \text{ und damit}$$

$$\oint_{A} \vec{S} d\vec{A} + \frac{d}{dt} \oint_{A} \vec{D} d\vec{A} = -i + \frac{dq}{dt} = 0 \text{ und } i = \frac{dq}{dt}$$

Wählt man als positive Stromrichtung die in die Hüllfläche (um Platte 1' herum) *hinein*, also parallel zum Zählpfeil der Zeichnung, so ist

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \oint_{A} \vec{D} d\vec{A} \text{ und } q = \oint_{A} \vec{D} d\vec{A}$$

Wegen der gleichen Zeitfunktion für \vec{E} und \vec{D} ist dann auch

$$q = \oint_{A} \vec{D} d\vec{A} \sim \int_{1' \to 2'} \vec{E} d\vec{s} = u_{12}$$

und somit $C = q/u_{12}$ zeitlich konstant. Mit C=const ist aber

$$i = dq/dt = d/dt(C \cdot u_{12}) = C \cdot du_{12}/dt$$

Zwischen *Klemmenstrom und Klemmenspannung* eines idealen Kondensators gilt also die Beziehung

$$i = C \cdot \frac{du_{12}}{dt}$$

8.2.3 Idealer Widerstand

Das *Magnetfeld* der Leitungen sei vernachlässigbar, der *Widerstand der Zuleitungen* = 0.



Im Gegensatz zu Induktivität und Kapazität sind die *Leitungsmechanismen in einem Widerstand* viel komplizierter und noch nicht quantitativ behandelt. Wir müssen akzeptieren, daß (im Gegensatz zur Elektrostatik) in *stromdurchflossenen* Leitern ein Feld $\vec{E} \neq 0$ existieren kann und daß

$$u_{12} = \int_{1 \to R \to 2} \vec{E} d\vec{s} \sim i.$$

Diese Proportionalität gilt recht gut für

- nicht zu hohe Spannungen
- nicht zu hohe Frequenzen.

In diesen Fällen ist *R* praktisch *konstant* und es gilt der Zusammenhang

 $u_{12} = R \cdot i$

8.2.4 Idealer Generator

Beim idealen Generator sei der *Widerstand* der Wicklung = 0, das \vec{B} -Feld des Stromes *i* verschwindend klein gegen Feld des Erreger-Magneten und alle \vec{B} -Felder *räumlich begrenzt* um den Generator.



Ändert sich der Fluß ψ_E durch die Spule beim Drehen, so ist

$$\oint \vec{E} d\vec{s} = \int_{Klemmen} \vec{E} d\vec{s} + \int_{Wicklung} \vec{E} d\vec{s} = -\frac{d\psi_E}{dt}$$

und wegen $\int_{Wicklung} \vec{E} d\vec{s} = 0$ ($R_{Draht} = 0$!) wird

$$\int_{Klemmen} \vec{E} d\vec{s} = u_{12} = -\frac{d\Psi_E}{dt}$$

Da $d\psi_{Erreger}/dt$ nur von Fläche und Windungszahl der Wicklung, von der Generatordrehzahl und vom Fluß des Erregermagneten abhängen, ist die Spannung *u* des *idealen Generators* unabhängig vom entnommenen Strom *i* und somit unabhängig von der äußeren Schaltung (ideale Quelle).

8.2.5 Kirchhoff'schen Gleichungen im quasistationären Fall

Im quasistationären Zustand gelten weiterhindie Kirchhoff'schen Regeln $\sum_{k} u_{k} = 0$ (Masche) und $\sum_{k} i_{k} = 0$ (Knoten).

Weil außerhalb der Schaltelemente kein \vec{B} (räumliche Begrenzung), gilt für beliebigen geschlossenen Weg Γ *außerhalb* von Schaltelementen $\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = 0$.



Mit
$$u_1 = \int_a^b \vec{E} d\vec{s}$$
, $u_2 = \int_b^c \vec{E} d\vec{s}$, ... $u_5 = \int_e^a \vec{E} d\vec{s}$ ist

$$\sum_{k=1}^{5} u_k = \int_a^b + \int_b^c + \dots + \int_e^a \vec{E} d\vec{s} = \oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{s} = 0$$

und allgemein: $\sum_{k} u_k = 0$

Die Kirchoff'sche *Maschenregel* gilt also auch im quasistationären Zustand.

Weil bei idealisierten Bauelementen wegen der räumlichen Eingrenzung der Felder außerhalb dieser auch kein \vec{E} und \vec{D} ist, wird *außerhalb* der Bauelemente $d\vec{D}/dt = 0$ und

$$\int_{A} \left(\vec{S} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) d\vec{A} = \int_{A} \vec{S} d\vec{A} = \oint_{\Gamma} \vec{H} d\vec{S}$$

Für eine *geschlossene* Fläche A um einen Knoten gilt dann wegen Rand $\Gamma = 0!!$



Da außerhalb der Drähte kein Strom fließt, ist $\int \vec{S} dA$ nur über Drahtquerschnitte ungleich Null.

Für Draht 1 (Querschnitt A_1): $i_1 = \int_{A_1} \vec{S} d\vec{A}$, für Draht 2 (Querschnitt A_2): $i_2 = \int_{A_2} \vec{S} d\vec{A}$ usw. Also $\sum_{k=1}^{4} i_k = \int_{A_1} + \int_{A_2} + \dots + \int_{A_4} \vec{S} d\vec{A} = \oint_A \vec{S} d\vec{A} = 0$

und allgemein $\sum_{k} i_{k} = 0$

D.h. *Kirchhoff'sche Knotenregel* gilt auch im quasistationären Fall.

8.2.6 Reale Bauelemente und deren Ersatzschaltung

Einige Annahmen, die bei der Beschreibung idealer Bauelemente gemacht wurden, *treffen in der Praxis nicht zu*.

Bei einer *Induktivität* L ist der Drahtwiderstand $R_L \neq 0$. Dies läßt sich durch eine *Ersatzschaltung* berücksichtigen, in der L und R_L in Serie geschaltet sind.



Bei niedrigen Frequenzen gilt dann

$$u = -L \cdot \frac{di}{dt} + R_L \cdot i$$

Bei höheren Frequenzen ist die Kapazität C_L zwischen den Windungen nicht vernachlässigbar. Diese berücksichtigt man im Ersatzschaltbild durch zusätzliche Parallelschaltung von C_L .

Ein ähnliches Ergebnis liefert ein *Widerstand* R, dessen Drahtwicklung eine Induktivität $L_R \neq 0$ hat. Auch in diesem Fall erhält man als *Ersatzschaltung* eine Serienschaltung aus R und L_R .



Bei niedrigen Frequenzen ist dann

$$u = R \cdot i - L_R \cdot \frac{di}{dt}$$

Bei einem *Kondensator* C ist häufig der Widerstand R_C des Dielektrikums nicht unendlich. Parallel zum Verschiebungsstrom fließt dann noch ein Strom durch den Widerstand R_C des Dielektrikums, der durch eine Parallelschaltung von C und R_C im *Ersatzschaltbild* berücksichtigt wird



Es gilt also

$$i = C \cdot \frac{du}{dt} + \frac{1}{R_c} \cdot u$$

Beim realen *Generator* hat die Spule *S* eine Induktivität $L_S \neq 0$ und einen Widerstand $R_S \neq 0$. Bei einem Generatorstrom *i* mißt man an dieser realen Spule die Spannung

$$u_S = R_S \cdot i - L_S \cdot \frac{di}{dt}.$$

Der ideale Generator (8.2.4) erzeugte die (stromunabhängige) Spannung

$$u_0 = -\frac{d\Psi_E}{dt}.$$

Da dem Generator nur Strom entnommen werden kann, der durch die Spule fließt, bleibt die Klemmenspannung

$$u = u_0 - u_S = u_0 - R_S \cdot i - L_S \cdot \frac{di}{dt} .$$

Dazu gehört das Ersatzschaltbild



Merke: L_S , R_S möglichst klein, dann ist u wenig abhängig von i.

9 Lineare Netze im eingeschwungenen Zustand

Netzwerke aus R, L und C werden im quasistationären Fall beschrieben durch die

linearen Kirchhoff'schen Gleichungen $\sum_{k} u_{k} = 0$ (Masche) und $\sum_{k} i_{k} = 0$ (Knoten)

und durch die *linearen Differentialgleichungen* der Zweipole $u = R \cdot i$; u = Ldi/dt und i = Cdu/dt.

Sie heißen deshalb "Lineare Netze".

Der "*eingeschwungene Zustand*" stellt sich *nach dem Abklingen aller Einschaltvorgänge* ein. Die mit dem *Einschalten verbunde- nen Ausgleichvorgänge* werden später behandelt.

9.1 Zeitveränderliche Vorgänge

Man unterscheidet bei Vorgängen, die über der Zeit ablaufen

Gleichvorgänge: x(t) = const

Veränderliche Vorgänge: Alle anderen



Bei den Veränderlichen Vorgängen unterscheidet man weiter

Periodische Vorgänge: x(t) = x(t+T)



Wechselvorgänge:

Wechselvorgänge sind periodische Vorgänge, die sich aus Überlagerung von *sinusförmigen Vorgängen* darstellen lassen. Oder: *Wechselvorgänge* sind periodische Vorgänge *ohne Gleichanteil*.

Sinusförmige Vorgänge:

Wechselvorgänge mit *sinus*- bzw. *cosinusförmigem* Verlauf sind in der Technik besonders wichtig und werden wie folgt beschrieben:



Dabei bezeichnet man mit

Periodendauer: das Zeitintervall T

Periode: den Abschnitt der Funktion innerhalb T

Scheitelwert: \hat{X}

Frequenz: f = 1/T mit $[f] = s^{-1} = Hz$ Kreisfrequenz: $\omega = 2\pi \cdot f$

Nullphasenwinkel: φ_s (Index *s* für Sinus)

Beachte: das Argument einer *sin*-Funktion kann nur ein *Winkel*, nicht aber eine *Zeit* sein. Dieser *zeitlich veränderliche Winkel*

$$\alpha(t) = \frac{2\pi}{T} \cdot t = \omega \cdot t$$

wächst zwischen t=0 und t=T linear mit der Zeit von $\alpha(t=0) = 0$ auf $\alpha(T) = 2\pi$ an. Die Addition eines *konstanten positiven Winkels* φ_s verschiebt die *sin*-Funktion deshalb auf der Zeitachse nach *links* (d.h. die Funktion sieht zum Zeitpunkt *t* aus wie die nicht verschobene zu einem *späteren* Zeitpunkt!)

Weil $\sin \alpha = \cos(\alpha - \pi/2)$ ist auch

$$\begin{aligned} x(t) &= \hat{X} \cdot \sin(\omega t + \varphi_s) = \hat{X} \cdot \cos\left(\omega t + \varphi_s - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \hat{X} \cdot \cos(\omega t + \varphi_c) \end{aligned}$$

wobei $\varphi_c = \varphi_s - \pi/2$ Nullphasenwinkel der *cos*-Funtktion ist.

9.2 Wichtige Mittelwerte

9.2.1 Arithmetischer Mittelwert

Schließen ein Gleichvorgang $\bar{x}(t) = \bar{x} = const$ und ein periodischer Vorganges x(t) zwischen t und t+T die gleiche Fläche über der Zeitachse ein, so ist \bar{x} der *arithmetische Mittelwert* des periodischen Vorganges.



$$\bar{x} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{(t_1+T)} x(t) dt$$

für den speziellen Fall $x(t) = \hat{X} \cdot \sin(\omega t)$ ist

$$\bar{x} = \frac{\hat{X}}{\omega T} \int_{\omega t_1}^{\omega(t_1 + T)} \sin(\omega t) d\omega t = 0$$

Beachte: eine *Winkel*funktion kann nur über einen *Winkel* ωt aufgetragen, bzw. über ein *Winkelinkrement* $d\omega t$ integriert werden. Die Phasenverschiebung φ_s muß nicht berücksichtigt werden, weil t_1 willkürlich verschoben werden kann.

Der arithmetische Mittelwert von *sinusförmigen (cosinusförmigen)* Vorgängen ist also Null. Dann haben auch *Wechselvorgänge* (*Überlagerung von Sinusvorgängen)* den arithmetischen Mittelwert Null.

Also: Periodische Vorgänge mit $\bar{x} = 0$ heißen Wechselvorgänge.

Es gilt auch:

$$0 = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} [x(t) - \bar{x}] dt$$

Also: Jeder periodische Vorgang x(t) von dem man den Gleichvorgang \bar{x} subtrahiert, ist ein Wechselvorgang $[x(t) - \bar{x}]$.

9.2.2 Gleichrichtwert

Der arithmetische *Mittelwert der Beträge* |x(t)| einer periodischen Funktion heißt *Gleichrichtwert* $\overline{|x|}$ (Achtung! $\overline{|x|} \neq |\overline{x}|$)

$$\overline{|x|} = \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1+T} |x(t)| dt$$

Insbesondere für $x = \hat{X} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ ist

$$\overline{|x|} = \frac{\hat{X}}{\omega T} \int_{\omega t_1}^{(\omega t_1 + \omega T)} |\sin(\omega t + \varphi)| d\omega t$$

Mit $\omega t + \varphi = \xi$ wird $d\omega t = d\xi$ und mit $\omega t_1 = -\varphi$ wird $\xi_1 = 0$, also

$$\overline{|x|} = \frac{\hat{X}}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} |\sin\xi| d\xi = 4 \cdot \frac{\hat{X}}{2\pi} \int_{0}^{\pi/2} \sin\xi \cdot d\xi =$$
$$= -\frac{2\hat{X}}{\pi} \cos\xi \Big|_{0}^{\pi/2} = \frac{2\hat{X}}{\pi} = \overline{|x|} \quad (Sinus)$$



9.2.3 Effektivwerte

Der quadratische Mittelwert $\sqrt{x^2}$ heißt Effektivwert.

$$x_{eff} = \sqrt{x^2} = \sqrt{\frac{1}{T}} \int_{t_1}^{(t_1 + T)} x^2(t) dt$$

Für sinusförmige Vorgänge $x(t) = \hat{X} \cdot \sin(\omega + \phi)$ ist

$$x_{eff} = \sqrt{\frac{1}{\omega T} \int_{\omega t_1}^{\omega(t_1 + T)} (\hat{X} \cdot \sin(\omega t + \varphi))^2 d\omega t}$$

Mit mit $\omega t + \varphi = \xi$ und $\sin^2 \xi = \frac{1}{2} [1 - \cos 2\xi]$ ist

$$x_{eff} = \left(\frac{\hat{X}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{\int_0^{2\pi} \sin^2 \xi d\xi}\right) = \frac{\hat{X}}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\pi} = \frac{\hat{X}}{\sqrt{2}}$$

$$x_{0,5} = \frac{1}{2} [1 - c\phi_s 2\xi]$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2\pi - \sin\xi$$

Der Effektivwert eines sinusförmigen Vorgangs ist $x_{eff} = \frac{\hat{X}}{\sqrt{2}}$

Mit dem Effektivwert läßt sich die *mittlere Leistung* von Wechselströmen sehr einfach ausdrücken. Mit der Schreibweise

 $U = u_{eff} = \hat{U}/(\sqrt{2})$; $I = i_{eff} = \hat{I}/(\sqrt{2})$ ist $P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$

9.2.4 Weitere Definitionen

Für die Bewertung sinusförmiger Vorgänge hat man weitere aus Mittelwerten abgeleitete *Merkmale* definiert

 $x_{eff}/|\bar{x}|$ heißt *Formfaktor*

 $=\hat{x}/x_{eff}$ heißt *Scheitelfaktor*

9.3 Zeigerdarstellung

9.3.1 Drehzeiger

Sinusförmige Wechselvorgänge kann man auch durch Projektion eines mit Winkelgeschwindigkeit (Kreisfrequenz) ω rotierenden Drehzeigers der Länge \hat{A} auf eine Bezugsachse beschreiben.



Ist zur Zeit t = 0 der Winkel $\alpha(t = 0) = \varphi$, so ist $\alpha(t) = \omega t + \varphi$ und die Projektion x(t) des Drehzeigers auf die x-Achse ist dann: $x(t) = \hat{A} \cdot \cos \alpha = \hat{A} \cdot \cos (\omega t + \varphi)$

Bei Projektion auf Bezugsachse y

 $y(t) = \hat{A} \cdot \sin \alpha = \hat{A} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$

Weil $\sin \alpha$ und $\cos \alpha$ nur in der Phase verschoben sind, kann mit geeignetem φ jeder sinusförmige Wechselvorgang auf einer beliebigen Bezugsachse dargestellt werden.

9.3.2 Zeigerdiagramm

Ein Wechselvorgang ist bei fester Kreisfrequenz ω durch Phase φ und Amplitude \hat{A} vollständig beschrieben, ebenso die Beziehungen zwischen Wechselvorgängen gleicher Kreisfrequenz.

Beispiel: Zwei sinusförmige Wechselvorgänge mit Amplituden \hat{A}_1 bzw. \hat{A}_2 , gleicher Kreisfrequenz ω haben zur Zeit t = 0 den Nullphasenwinkel φ_1 bzw. φ_2 , also

 $\alpha_1 = \omega t + \varphi_1 \text{ und } \alpha_2 = \omega t + \varphi_2$



Bei Drehung *gegen* den Uhrzeigersinn eilt *Drehzeiger 1* dem *Drehzeiger 2* voraus um $\alpha_1 - \alpha_2 = \phi_1 - \phi_2 = \text{const.}$, d.h. die Phasenbeziehung ist zeitlich konstant. Man kann also beide Drehzeiger in ihrer wechselseitigen Lage zu *jedem beliebigen* Zeitpunkt betrachten, insbesondere auch zum Zeitpunkt t = 0.



Die zur Zeit t = 0 "eingefrorenen" Drehzeiger nennt man "Zeiger", das Diagramm heißt Zeigerdiagramm.

Merke:

Das Zeigerdiagramm enthält eine vollständige Beschreibung eines Wechselvorgangs.

Das Zeigerdiagramm erlaubt insbesondere graphische *Addition* und *Subtraktion* von Wechselvorgängen. Dies ist *einfacher* als die Addition phasenverschobener Sinusfunktionen und liefert *anschauliche* Ergebnisse.

Beispiel: Serienschaltung von zwei Wicklungen mit phasenverschobenen Spannungen $\hat{U}_1, \varphi_1, \hat{U}_2, \varphi_2$ und gleicher Kreisfrequenz ω . Gesucht: \hat{U}, φ der Summenspannung

$$u = \hat{U}\cos(\omega t + \varphi_1) + \hat{U}_2\cos(\omega t + \varphi_2) = \hat{U}\cos(\omega t + \varphi)$$

Zeichnerische Lösung



Man findet den Summenzeiger von u leicht durch *Vektoraddition* der Zeiger von u_1 und u_2 . Der *Summenzeiger* zeigt die gesuchte *Amplitude* \hat{U} und den gesuchten *Nullphasenwinkel* φ .

Geometrische Lösung

- Aus dem *Cosinussatz* erhält man \hat{U}



- Aus Summe der Komponenten der Zeiger erhält man φ



$$\tan \varphi = \frac{\hat{U}_1 \sin \varphi_1 + \hat{U}_2 \sin \varphi_2}{\hat{U}_1 \cos \varphi_1 + \hat{U}_2 \cos \varphi_2}$$

Diese numerische Berechnung der zeichnerisch konstruierten Amplitude und Phase erlaubt einen *Vergleich* mit der formalen Addition der Wechselvorgänge.

$$u = \hat{U}_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + \hat{U}_2 \cos(\omega t + \varphi_2) = \hat{U} \cos(\omega t + \varphi)$$

Dabei zeigt sich, daß die Vektoraddition von Zeigern das gleiche Ergebnis liefert. Eine einfache Begründung findet sich in 9.4.4.

9.4 Darstellung sinusförmiger Vorgänge in der komplexen Ebene

Eine besonders *leistungsfähige* Beschreibung sinusförmier Wechselvorgänge ergibt sich bei der Darstellung von *Drehzeigern und Zeigern in der komplexen Ebene*. Deshalb sollen die wichtigsten Regeln für das Rechnen mit komplexen Zahlen hier kurz dargestellt werden.

9.4.1 Rechnen mit komplexen Zahlen



Im rechtwinkligen Koordinatensystem

z = x + jy komplexe Zahl x = Re(z) Realteil von z; y = Im(z) Imaginärteil von z $z^* = x - jy$ konjugiert komplex zu z

In Polarkoordinaten

$$z = z(r, \varphi)$$
 komplexe Zahl
 $r = |z| = +\sqrt{x^2 + y^2}$ Betrag von z

 $\varphi = \operatorname{atan}(y/x)$ Phase, Argument von \underline{z}

also: $\underline{z} = \underline{z}(r, \phi) = r \cos \phi + jr \sin \phi$

Euler'sche Formeln:

$$\cos \varphi = \frac{1}{2} (e^{j\varphi} + e^{-j\varphi}) \text{ und } \sin \varphi = \frac{1}{2j} (e^{j\varphi} - e^{-j\varphi})$$
$$e^{j\varphi} = \cos \varphi + \sin \varphi$$

In Exponentialschreibweise

$$\underline{z} = r \cdot e^{j\phi}$$

 $e^{j\phi}$ hängt vom Phasenwinkel ϕ zur rellen Achse ab und heißt *Phasenfaktor*.

Konjugiert komplexe Zahl in Exponentialdarstellung:

 $z^* = r \cdot e^{-j\varphi}$

Addition

Kartesisches System: $\underline{z} = \underline{z}_1 + \underline{z}_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$

graphisch: Vektoraddition

Exponential darstellung: $r \text{ aus } r_1 \text{ und } r_2 \text{ mit Cosinus satz, } \tan \varphi = \frac{r_1 \sin \varphi_1 + r_2 \sin \varphi_2}{r_1 \cos \varphi_1 + r_2 \cos \varphi_2}$

Subtraktion:

Kartesische Koordinaten: $\underline{z} = \underline{z}_1 - \underline{z}_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2)$

graphisch: Vektoraddition mit um 180° gedrehtem Vektor

Exponential darstellung: $-r_2 \cdot e^{j\varphi_2} = r_2 \cdot e^{j(\varphi_2 + \pi)}$ dann wie Addition

Multiplikation:

Kartesische Koordinaten: Ausmultiplizieren

Exponential darstellung: $\underline{z} = \underline{z}_1 \cdot \underline{z}_2 = r_1 \cdot e^{j\varphi_1} \cdot r_2 \cdot e^{j\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$

bildlich: Beträge multiplizieren, Phasen addieren.

Division:

Kartesische Koordinaten: Mühselig

Exponentialdarstellung:

$$z = z_1 / z_2 = \frac{r_1 e^{j\varphi_1}}{r_2 e} = \frac{r_1}{r_2} \cdot e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

bildlich: Beträge dividieren, Phasen subtrahieren.

Wichtige Werkzeuge:

Re
$$e^{j(\omega t + \varphi)} = \cos(\omega t + \varphi)$$

 $\underline{z} \cdot \underline{z}^* = r^2; \, \underline{z}/\underline{z}^* = e^{j \cdot 2\varphi}$
 $e^{j \cdot 0} = 1; \, e^{j\pi/2} = j; \, e^{-j\pi/2} = -j; \, e^{j\pi} = e^{-j\pi} = -1$

9.4.2 Komplexe Schwingung, komplexe Amplitude



 $\underline{a} = \hat{A} \cdot e^{j(\omega t + \varphi)} = \hat{A} \cdot e^{j\varphi} \cdot e^{j\omega t}$

Die komplexe Größe \underline{a} ist in Pfeilspitze eines mit Kreisfrequenz ω rotierenden *Drehzeiger in der komplexen Ebene*.

Projektion des Drehzeigers <u>a</u> auf die reelle Bezugsachse: $Re(\bar{a}) = \hat{A} \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ ist cosinusförmige Wechselgröße.

Projektion des Drehzeigers \underline{a} auf die imaginäre Bezugsachse: $Im(\underline{a}) = \hat{A} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ ist sinusförmige Wechselgröße. (vorwiegend in der Energietechnik)

Durch Projektion der *komplexen Schwingung* \underline{a} kann also jeder sinusförmige Wechselvorgang dargestellt werden wie durch Projektion reeller Drehzeiger.

Wie bei reellen Drehzeigern erhält man durch Einfrieren zur Zeit t = 0 einen Zeiger.

 $\underline{a}(t=0) = \underline{\hat{A}} = \hat{A} \cdot e^{j\phi}$

Dieser Zeiger in der komplexen Ebene \hat{A} liefert wie ein reeller Zeiger *vollständige Information hinsichtlich Phase und Amplitude*.(\hat{A} beschreibt nur Amplitude, $e^{j\phi}$ nur die Phase). Also:

- $\underline{\hat{A}} = \hat{A} \cdot e^{j\varphi}$ Komplexe Amplitude
- $\underline{a} = \underline{\hat{A}} \cdot e^{j\omega t}$ Komplexe Schwingung
- $a = Re(\underline{a})$ Wechselvorgang

9.4.3 Rechenvorteile bei komplexer Schreibweise

Wechselspannungen, Wechselströme und daraus abgeleitete Größen sind *reele Größen* und Verknüpfungen dieser Größen über *mathematische Operationen* müssen aus physikalischen Gründen im *Reellen* durchgeführt werden, liefern also *reelle Ergebnisse* (rechte Spalte).

Jedem Wechselvorgang ist aber eindeutig eine komplexe Schwingung $\underline{a} = \underline{\hat{A}} \cdot e^{j\omega t}$ zugeordnet (Pfeil nach links), aus der umgekehrt durch Berechnung des Realteils der Wechselvorgang $a = \hat{A}\cos(\omega t + \varphi)$ hervorgeht (Pfeil nach rechts).

Für die Operationen Addtion, Subtraktion, Multiplikation mit reellen Konstanten, Differentiation und Integration und bei linearen Netzen kann man zeigen, daß man das gleiche reelle Ergebnis erhält, wenn man die Operationen auf die komplexen Schwingungen, letztlich sogar auf die komplexen Amplituden (vgl. graph. Addition von Zeigern) anwendet (linke Spalte) und aus dem komplexen Ergebnis das reelle Ergebnis abliest.

$\underline{a} = \underline{\hat{A}} e^{j\omega t} \qquad \leftarrow \qquad $	$a = \hat{A}\cos(\omega t + \varphi)$
---	---------------------------------------

komplexes Ergebnis $ ightarrow$	reelles Ergebnis
Differenzieren, Integrieren	Differenzieren, Integrieren
Multiplizieren mit Konstante	Multiplizieren mit Konstante
Addieren, Subtrahieren	Addiieren, Subtrahieren
Bei der Berechnung *linearer Netze* beschränken sich die Operationen auf die Kirchhoff'schen Regeln und die Zweipolgleichungen

$$\sum_{k} u_{k} = 0; \sum_{k} i_{k} = 0$$

$$u = R \cdot i, u = L di/dt; i = C du/dt$$
 bzw. Integrale darüber.

Man benötigt also *genau die Rechenoperation*, für die man im *Komplexen rechnen darf*. Dies wird auch in der E-Technik häufig benutzt. Wir beschränken uns hingegen auf die Betrachtung der Realteile der komplexen Schwingung und leiten daraus weitere Ergebnisse ab.

9.4.4 Neue Beschreibung sinusförmiger Wechselgrößen

Es ist gleichwertig zu schreiben

 $a(t) = \hat{A}\cos(\omega t + \varphi)$ und

$$a(t) = \operatorname{Re}\hat{A} \cdot e^{j(\omega t + \varphi)} = \operatorname{Re}\hat{A} \cdot e^{j\varphi}e^{j\omega t} = \operatorname{Re}\hat{\underline{A}} \cdot e^{j\omega t}$$

Für die <u>Addition</u> zweier Signale $a_1(t)$ und $a_2(t)$ gleicher Frequenz zu a(t) gilt dann

$$a_{1}(t) + a_{2}(t) = a(t)$$

= $\operatorname{Re}\underline{\hat{A}}_{1} \cdot e^{j\omega t} + \operatorname{Re}\underline{\hat{A}}_{2} \cdot e^{j\omega t} = \operatorname{Re}\underline{\hat{A}} \cdot e^{j\omega t} = \operatorname{Re}(\underline{\hat{A}}_{1} + \underline{\hat{A}}_{2}) \cdot e^{j\omega t}$

oder $\underline{\hat{A}} = \underline{\hat{A}}_1 + \underline{\hat{A}}_2$ Zeigeraddition, wobei $\underline{\hat{A}} = \underline{\hat{A}} \cdot e^{\int \omega t}$ Phase φ und Amplitude $\underline{\hat{A}}$ des Summensignals a(t) beschreibt.

Beim Differenzieren eines Signals a(t) erhält man

$$d(t) = \frac{d}{dt}a(t) = \frac{d}{dt}\operatorname{Re}(\underline{\hat{A}} \cdot e^{j\omega t})$$
$$= \operatorname{Re}(j\omega \cdot \underline{\hat{A}} \cdot e^{j\omega t}) = \operatorname{Re}\underline{\hat{D}} \cdot e^{j\omega t}$$

oder $\hat{\underline{D}} = j\omega\hat{\underline{A}}$.

Der Zeiger $\underline{\hat{D}}$ des differenzierten Signals ist um $\pi/2$ gegenüber dem Zeiger $\underline{\hat{A}}$ vorgedreht und seine Länge ändert sich um den Faktor ω .

Bei der Integration eines Signals a(t) erhält man

$$i(t) = \int a(t)dt = \operatorname{Re} \int \underline{\hat{A}} e^{j\omega t} dt = \operatorname{Re} \frac{1}{j\omega} \underline{\hat{A}} e^{j\omega t} = \operatorname{Re} \int \underline{\hat{I}} e^{j\omega t} dt$$

oder $\underline{\hat{I}} = \frac{1}{j\omega} \underline{\hat{A}}$.

Der Zeiger \hat{I} des integrierten Signals ist um $\pi/2$ gegenüber dem Zeiger \hat{A} zurückgedreht und seine Länge teilt sich durch ω .

Man kann also aus der komplexen Amplitude $\underline{\hat{A}}$ eines Wechselvorgangs die komplexe Amplitude $\underline{\hat{D}}$ des differenzierten Wechselvorgangs bzw. die komplexe Amplitude $\underline{\hat{I}}$ des integrierten Wechselvorgangs <u>direkt ablesen</u>.



9.5 Ideale Schaltelemente im Wechselstromkreis

Die Darstellung von Wechselvorgängen im Komplexen bringt *auch neue Aussagen über* den Zusammenhang zwischen den komplexen Amplituden von Strom und Spannung an den Zweipolen *R*, *L* und *C*.

9.5.1 Der ohm'sche Widerstand

Es gilt:

 $u_R(t) = R \cdot i_R(t)$, also $\operatorname{Re} \underline{\hat{U}}_R e^{j\omega t} = R \cdot \operatorname{Re} \underline{\hat{I}}_R e^{j\omega t} = \operatorname{Re} R \underline{\hat{I}}_R e^{j\omega t}$

durch Vergleich folgt dann $\hat{\underline{U}}_R = R \cdot \hat{\underline{I}}_R$

oder $\hat{U}_R \cdot e^{j\varphi_u} = R \cdot \hat{I}_R \cdot e^{j\varphi_i}$

also $\hat{U}_R = R \cdot \hat{I}_R$ und $\varphi_u = \varphi_i$.



Die Zeiger \hat{I}_R und \hat{U}_R sind in Phase. Aus dem *Strom-Zeiger* wird durch Multiplikation mit dem Widerstand ein *Spannungs-Zeiger*, sodaß die Achsen wegen $[u] \neq [i]$ doppelt beschriftet werden müssen (eigentlich zwei Diagramme).

9.5.2 Die Induktivität

Es gilt:

$$u_{L}(t) = L \cdot \frac{d}{dt} i_{L}(t), \text{ also}$$
$$\operatorname{Re} \underline{\hat{U}}_{L} e^{j\omega t} = \operatorname{Re} j\omega L \underline{\hat{l}}_{L} e^{j\omega t}$$

durch Vergleich erhält man $\underline{\hat{U}}_L = j\omega L \cdot \underline{\hat{I}}_L$

oder
$$\hat{U}_L \cdot e^{j\varphi_u} = j\omega \cdot L\hat{I}_L \cdot e^{j\varphi_i} = \omega \cdot L\hat{I}_L \cdot e^{j\varphi_i} \cdot e^{j\pi/2}$$

= $\omega \cdot L\hat{I}_L \cdot e^{j(\varphi_i + \pi/2)}$

also $\hat{U}_L = j\omega L \cdot \hat{I}_L$ und $\varphi_u = \varphi_i + \pi/2$.



Multiplikation von \hat{I}_L mit ωL ergibt *Streckung* und Multiplikation mit *j* gibt Drehung um $\pi/2$. Der Zeiger \hat{U}_L der Spannung an einer Induktivität ist gegenüber dem Zeiger \hat{I}_L des Stroms um $\pi/2$ vorgedreht.

Definition: $X_L = \omega L$ Induktiver Blindenwiderstand

Damit schreibt sich die Beziehung zwischen Strom und Spannung an einer Induktivität als

 $\underline{\hat{U}}_L = j \cdot X_L \cdot \underline{\hat{I}}_L$ (Formal wie Ohm'sches Gesetz)

9.5.3 Der Kondensator

Es gilt:

$$i_C(t) = C \cdot \frac{d}{dt} \cdot u_C(t) \text{ also}$$

Re $\hat{l}_C e^{j\omega t} = \text{Re}j\omega C \hat{\underline{U}}_C e^{j\omega t}$

und durch Vergleich $\hat{I}_C = j\omega C \cdot \hat{\underline{U}}_C$

oder
$$\hat{I}_C \cdot e^{j\varphi_i} = j\omega \cdot C\hat{U}_C \cdot e^{j\varphi_u} = \omega \cdot C\hat{U}_C \cdot e^{j\varphi_u} \cdot e^{j\pi/2}$$

$$= \omega \cdot C \hat{\underline{U}}_C \cdot e^{j(\varphi_u + \pi/2)}$$

also $\hat{U}_c = \frac{1}{\omega C} \cdot \hat{I}_c$ und $\varphi_u = \varphi_i - \pi/2$.



Der Zeiger $\underline{\hat{U}}_c$ der Spannung an einem Kondensator ist gegenüber dem Zeiger $\underline{\hat{l}}_c$ des Stroms um $\pi/2$ zurückgedreht. Division von $\underline{\hat{l}}_c$ durch ωC gibt Verkürzung und Division mit *j* gibt Drehung um $-\pi/2$.

Definition:
$$X_c = -\frac{1}{\omega C}$$
 Kapazitiver Blindwiderstand

Damit schreibt sich die Beziehung zwischen Spannung und Strom an einer Kapazität

 $\underline{\hat{U}}_c = j \cdot X_c \cdot \hat{I}_c$ (formal wie Ohm'sches Gesetz)

9.5.4 Frequenzabhängige Widerstände

In komplexer Schreibweise ist

$$R = \frac{\hat{U}_R}{\hat{I}_R}; jX_L = j\omega L = \frac{\hat{U}_L}{\hat{I}_L}; jX_c = j\left(-\frac{1}{\omega C}\right) = \frac{1}{j\omega C} = \frac{\hat{U}_c}{\hat{I}_c}$$

Während also R wie im Gleichstromfall konstant ist, ändert sich der induktive Blindwiderstand $X_L = \omega L$ und der kapazitive Blindwiderstand $X_c = 1/(\omega C)$ mit der Kreisfrequenz ω .



9.6 Netzwerke aus komplexen Widerständen

9.6.1 Komplexer Widerstand und komplexer Leitwert

Maschengleichung für Wechselstromkreis

$$\underline{\hat{U}}_R + \underline{\hat{U}}_L + \underline{\hat{U}}_c - \underline{\hat{U}} = 0$$



Wegen Serienschaltung ist $\hat{\underline{l}} = \hat{\underline{l}}_R = \hat{\underline{l}}_L = \hat{\underline{l}}_C$, also

$$\underline{\hat{U}} = R \cdot \underline{\hat{I}} + j\omega L \cdot \underline{\hat{I}} + \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{\hat{I}} = \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right) \cdot \underline{\hat{I}}$$

Man erhält (wie gezeigt) die komplexe Amplituden $\hat{\underline{U}}$ auch durch vektorielles Addieren als graphische Lösung.



Zur Vereinfachung wählt man $\varphi_i = 0$. Man beachte den unterschiedlichen Maßstab für Strom und Spannung. Alle Spannungen sind in Betrag und Phase ablesbar. Man kann schreiben

$$\underline{Z} = \left(R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right) \text{ und } \underline{\hat{U}} = \underline{Z} \cdot \underline{\hat{I}} \text{ (formal wie } U = R \cdot I\text{)}$$

oder auch

$$\underline{Z} = \frac{\underline{\hat{U}}}{\underline{\hat{l}}} = \frac{\underline{U}}{\underline{l}} (\underline{U}, \underline{I} \text{ Effektivwert})$$

oder

$$\underline{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = R + jX_L + jX_C = R + jX$$

mit

$$X_{L} = \omega L, X_{c} = -\frac{1}{\omega C}, X = X_{L} + X_{c}$$

Nomenklatur:

- Z Impedanz, komplexer Widerstand, Scheinwiderstand
- *R Resistanz*, ohm'scher Widerstand, Wirkwiderstand,
- *X_L* Induktiver Blindwiderstand
- *X_c* Kapazitiver Blindwiderstand
- *X Reaktanz*, Blindwiderstand

Blindwiderstand X ist
$$\begin{cases} induktiv f \ddot{u}r X > 0 \\ kapazitiv f \ddot{u}r X < 0 \end{cases}$$

Auflösung der Gleichung $\underline{\hat{U}} = \underline{Z} \cdot \underline{\hat{I}}$ nach $\underline{\hat{I}}$ ergibt

$$\hat{\underline{I}} = \frac{1}{\underline{Z}} \cdot \underline{\hat{U}} \text{ oder } \hat{\underline{I}} = \underline{Y} \cdot \underline{\hat{U}}$$
$$\text{mit } \frac{1}{\underline{Z}} = \underline{Y} = G + jB$$

Nomenklatur:

- <u>Y</u> Admittanz, komplexer Leitwert, Scheinleitwert
- *G Konduktanz*, Wirkleitwert
- *B* Suszeptanz, Blindleitwert

Aus der graphischen Lösung läßt sich ablesen:

$$|\underline{Z}| = \frac{\hat{U}}{\hat{I}} = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X^2}$$
 und $\arg(\underline{Z}) = \varphi_u - \varphi_i = \operatorname{atan} \frac{X}{R}$

$$|\underline{Y}| = \frac{\hat{I}}{\hat{U}} = \frac{I}{U} = \frac{1}{\sqrt{R^2 + X^2}}$$
 und $\arg(\underline{Y}) = \varphi_i - \varphi_u = -\operatorname{atan} \frac{X}{R}$

9.6.2 Serien- und Parallelschaltung komplexer Widerstände

Reihenschaltung: $\underline{Z}_1 \underline{Z}_2 \dots \underline{Z}_n$

$$\hat{\underline{U}} = \sum_{i=1}^{n} \hat{\underline{U}}_{i} \text{ und } \hat{\underline{U}}_{i} = \underline{Z}_{i} \cdot \hat{\underline{I}} \text{ also } \hat{\underline{U}} = \hat{\underline{I}} \cdot \sum_{i=1}^{n} \underline{Z}_{i} = \hat{\underline{I}} \cdot \underline{Z}$$

wobei $\underline{Z} = \sum_{i=1}^{n} \underline{Z}_{i}$, also

Gesamtimpedanz = Summe der Teilimpedanzen

Parallelschaltung: $\underline{Y}_1, \underline{Y}_2 \dots \underline{Y}_n$

$$\hat{\underline{I}} = \sum_{i=1}^{n} \hat{\underline{I}}_{i} \text{ und } \hat{\underline{I}}_{i} = \underline{Y}_{i} \cdot \hat{\underline{U}} \text{ also } \hat{\underline{I}} = \hat{\underline{U}} \cdot \sum_{i=1}^{n} \underline{Y}_{i} = \hat{\underline{U}} \cdot \underline{Y}$$

wobei $\underline{Y} = \sum_{i=1}^{n} \underline{Y}_{i}$, also

Gesamtadmittanz = Summe der Teiladmittanzen

Zerlegung einer Impedanz \underline{Z}



Man zerlegt in eine Reihenschaltung von Resistanz mit Wirkspannung $\underline{\hat{U}}_R$ und Reaktanz mit Blindspannung $\underline{\hat{U}}_X$



Zerlegung einer Admittanz <u>Y</u>



Man zerlegt in eine Parallelschaltung von Konduktanz mit Wirkstrom \hat{I}_G und Suszeptanz mit Blindstrom \hat{I}_B



Ersatzquellen

Zur Berechnung größerer Netzwerke aus R, L, C ist Darstellung des allgemeinen Zweiges k erforderlich, der aus Impedanz \underline{Z}_k , bzw. Admittanz \underline{Y}_k und einer Wechselspannungsquelle $\underline{\hat{U}}_{0k}$ bzw. einer Wechselstromquelle $\underline{\hat{I}}_{0k}$ besteht.

Für Spannungsquelle: $\underline{\hat{U}}_k = \underline{Z}_k \cdot \underline{\hat{I}}_k + \underline{\hat{U}}_{0k}$

Für Stromquelle: $\hat{I}_k = \underline{Y}_k \cdot \hat{\underline{U}}_k + \hat{\underline{I}}_{0k}$



Für Zweig ohne Quellen ($\underline{\hat{U}}_{0k} = \underline{\hat{I}}_{0k} = 0$)

 $\underline{\hat{U}}_k = \underline{\hat{Z}}_k \cdot \underline{\hat{I}}_k$ bzw. $\underline{\hat{I}}_k = \underline{Y}_k \cdot \underline{\hat{U}}_k$

D.h. für lineare Netze im eingeschwungenen Zustand gelten gleiche Zweipolgleichungen wie bei Netzwerken mit Gleichstrom.

Es wurde bereits gezeigt, daß auch die Kirchhoff'schen Regeln wie im Gleichstromfall weiterhin gelten.

Damit sind alle Voraussetzungen gegeben, die bei der Erstellung von Netzwerksanalyseverfahren im Gleichstromfall verwendet wurden. Die *Analyseverfahren* sind also (unter Verwendung der komplexen Schreibweise) weiterhin gültig und *auf Wechselstromnetze übertragbar*.

9.7 Ortskurven

Bisher: Komplexe Darstellung von Schaltungen mit festen Werten von R, L, C und festem ω .

Jetzt: Funktionale Abhängigkeit einer komplexen Größe von der Größe einer Variablen, z. B.

- Impedanz als Funktion der Frequenz: $\underline{Z} = \underline{Z}(\omega)$
- Admittanz als Funktion der Werte eines Schaltelementes: $\underline{Y} = \underline{Y}(R); \underline{Y} = \underline{Y}(L)$ oder $\underline{Y} = \underline{Y}(C)$

Bei reellen Darstellungen ist Funktionsdarstellung als Graph üblich, z.B.

$$X_c = X_c(\omega) = -\frac{1}{\omega C}$$



Wollte man auf gleiche Weise eine komplexe Größe darstellen, z.B. $\underline{Z} = R + jX(\omega) = \underline{Z}(\omega)$, so wäre eine *dritte Dimension* nötig (1. Achse für ω , 2. Achse für *R*, 3. Achse für *jX*). Eine solche Darstellung ist auf Papier ungünstig.

Man *bleibt* deshalb bei *zweidimensionalen Darstellungen* und trägt nur die *Ergebnisse* in der komplexen Ebene auf. Da für benachbarte Werte der unabhängigen Variablen auch die Ergebnisse

i.A. benachbart sind ist der *geometrische Ort* aller Ergebnisse eine glatte *Kurve*, die sog. *Ortskurve*. Es genügt deshalb einige Ergebnisse zu berechnen, sie zu verbinden und so die *Ortskurve* zu zeichnen. Um zu kennzeichnen, *welcher Punkt der Ortskurve* zu *welchem Wert der unabhängigen Variablen* gehört, schreibt man deren Wert an einige wichtige Punkte der Ortskurve.

Ist das komplexe Ergebnis, z.B. \underline{Z} , \underline{Y} , $\hat{\underline{U}}$, $\hat{\underline{I}}$ eine *linear gebrochen rationale Funktion* der unabhängigen Variablen, z.B. von ω , *R*, *L*, *C*, so ist die *Ortskurve immer ein Kreis*. Dabei ist zu beachten, daß auch eine *Gerade* als Kreis gilt (Grenzfall für Radius $r \rightarrow \infty$).

- Alle Abhängigkeiten der Größen <u>Z</u>, <u>Y</u>, <u>Û</u>, <u>Î</u> von den Größen der Schaltelemente R, L, C sind linear gebrochen rationale Funktionen, also Ortkurven stets Abschnitte von *Kreisen* oder *Geraden*.
- Aber: Die Abhängigkeit der Größen Z, Y, Û, Î von der Frequenz sind nur in einfachen Fällen linear gebrochen rational, also im allgemeinen kein Kreis.

Beispiele für Ortskurven:

Impedanz einer Serienschaltung von R und L

$$\underline{Z} = \underline{Z}(\omega) = R + j\omega L$$



Impedanz einer Serienschaltung von R und C

$$\underline{Z} = \underline{Z}(\omega) = R - \frac{j}{\omega C}$$

$$j \text{Im} (\underline{Z})$$

$$R = \frac{R}{\omega \to \infty} (\underline{Z})$$

$$\underline{Z}(\omega) = \frac{R}{\omega}$$

Impedanz einer Serienschaltung von R, L und C



Eine wichtige Rolle spielt die Frequenz $\omega = \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, bei der $\omega L = 1/(\omega C)$, also $Im(\underline{Z}) = 0$ ist.

Admittanz einer Serienschaltung von R und L

 $\underline{Y}(\omega) = 1/(R + j\omega L)$

Man kann *entweder* die Werte von $\underline{Y}(\omega)$ direkt berechnen und die Ortskurve zeichnen, oder die Beziehung $\underline{Y}(\omega) = 1/\underline{Z}(\omega)$ nutzen, um die Ortskurve der Admittanz aus der bekannten Ortskurve für die Impedanz zu konstruieren. Weil

$$\underline{Z} = \underline{Z}(\omega) = R + j\omega L = |\underline{Z}| \cdot e^{j\varphi}, \text{ ist } \underline{Y} = \frac{1}{|\underline{Z}|} \cdot e^{-j\varphi}, \text{ also}$$
$$|\underline{Y}| = 1/|\underline{Z}| \text{ und } \varphi_{\underline{Y}} = -\varphi_{\underline{Z}};$$

Damit läßt sich aus einem Punkt $|\underline{Z}|$, $\varphi_{\underline{Z}}$ in der Impedanz-Ebene der zugehörige Punkt $|\underline{Y}|$, $\varphi_{\underline{Y}}$ in der Admittanz-Ebene konstruieren. Weil $\underline{Y}(\omega)$ eine linear gebrochen rationale Funktion ist, muß die Ortskurve ein Kreis-Stück sein und es gilt:

```
- \underline{Z} reell \rightarrow \underline{Y} reell
```

- $\underline{Z} = R$ ist kleinstes $\underline{Z} \rightarrow$, also $\underline{Y} = \frac{1}{R}$ ist größtes \underline{Y}

-
$$\underline{Z} \rightarrow \infty$$
 ergibt $\underline{Y} = 0$

- Punkte der Ortskurve mit $\omega = 0$ und $\omega \rightarrow \infty$ müssen auf der *reellen Achse* (einschließlich unendlich fernem Punkt!) liegen.

- Tangente bei $Im(\underline{Y}) = 0$ und bei $Re(\underline{Y}) = G$ steht \perp zur reellen Achse
- Punkt G/2 ist Kreismittelpunkt.

Zu einer vollständigen Ortskurve gehört die Beschriftung mit einigen Werten der unabhängigen Variablen (z.B. $\omega = 0, \omega \rightarrow \infty$)



Ähnlich können auch folgende Ortskurven konstruiert werden:

Admittanz einer Serienschaltung von R und C



Admittanz einer Serienschaltung von R, L und C



Weiteres Beispiel:

Admittanz der Parallelschaltung zweier RC -Serienschaltungen



- Bestimme $\underline{Z}_1(\omega) = R_1 \frac{j}{\omega C_1}; \underline{Z}_2(\omega) = R_2 \frac{j}{\omega C_2}$
- Daraus $\underline{Y}_1(\omega) = \frac{1}{\underline{Z}_1(\omega)}, \, \underline{Y}_2(\omega) = \frac{1}{\underline{Z}_2(\omega)}$
- Aus den Ortskurven für $\underline{Y}_1(\omega)$ und $\underline{Y}_2(\omega)$ Konstruktion der Ortskurve $\underline{Y}(\omega) = \underline{Y}_1(\omega) + \underline{Y}_2(\omega)$ durch punktweise (vektorielle) Addition



9.8 Wechselstrommeßbrücken



$$\underline{U}_{CD} = 0 \text{ wenn } \frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2} = \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_4} \text{ oder } \underline{Z}_1 \underline{Z}_4 = \underline{Z}_2 \underline{Z}_3$$

Aufgabe der Meßbrücke

 \underline{Z}_1 sei unbekannt. Mit Änderung einer der Impedanzen \underline{Z}_2 , \underline{Z}_3 , \underline{Z}_4 Gleichgewicht $\underline{U}_{CD} = 0$ herstellen (Abgleich) und aus \underline{Z}_2 , \underline{Z}_3 , \underline{Z}_4 das Unbekannte \underline{Z}_1 bestimmen.

Weil \underline{U}_C in Betrag *und* Phase mit U_D übereinstimmen muß, muß beim Abgleich Realteil (*R*) und Imaginärteil (*X*) einer der bekannten Impedanzen eingestellt werden.

Bei Abgleich ($\underline{U}_{CD} = 0$) ist:

$$\left|\underline{Z}_{1}\right| = \frac{\left|\underline{Z}_{2}\right|}{\left|\underline{Z}_{4}\right|} \cdot \left|\underline{Z}_{3}\right| \text{ und } \phi_{1} = \phi_{2} + \phi_{3} - \phi_{4}$$

Häufig vereinfacht man durch: $\underline{Z}_2 = R_2$ und $\underline{Z}_3 = R_3$. Dann erhält man die Abgleichbedingung

$$\left|\underline{Z}_{1}\right| = \frac{R_{2}R_{3}}{\left|\underline{Z}_{4}\right|}$$
 und $\varphi_{1} = -\varphi_{4}$

Wegen $\varphi_1 = -\varphi_4$ muß Z_4 kapazitiv sein, wenn Z_1 induktiv ist (und umgekehrt)

9.8.1 Maxwellbrücke (Z_{ind})



Hier ist $\underline{Z}_4 = R_4 \| \frac{j}{\omega C_4}$

Es gilt:

Wegen
$$\varphi_1 = -\varphi_4$$
 gilt $\operatorname{atan} \frac{\omega L_1}{R_1} = \operatorname{atan} \frac{\omega C_4}{G_4} = \operatorname{atan} \omega C_4 R_4$

Durch Vergleich: $\frac{\omega L_1}{R_1} = \frac{\omega C_4}{G_4}$ oder $\frac{L_1}{R_1} = C_4 R_4$

Für die Beträge gilt: $|\underline{Z}_1| \cdot |\underline{Z}_4| = R_2 \cdot R_3$ oder $R_2 \cdot R_3 = \frac{|R_1 + j\omega L_1|}{\left|\frac{1}{R_4} + j\omega C_4\right|} = R_1 R_4 \left|\frac{1 + j\omega (L_1/R_1)}{1 + j\omega (C_4R_4)}\right|$

Bei Abgleich ist wegen $\frac{L_1}{R_1} = C_4 \cdot R_4$ (s. o.) der Quotient auf der rechten Seite = 1, also

$$R_1 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_4}$$
 und $L_1 = C_4 R_4 R_1 = C_4 R_4 R_2 R_3 / R_4 = C_4 R_2 R_3$

Damit lautet die Abgleichbedingung für die Maxwell-Brücke

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4}; \ L_1 = C_4 R_2 R_3$$

Der Abgleich ist unabhängig von der Betriebsspannung und unabhängig von ω .

9.8.2 Frequenzmeßbrücke nach Wien-Robinson (ω)



Hier wählt man $\underline{Z}_2 = R_2$, und $\underline{Z}_4 = R_4$

 R_1 und R_3 sind einstellbar. Es gilt:

$$\phi_1 = \arg(\underline{Z}_1) = -\arg\left(\frac{1}{\underline{Z}_1}\right) = -\operatorname{atan}(R_1 \omega C_1)$$

$$\phi_3 = \arg(\underline{Z}_3) = -\operatorname{atan}\frac{1}{\omega C_3 R_3}$$

Wegen
$$\varphi_1 = \varphi_3 \rightarrow \omega R_1 C_1 = \frac{1}{\omega C_3 R_3}$$
 also $\omega^2 R_1 R_3 C_1 C_3 = 1$

Für die Beträge gilt:

$$\frac{R_4}{R_2} = \frac{\left|\overline{Z}_3\right|}{\left|\overline{Z}_1\right|} = \frac{\left|R_3 + 1/(j\omega C_3)\right|}{\left|\frac{1}{1/R_1 + j\omega C_1}\right|} = \frac{\left|(R_3 j\omega C_3 + 1)(1 + R_1 j\omega C_1)\right|}{\left|j\omega C_3\right| \cdot R_1}$$
$$= \frac{\left|1 + j\omega R_1 C_1 + j\omega R_3 C_3 - \omega^2 R_1 R_3 C_1 C_3\right|}{R_1 |j\omega C_3|}$$

$$= \frac{\left|j\omega(C_3R_3 + C_1R_1)\right|}{R_1|j\omega C_3|} = R_3/R_1 + C_1/C_3$$

Mit $R_1 = R_3 = R$ (Tandempotentiometer) und $C_1 = C_3$ fest vereinfacht sich das Ergebnis weiter zu

$$R_4/R_2 = R_3/R_1 + C_1/C_3 = 2$$
 und es wird $R_4 = 2R_2$

Mit dieser Beschaltung ist $\omega^2 = 1/(R_1R_3C_1C_3) = 1/(R^2C^2)$ d.h. man kann mit der *Wien-Robinson-Brücke* ω bestimmen zu

$$\omega = \frac{1}{RC}$$

9.9 Schwingkreise

Ortskurve für Serienschaltung *R*, *L*, *C* zeigte: \underline{Z} hat Minimum bei $\underline{Z} = R$, d.h. bei $\frac{1}{\omega C} = \omega L$ und damit bei der Frequenz $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.

Mit dieser Frequenz ω_0 würde bei geschlossenem Kreis die Energie vom Kondensator zur Spule pendeln und dabei im Laufe der Zeit vom Widerstand *R* in Wärme umgesetzt werden.



Diese Schaltung kann also mit Frequenz ω_0 freie Schwingungen ausführen und heißt Serienschwingkreis.

Wegen der Energieverluste im Widerstand wird die Amplitude mit der Zeit kleiner (gedämpfte Schwingung). Man kann diese Schwingungen *nicht* mit den von uns betrachteten Mitteln der komplexen Schreibweise analysieren, weil der Zeiger im Verlauf der Zeit *seine Länge ändern würde*. Wir benutzen deshalb einen reellen Ansatz mit Differentialgleichungen. Um die Lösung zu vereinfachen, betrachten wir zunächst einen Schwingkreis ohne Energieverlust (R = 0).

Einfacher Kreis mit Induktivität und Kapazität



Der Kondensator sei aufgeladen auf $u_c = U_0$. Bei t = 0 wird der Schalter geschlossen. Dann gilt

 $u_L + u_C = 0$ oder $L\frac{di}{dt} + u_C = 0$

Nach beidseitiger Division durch L und Ableiten nach t gilt

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{1}{LC} \cdot i = 0 \text{ mit } \frac{du_C}{dt} = \frac{i}{C}$$

Diese Differentialgleichung beschreibt den *harmonischen Oszilla*tor. Lösungen sind: $i_1(t) = k_1 \cdot \cos \omega_0 t$; $i_2(t) = k_2 \cdot \sin \omega_0 t$

Beweis: zweimal differenzieren:

$$\frac{d^2 i_1}{dt^2} = -\omega_0^2 k_1 \cos \omega_0 t = -\omega_0^2 i_1 \text{ ähnlich } \frac{d^2 i_2}{dt^2} = -\omega_0^2 \cdot i_2$$

Einsetzen in Dgl. des harmonischen Oszillators:

 $-\omega_0^2 i_{1,2} + \frac{1}{LC} \cdot i_{1,2} = 0$ oder $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ bzw. $\omega_0 = \frac{1}{\pm \sqrt{LC}}$

Also Lösung allgemein: $i(t) = k_1 \cos \omega_0 t + k_2 \sin \omega_0 t$

Anfangsbedingungen: i(0) = 0; $u_C(0) = U_0$

also
$$L\frac{di}{dt}\Big|_{t=0} = -U_0 \quad \rightarrow k_1 = 0$$

und
$$L\frac{d}{dt}(k_2\sin\omega_0 t)\Big|_{t=0} = -U_0$$

also $L\omega_0 k_2 = -U_0$

$$\rightarrow k_2 = \frac{-U_0}{\omega_0 L} = -U_0 \cdot \sqrt{\frac{C}{L}}$$

Endgültige Lösung für die obige spezielle Schaltung:

$$i(t) = -U_0 \sqrt{\frac{C}{L}} \cdot \sin \omega_0 t$$
$$u_c(t) = -L \frac{di}{dt} = U_0 \cdot \cos \omega_0 t$$

Energiebetrachtung:

$$W_{E} = \frac{1}{2}Cu_{c}^{2} = \frac{1}{2}CU_{0}^{2} \cdot \cos^{2}\omega_{0}t$$
$$W_{M} = \frac{1}{2}Li^{2} = \frac{1}{2}CU_{0}^{2} \cdot \sin^{2}\omega_{0}t$$
$$W_{E} + W_{M} = \frac{1}{2} \cdot CU_{0}^{2}(\cos^{2}\omega_{0}t + \sin^{2}\omega_{0}t) = \frac{1}{2}CU_{0}^{2}$$

Ergebnis:

Die Summe der *Energie ist also konstant* und gleich der ursprünglichen Energie auf Kondensator. Zu bestimmten Zeitpunkten ist diese Energie nur in *C* oder nur in *L*. Die freien Schwingungen sind *sinusförmig*.

Erzwungene Schwingungen

Mit einer Quelle der Frequenz ω zwischen Klemme 1 und 2 werden *Schwingungen* der beliebigen Frequenz ω *erzwungen*.

Auch bei erzwungenen Schwingungen ist $\underline{Z} = \underline{Z}(\omega_0)$ die kleinste Impedanz und somit hat die Schwingungsamplitude bei ω_0 ein Maximum (*Resonanz*)

Resonanz:

Ein schwingungsfähiges System wird mit *der Frequenz* ω_0 erregt, bei der es (ohne Quelle) *freie Schwingungen* ausführen würde. Als *Resonanzfrequenz* bezeichnet man

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

a) Serienschwingkreis bei Resonanz:



 $\underline{U}_L + \underline{U}_C = 0$ und damit $X_0 = 0$

Quelle deckt nur Verluste in R. Mit R = 0 bleibt W ja konstant und schwingt von $L \leftrightarrow C$ (s.o.)

Bei festem \underline{U} der Spannungsquelle ist $\underline{I} = \underline{U}/R$ groß bei kleinem R.

Spannung an *L*, *C* wird bestimmt durch:

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \frac{\sqrt{LC}}{C} = \sqrt{\frac{L}{C}} = Z_0$$

 Z_0 heißt Kennwiderstand.

Das Verhältnis $Q = U_L/U = U_C/U$ heißt *Güte* des Schwingkreises.

$$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{I \cdot Z_0}{I \cdot R} = \frac{Z_0}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$$

b) Serienschwingkreis außerhalb der Resonanz:

Bei beliebigem ω ist

$$\underline{Z} = R + j \left(\omega \cdot L - \frac{1}{\omega C} \right) = R + j Z_0 \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)$$
$$= R \cdot \left[1 + j Q \cdot \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$

Definitionen:

$$\frac{\omega}{\omega_0} = \frac{f}{f_0} = v$$
 normierte Frequenz ($v = 1$ bei Resonanz)

$$\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} = v \qquad \text{Verstimmung}$$

$$\frac{1}{Q} = d \qquad \text{Dämpfungsfaktor}$$

$$Q \cdot v = \Omega \qquad \text{normierte Verstimmung}$$

In dieser Schreibweise ist:

$$\underline{Z} = R \cdot [1 + jQ \cdot v] = R \cdot [1 + j\Omega] \text{ oder}$$
$$\underline{\underline{Z}}_{R} = 1 + j\Omega$$

Resonanzkurven

Hat die Quelle feste Spannung und frei wählbare Frequenz ω , so läßt sich aus den obigen Beziehungen für $\underline{Z} = \underline{Z}(\omega)$, $\underline{Z} = \underline{Z}(v)$ und $\underline{Z} = \underline{Z}(\Omega)$ auch der Strom $\underline{I} = \underline{I}(\omega)$, $\underline{I} = \underline{I}(v)$ und $\underline{I} = \underline{I}(\Omega)$ als Funktion der Frequenz berechnen. Man kann sowohl die *Beträge* des Stroms, als auch die *Phase* des Stroms über den Variablen ω , v oder Ω auftragen und erhält die sog. *Resonanzkurven*. Hier: Betrachtung der Effektivwerte \underline{I} mit Betrag I.



Deshalb Normierung auf I/I_0



Weil
$$\frac{I(\omega)}{I_0} = \frac{I(\omega)}{I(\omega_0)} = \left| \frac{\underline{Z}(\omega_0)}{\underline{U}} \cdot \frac{\underline{U}}{\underline{Z}(\omega)} \right| = \left| \frac{\underline{Z}(\omega_0)}{\underline{Z}(\omega)} \right|$$
, erhält man

bei festem Q unterschiedliche Kurven für unterschiedliche ω_0

Deshalb Normierung auf $\frac{\omega}{\omega_0} = v$



Man erhält immer noch unterschiedliche Kurven für unterschiedliche Werte von *Q*.

Deshalb Auftragen über $\Omega = \left(v - \frac{1}{v}\right) \cdot Q$



Bei Darstellung von $I/I_0 = f(\Omega)$ gilt gleiche Kurve I/I_0 für

- alle Spannungen \underline{U}
- alle Resonanzfrequenzen ω_0
- alle Kreisgüten Q

Diese Darstellung ist symmetrische zu Resonanz bei $\Omega = 0$

oder

$\underline{I}/\underline{I}_{0} = \underline{Z}(\omega_{0})/\underline{Z}(\omega) = 1/\left(1+jQ\left(\nu-\frac{1}{\nu}\right)\right)$		
$\underline{I}/\underline{I}_0 = \frac{1}{1+j\Omega}$		
ν	Ω	I/I_0
0	-∞	0
ν ₁	-1	$1/\sqrt{2}$
ν ₀	0	1
v ₂	+1	$1/\sqrt{2}$
+ ∞	+ ∞	0

Bei $\nu = \nu_1$ und $\nu = \nu_2$ ist $|\underline{U}| = |\underline{U}_C| = |\underline{U}_L|$

Bandbreite $B = f_2 - f_1$ ist die Breite der Resonanzkurve zwischen den Stellen f_1 und f_2 , bei der das Verhältnis $|I/I_0| = 1/\sqrt{2}$ ist. $\frac{I}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ oder $\Omega = \pm 1$

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1+\Omega^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$
 oder $\Omega = \pm$

Für große Q (schmale Resonanzkurven) gilt näherungsweise in der Umgebung $v \approx 1$

$$\Omega = Q \cdot \left(\nu - \frac{1}{\nu}\right) = Q \cdot \left(\frac{\nu^2 - 1}{\nu}\right) = Q \cdot \frac{(\nu + 1) \cdot (\nu - 1)}{\nu}$$

bei $v \approx 1$ ist $(v + 1) \approx 2$ und $1/v \approx 1$, also $\Omega = 2Q \cdot (v - 1)$

Die Frequenzen v_1, v_2 bei denen $\Omega = \pm 1$ ist erhält man aus

+1≈2Q · (v₂-1) zu v₂≈
$$\frac{1}{2Q}$$
 + 1
-1≈2Q · (v₁-1) zu v₁≈ $-\frac{1}{2Q}$ + 1 und
v₂-v₁ = $\frac{f_2 - f_1}{f_0} = \frac{B}{f_0}$

 $B/f_0 = v_2 - v_1$ heißt auch *Normierte Bandbreite*

Phasenverlauf

Anstelle von $I/I_0 = f(v)$ kann man auch $\operatorname{atan}(\underline{I}/\underline{I}_0) = \operatorname{atan}(I/I_0) = f(v)$ auftragen und erhält den *Phasenverlauf*.



oder $atan(I/I_0) = f(\Omega)$



Der Parallelschwingkreis

Parallelschaltungen von R, L, C sind ebenfalls schwingungsfähig.



$$\underline{Y} = G + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$

Weitere Aussagen über den Parallelschwingkreis erhält man

- entweder durch Ausrechnen (wie bei Serienschwingkreis)
- oder durch Einsetzen dualer Größen, also durch Ersetzen von

 $\underline{Z} \leftrightarrow \underline{Y}, R \leftrightarrow G, L \leftrightarrow C, \underline{U} \leftrightarrow \underline{I}$

Dann wird aus der bekannten Beziehung für die Impedanz des Serienschwingkreises die Beziehung für die Admittanz des Parallelschwingkreises.

$$\underline{Z} = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad \leftrightarrow \quad \underline{Y} = G + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$$

Gleichungen, die durch solche Vertauschung ineinander übergehen, heißen *duale Gleichungen*. Sie haben (aus formalen Gründen) *duale Lösungen*. Insbesondere gilt

Reihenschwingkreis

Parallelschwingkreis

$$\begin{split} \omega_0 &= 1/\sqrt{LC} & \omega_0 &= 1/\sqrt{LC} \\ Z_0 &= \omega_0 L &= \frac{1}{\omega_0 C} &= \sqrt{\frac{L}{C}} & Y_0 &= \omega_0 C &= \frac{1}{\omega_0 L} &= \sqrt{\frac{C}{L}} \\ Q &= Z_0/R & Q &= Y_0/G \\ Z &= R \bigg[1 + jQ \bigg(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \bigg) \bigg] & \underline{Y} &= G \bigg[1 + jQ \bigg(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \bigg) \bigg] \\ Z/R &= 1 + j\Omega & \underline{Y}/G &= 1 + j\Omega \\ L/I_0 &= 1/(1 + j\Omega) & \underline{U}/\underline{U}_0 &= 1/(1 + j\Omega) \end{split}$$

Bei Resonanz

$$U = U_R$$
 $I = I_G$

eventuell wird eventuell wird
$$U_L = -U_C \gg U_R$$
 $I_C = -I_L \gg I_G$

9.10 Leistung im Wechselstromkreis

9.10.1 Zeitabhängige Leistung

Bei Gleichstrom war Leistung P gegeben durch $P = U \cdot I$

Bei Wechselstrom ist nun u = u(t) und i = i(t) zeitlich veränderlich und damit auch $p(t) = u(t) \cdot i(t)$ zeitabhängig.

Dies gilt auch bei sinusförmigen Wechselgrößen und es ist:

$$p(t) = \hat{U} \cdot \cos(\omega t + \varphi_u) \cdot \hat{I} \cos(\omega t + \varphi_i)$$

Je nach Phasenlage zwischen u(t) und i(t) ist p(t) positiv oder negativ. Für die Berechnung der im zeitlichen Mittel erzeugten Leistung interessiert deshalb der *arithmetische Mittelwert*



- Schaltung nimmt Leistung auf, solange p(t) > 0 und

- Schaltung gibt Leistung ab, solange p(t) < 0 ist

Schreibt man $u(t) = \operatorname{Re} \underline{\hat{U}} \cdot e^{j\omega t}$ und $i(t) = \operatorname{Re} \underline{\hat{I}} \cdot e^{j\omega t}$, so ist $p(t) = u(t) \cdot i(t) = \operatorname{Re} \underline{\hat{U}} \cdot e^{j\omega t} \cdot \operatorname{Re} \underline{\hat{I}} \cdot e^{j\omega t}$ $= \left(\frac{1}{2}\underline{\hat{U}} \cdot e^{j\omega t} + \frac{1}{2}\underline{\hat{U}}^* \cdot e^{-j\omega t}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\underline{\hat{I}} \cdot e^{j\omega t} + \frac{1}{2}\underline{\hat{I}}^* \cdot e^{-j\omega t}\right)$ $= \frac{1}{4}\underline{\hat{U}}\underline{\hat{I}}^* + \frac{1}{4}\underline{\hat{U}}^*\underline{\hat{I}} + \frac{1}{4}\underline{\hat{U}}\underline{\hat{I}} \cdot e^{j2\omega t} + \frac{1}{4}\underline{\hat{U}}^*\underline{\hat{I}}^* \cdot e^{-j2\omega t}$ $= \frac{1}{2}\operatorname{Re} \underline{\hat{U}}\underline{\hat{I}}^* + \frac{1}{4}\underline{\hat{U}}^*\underline{\hat{I}} + \frac{1}{4}\underline{\hat{U}}\underline{\hat{I}} \cdot e^{j2\omega t}$ $= \frac{1}{2}\operatorname{Re} \underline{\hat{U}}\underline{\hat{I}}^* + \frac{1}{4}\underline{\hat{U}}^*\underline{\hat{I}} \cdot e^{j2\omega t}$ $= \frac{1}{2}\operatorname{Re} \underline{\hat{U}}\underline{\hat{I}}^* + \frac{1}{2}\operatorname{Re} \underline{\hat{U}}\underline{\hat{I}} \cdot e^{j2\omega t}$ $= \frac{1}{2}\operatorname{Re} \underline{\hat{U}}\underline{\hat{I}}^* + \frac{1}{2}\operatorname{Re} \underline{\hat{U}}\underline{\hat{I}} \cdot e^{j2\omega t}$

Man sieht dann, daß einem zeitlich konstanten Anteil, dem *Gleichanteil*, ein zeitlich veränderlicher *Wechselanteil mit doppelter Fre-* *quenz* überlagert ist. Der Gleichanteil entspricht also dem gesuchten arithmetischen Mittelwert und man nennt ihn *Wirkleistung P*.

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} p(\omega t) d\omega t = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \underline{\hat{U}} \underline{\hat{I}}^{*} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \underline{\hat{U}} I \cdot e^{j(\varphi_{u} - \varphi_{i})}$$
$$= \frac{1}{2} \underline{\hat{U}} \underline{\hat{I}} \cos(\varphi_{u} - \varphi_{i})$$

Bezeichnet man die Phasendifferenz mit $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ und benutzt man die Effektivspannung $U = \hat{U}/\sqrt{2}$ bzw. den Effektivstrom $I = \hat{I}/\sqrt{2}$, so ist

$$P = \bar{p} = \frac{1}{2}\hat{U}\cdot\hat{I}\cdot\cos\varphi = U\cdot I\cdot\cos\varphi \text{ die Wirkleistung}$$

Die *Wirkleistung* ist die von der Schaltung *im Mittel aufgenommene Leistung*. Sie ist abhängig von Amplitude *und* Phase.

9.10.2 Spezialfälle: Rein ohm'sche, induktive oder kapazitive Schaltelemente

Betrachtung des Gleichanteils:

Wirkleistung an einem *ohm*'schen Widerstand R: $\varphi = 0$, also

$$P = U \cdot I = I^2 R = U^2 / R$$

P an *R* schreibt sich also *wie im Gleichstromfall*, wenn man *Ef*-*fektivwerte U* und *I* benutzt.

Wirkleistung an einer *Induktivität* oder *Kapazität*: $\varphi = \pm \pi/2$ und

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi = 0$$

D.h. die Wirkleistung an Induktivität und Kapazität ist stets Null.

Betrachtung des Wechselanteils:

Der Wechselanteil der Leistung p(t) ist der Teil der Leistung, der periodisch in einer Kapazität oder einer Induktivität gespeichert und an den Generator zurückgegeben wird. Diese Leistung heißt **Blindleistung** und pendelt ständig zwischen **Blindwiderstand** X und Quelle hin und her. Diese "Wechselleistung" ist unerwünscht; denn sie leistet keine Arbeit und belastet die Leitungen mit Strom.

Wegen $\varphi_i = \varphi_u \pm \pi/2$ gilt bei reiner Belastung mit *L* und *C*, also bei P = 0

$$p(t) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \underline{\hat{U}} \hat{\underline{l}} \cdot e^{j2\omega t} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \underline{\hat{U}} \hat{\underline{l}} \cdot e^{j(\varphi_u \pm \pi/2)}$$
$$= \mp \frac{1}{2} \underline{\hat{U}} \hat{\underline{l}} \cdot \sin 2(\omega t + \varphi_u)$$

Definitionsgemäß bezeichnet man die Amplitude dieser Wechselleistung als die Blindleistung Q, also

$$Q = \pm \frac{1}{2} \hat{U} \cdot \hat{I} = \mp U \cdot I$$
 bei rein kapazitiver der induktiver Last.

Dabei ist Q > 0 bei *induktiver Last* und Q < 0 bei *kapazitiver Last*.

9.10.3 Beliebige Impedanz

Da bei ohm'schen Widerständen ausschließlich Wirkleistung, bei kapazitiven und induktiven Bauteilen ausschließlich Blindleistung auftrat, soll untersucht werden, ob sich bei beliebigen Impedanzen die Leistung als Überlagerung beider Komponenten beschreiben läßt.



Wir teilen dazu den Strom \hat{I} in

- Wirkstrom $\hat{\underline{l}}_W$ mit $\varphi_u \varphi_{i_W} = 0$ und Blindstrom $\hat{\underline{l}}_B$ mit $\varphi_u \varphi_{i_B} = \pm \pi/2$ auf.

Im Zeigerdiagramm ist dann
$$\hat{I}_W = \hat{I}\cos\varphi \cdot e^{j\varphi_u}$$
 und $\hat{I}_B = \hat{I}\sin\varphi \cdot e^{j(\varphi_u \pm \pi/2)}$.

Berechnet man nun aus den einzelnen Stromkomponenten die Leistungen $i_W \cdot u$ und $i_B \cdot u$, so ergibt sich:

Für den Wirkstrom

$$P_W = \overline{(i_W \cdot u)} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \hat{\underline{U}} \hat{\underline{I}}_W^* = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \hat{\underline{U}} e^{j\phi_u} \hat{I} \cos \phi \cdot e^{-j\phi_u}$$
$$= \hat{I} \cdot \hat{\underline{U}} \cos \phi = \frac{1}{2} I \cdot U \cos \phi = \underline{P}$$

D.h. der Wirkstrom erzeugt die bekannte Wirkleistung P.

Für den Blindstrom

$$p(t) = i_B \cdot u = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \hat{\underline{U}} \hat{\underline{I}}_B^* + \frac{1}{2} \operatorname{Re} \hat{\underline{U}} \hat{\underline{I}}_B \cdot e^{j2\omega t}$$

$$= \frac{1}{2} \operatorname{Re} (\hat{\underline{U}} e^{j\varphi_u} \hat{\underline{I}} \sin \varphi \cdot e^{-j\varphi_u} \cdot e^{\pm j\pi/2})$$

$$+ \frac{1}{2} \operatorname{Re} (\hat{\underline{U}} \hat{\underline{I}} \sin \varphi \cdot e^{j2\varphi_u} \cdot e^{j2\omega t} \cdot e^{\pm j\pi/2})$$

$$= \frac{1}{2} \hat{\underline{U}} \hat{\underline{I}} \sin \varphi \cdot \operatorname{Re} (e^{\pm j\pi/2}) + \frac{1}{2} \hat{\underline{U}} \hat{\underline{I}} \sin \varphi \cdot \operatorname{Re} (e^{j(2\omega t + 2\varphi_u \pm j\pi/2)})$$

$$= 0 \mp \frac{1}{2} \hat{\underline{I}} \cdot \hat{\underline{U}} \cdot \sin \varphi \cdot \sin 2(\omega t + \varphi_u)$$

d.h. die aus dem Blindstrom errechnete Leistung ist eine reine Wechselgröße mit $\overline{i_B \cdot u} = 0$, deren Amplitude die *Blindleistung* Q jetzt bei *beliebiger* Impedanz beschreibt

$$Q = \frac{1}{2}\hat{I}\cdot\hat{U}\cdot\sin\varphi = I\cdot U\cdot\sin\varphi$$

wobei wieder bei induktiver Last $\sin \phi > 0$, bei kapazitiver Last $\sin \phi < 0$ ist.

Man darf also *i* in i_B und i_W aufspalten und erhält aus $\overline{u \cdot i_W} = P$ die *Wirkleistung*, aus $u \cdot i_B$ die Amplitude Q der *Blindleistung*.

9.10.4 Die Scheinleistung S

Legt man in dem (reellen) Zeigerdiagramm den Zeitpunkt t = 0so, daß die Spannungszeiger auf die waagerechte Bezugsachse fällt und trägt die Effektivwerte *U* und *I* auf, dann erhält man



Multipliziert man nun alle Stromzeiger I, I_w und I_B mit U, so werden diese nur um den Faktor U gestreckt (beachte: $\varphi_u = 0$) und haben die Längen P, Q und S



Man nennt das Produkt $U \cdot I = S$ *Scheinleistung*. Weil sich aus der Scheinleistung durch Multiplikation mit $\cos \varphi$ die Wirkleistung berechnen läßt, heißt $\cos \varphi$ auch *Wirkfaktor*. Es ist also

$$P = S \cdot \cos \varphi; Q = S \cdot \sin \varphi$$

Man kann diese Diagramme ($\varphi_u = 0$) auch in der komplexen Ebene aufzeichnen. Man erhält für die Scheinleistung eine komplexe Größe <u>S</u> mit dem Realteil *P* und dem Imaginärteil *Q*.



Die Länge $S = |\underline{S}|$ ist wie in der reellen Schreibweise

$$S = U \cdot I = \frac{1}{2}\hat{U} \cdot \hat{I} = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Die Richtung von <u>S</u> ist weiterhin φ . Damit läßt sich <u>S</u> schreiben als

$$\underline{S} = U \cdot I \cdot e^{j\varphi} = U \cdot I \cdot e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$$
$$= U \cdot e^{j\varphi_u} \cdot I \cdot e^{-j\varphi_i}$$

Mit $\underline{U} = U \cdot e^{j\varphi_u}$ und $\underline{I}^* = I \cdot e^{-j\varphi_i}$ ergibt sich $\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* = \frac{1}{2}\underline{\hat{U}} \cdot \underline{\hat{I}}^*$ und

$$P = Re(\underline{U} \cdot \underline{I}^{*}) = \frac{1}{2}Re(\underline{\hat{U}} \cdot \underline{\hat{I}}^{*}) \text{ oder}$$

$$P = \frac{1}{2}(\underline{U} \cdot \underline{I}^{*} + \underline{I} \cdot \underline{U}^{*}) = \frac{1}{4}(\underline{\hat{U}} \cdot \underline{\hat{I}}^{*} + \underline{\hat{I}} \cdot \underline{U}^{*})$$

$$Q = Jm(\underline{U} \cdot \underline{I}^{*}) = \frac{1}{2}Jm(\underline{\hat{U}} \cdot \underline{\hat{I}}^{*})$$

Zur symbolischen Unterscheidung verwendet man für P bzw. für S und Q unterschiedliche Einheiten, nämlich [P] = Watt und [S] = [Q] = Voltampere.

10 Lineare Zweipole und Zweitore

10.1 Grundüberlegung

Bisher: Beliebige Zusammenschaltung von R, L, C; individuelle Betrachtungsweise; keine für alle Schaltungen allgemeingültige Aussagen.

Hier: Nur zwei Klassen von Schaltungen betrachten; *allgemeine* Betrachtungsweise durch *allgemeine Kenngrößen*; damit für beide Klassen *allgemeingültige* Aussagen.



Eintor (Zweipol) 1 lineare Gleichung *Zweitor* (allgemein *Vierpol*) 2 lineare Gleichungen (Matrix)

Wie betrachten also die Zweipole (Eintore), die durch zwei Koeffizienten einer linearen Gleichung beschrieben sind und eine spezielle Klasse der Vierpole (die Zweitore), die durch die Koeffizientenmatrix eines Systems von zwei linearen Gleichungen beschrieben werden. Alle weiteren Betrachtungen erfolgen für

- den quasistationären Zustand
- den eingeschwungenen Zustand und für
- lineare Zweipole bzw. Vierpole

Beispiele für Zweipole: Impedanzen, Ersatzspannungsquellen, Ersatzstromquellen

Beispiele für Vierpole: Spannungsteiler, Filter, Übertrager, Transformatoren usw.

10.2 Leistungsberechnung an linearen Zweipolen

Lineare Zweipole wurden bereits bei den Gleichstromschaltungen behandelt. Bei Zweipolen im *Wechselstromkreis* gibt es lediglich zur Leistungsberechnung einige Nachträge:

Passive Zweipole:

Es ist $\underline{U}_L = \underline{U}_K = 0$, d.h. passive Zweipole werden beschrieben durch $\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$ oder $\underline{I} = \underline{Y} \cdot \underline{U}$, also durch eine einzige Konstante \underline{Z} oder \underline{Y} .

Bei physikalisch realisierbaren passiven Zweipolen, darf die Leistung P nicht negativ sein, also

$$P = \frac{1}{2}(\underline{I}^* \cdot \underline{U} + \underline{U}^* \cdot \underline{I}) > 0$$

und mit $\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}$ bzw. $\underline{U}^* = \underline{Z}^* \cdot \underline{I}^*$ wird

$$P = \underline{I} \cdot \underline{I}^* \cdot \frac{\underline{Z} + \underline{Z}^*}{2} = \frac{1}{2} |\underline{I}|^2 \cdot Re(\underline{Z}) = |\underline{I}|^2 \cdot Re(\underline{Z}) \ge 0$$

Für passive Zweipole ist also $Re(\underline{Z}) > 0$ und damit auch $Re(\underline{Y}) > 0$

Aktive Zweipole:

Die aufgenommene Leistung ist $P = Re(\underline{U} \cdot I^{*}) = Re\{(\underline{U}_{L} + \underline{Z} \cdot \underline{I}) \cdot I^{*}\}$ $= Re\{\underline{U}_{L} \cdot \underline{I}^{*}\} + \underline{I} \cdot \underline{I}^{*} \cdot Re\{\underline{Z}\}$

P kann also je nach Größe von <u>U</u>, <u>I</u> positiv oder negativ werden.

10.3 Leistungsanpassung bei Zweipolen

Die Leistungsabgabe von einem aktiven Zweipol an einen passiven Zweipol muß ebenfalls noch für den Wechselstromkreis untersucht werden.



Dazu muß untersucht werden, wie die Leistung P_a an der Last $\underline{Z}_a = R_a + jX_a$ bei gegebenem $\underline{Z}_i = R_i + jX_i$ von R_a und X_a abhängt. Allgemein war

$$P_a = \left| \underline{I}_a \right|^2 \cdot R_a = \left| \underline{I}_a \right|^2 \cdot Re(\underline{Z}_a)$$
 wobei

$$\underline{I}_{a} = \frac{\underline{U}_{L}}{\underline{Z}_{i} + \underline{Z}_{a}} = \frac{\underline{U}_{L}}{R_{a} + R_{i} + j(X_{a} + X_{i})} \text{ und}$$
$$\left|\underline{I}_{a}\right|^{2} = \frac{\left|\underline{U}_{L}\right|^{2}}{\left(R_{a} + R_{i}\right)^{2} + \left(X_{a} + X_{i}\right)^{2}}.$$

Somit ist also

$$P_{a} = \left| \underline{U}_{L} \right|^{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{R_{a}} [(R_{i} + R_{a})^{2} + (X_{i} + X_{a})^{2}]}$$

Leistungsanpassung heißt: die von \underline{Z}_a aufgenommene Leistung soll ein *Maximum* sein.

also:
$$\frac{\partial P_a}{\partial R_a} = 0$$
 und $\frac{\partial P_a}{\partial X_a} = 0$

Da die Variablen R_a und X_a nur im Nenner vorkommen, genügt es, dessen Ableitung nach R_a und X_a zu bilden und die Nullstellen zu suchen.

$$\frac{\partial}{\partial R_a} \left\{ \frac{1}{R_a} [(R_i + R_a)^2 + (X_i + X_a)^2] \right\} = 1 - \frac{R_i^2}{R_a^2} - \frac{(X_i + X_a)^2}{R_a^2} = 0$$
$$\frac{\partial}{\partial X_a} \left\{ \frac{1}{R_a} [(R_i + R_a)^2 + (X_i + X_a)^2] \right\} = \frac{2(X_i + X_a)}{R_a} = 0$$

Beide Ableitungen werden gleichzeitig Null für $X_a = -X_i$ und $R_i = R_a$. Damit erfolgt Leistungsanpassung bei $\underline{Z}_a = \underline{Z}_i^*$ und die Leistung wird dann

$$P_{max} = \frac{1}{4} \frac{\left| U_e \right|^2}{R_a}$$

10.4 Beschreibung von Vierpolen durch Matrizen



An dem gezeigten Vierpol sind zugänglich:

- 4 Klemmenspannungen
- 4 Klemmenströme

und es gilt nach den Kirchhoff'schen Regeln

$$\begin{split} \underline{I}_1 + \underline{I}_2 - \underline{I}_3 - \underline{I}_4 &= 0 \\ \underline{U}_1 + \underline{U}_4 - \underline{U}_2 - \underline{U}_3 &= 0 \end{split}$$

Von diesem allgemeinen Fall des Vierpols unterscheidet man den Spezialfall *Zweitor*. Als *Tore* bezeichnet man Klemmenpaare, bei denen der einfließende und ausfließende Strom gleich ist.

In den beiden "Toren" ist also $I_1 = I_3$ und $I_2 = I_4$.

Das gilt immer wenn Vierpol Zwischenglied zwischen Sender und Empfänger ist, also z. B.



Ab jetzt sollen *ausschließlich Zweitore* betrachtet werden, die wie bereits vereinbart *linear* und *passiv* sein sollen.

Dann gilt allgemein:

 $\underline{a}_{11}\underline{U}_1 + \underline{a}_{12}\underline{U}_2 + \underline{b}_{11}\underline{I}_1 + \underline{b}_{12}\underline{I}_2 = 0$ $\underline{a}_{21}\underline{U}_1 + \underline{a}_{22}\underline{U}_2 + \underline{b}_{21}\underline{I}_1 + \underline{b}_{22}\underline{I}_2 = 0$

und es muß entweder
$$\begin{vmatrix} a_{11}a_{12} \\ a_{21}a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$$
 oder $\begin{vmatrix} b_{11}b_{12} \\ b_{21}b_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ sein.

Mit $det|a_{nn}| \neq 0$ kann man nach \underline{U}_1 bzw. \underline{U}_2 auflösen und erhält die Beschreibung durch die Widerstandsmatrix.

10.4.1 Die Widerstandsmatrix

$$\underline{\underline{U}}_1 = \underline{Z}_{11}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{12}\underline{I}_2$$
$$\underline{\underline{U}}_2 = \underline{Z}_{21}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{22}\underline{I}_2$$

oder

$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{Z}_{11} \underline{Z}_{12} \\ \underline{Z}_{21} \underline{Z}_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

und mit den Spaltenmatrizen von Spannung und Strom

$$[\underline{U}] = \begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} \text{ und } [\underline{I}] = \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix}$$

lautet die Beschreibung des Zweitors

$$[\underline{U}] = [\underline{Z}] \cdot [\underline{I}]$$
Die Elemente Z_{nn} der Widerstandsmatrix haben die Dimension einer Impedanz. Bei der Betrachtung eines Zweitors als "black box" müssen diese Elemente durch Messungen an den Klemmen bestimmbar sein.

Messung der Widerstandsmatrix $[\underline{Z}]$

Zur Bestimmung der vier Elemente \mathbb{Z}_{mn} der Widerstandsmatrix sind vier Messungen erforderlich. Am einfachsten wählt man folgende Leerlauf-Fälle

$$\underline{I}_2 = 0$$
: $\underline{Z}_{11} = \underline{U}_1 / \underline{I}_1 = \underline{Z}_{11}$

 Z_{1l} am **Tor 1** bei *leer* laufendem Tor 2 gemessene Impedanz = *Eingangs-Leerlaufimpedanz*.

$$\underline{I}_1 = 0: \quad \underline{Z}_{22} = \underline{U}_2 / \underline{I}_2 = \underline{Z}_{2l}$$

 Z_{2l} am **Tor 2** bei *leer* laufendem Tor 1 gemessene Impedanz = Ausgangs-Leerlaufimpedanz.

$$\underline{I}_2 = 0: \quad \underline{Z}_{21} = \underline{U}_2 / \underline{I}_1$$

 Z_{21} Quotient aus Leerlaufspannung an *Tor 2* und Strom an *Tor 1* = *Leerlauf-Kernimpedanz vorwärts*.

$$\underline{I}_1 = 0: \quad \underline{Z}_{12} = \underline{U}_1 / \underline{I}_2$$

 Z_{12} Quotient aus Leerlaufspannung an *Tor 1* uns Strom an *Tor 2* = *Leerlauf-Kernimpedanz rückwärts*.

 $\underline{Z}_{12}, \underline{Z}_{21}$ bilden ein Maß für die Kopplung zwischen Tor 1 und Tor 2.

 $\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21}$ bedeutet: das Zweitor ist *kopplungssymmetrisch* oder *übertragungssymmetrisch*.

 $\underline{Z}_{11} = \underline{Z}_{22}$ bedeutet: das Zweitor ist *widerstandssymmetrisch*.

Beispiel 1:



$$\underline{\underline{U}}_{1} = R(\underline{I}_{1} + \underline{I}_{2})$$

also $[\underline{\underline{Z}}] = \begin{bmatrix} RR\\ RR \end{bmatrix}$
$$\underline{\underline{U}}_{2} = R(\underline{I}_{1} + \underline{I}_{2})$$



$$\underline{\underline{U}}_1 = R_1 I_1$$

also $[\underline{Z}] = \begin{bmatrix} R_1 0\\ 0 R_2 \end{bmatrix}$
$$\underline{\underline{U}}_2 = R_2 I_2$$

10.4.2 Die Leitwertmatrix

Bei Auflösung der beiden linearen Gleichungen nach I_1 bzw. I_2 erhält man

$$I_{1} = \underline{Y}_{11} \cdot \underline{U}_{1} + \underline{Y}_{12} \underline{U}_{2} \text{ oder}$$

$$I_{2} = \underline{Y}_{11} \cdot \underline{U}_{1} + \underline{Y}_{22} \underline{U}_{2}$$

$$\begin{pmatrix} I_{1} \\ I_{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{Y}_{11} \underline{Y}_{12} \\ \underline{Y}_{21} \underline{Y}_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{U}_{1} \\ \underline{U}_{2} \end{pmatrix} \text{ bzw. } [\underline{I}] = [\underline{Y}][\underline{U}]$$

Dabei ist $[\underline{Y}] = \begin{pmatrix} \underline{Y}_{11} \underline{Y}_{12} \\ \underline{Y}_{21} \underline{Y}_{22} \end{pmatrix}$ die Leitwertmatrix des Zweitors mit Dimension einer Admittanz.

Messung der Leitwertmatrix

Es sind vier Messungen erforderlich, am einfachsten für folgende *Kurzschluβ-Fälle*.

 $\underline{U}_2 = 0: \quad \underline{Y}_{11} = \underline{I}_1 / \underline{U}_1 = \underline{Y}_{1k}$

 \underline{Y}_{1k} am *Tor 1* bei *kurz*geschlossenem Tor 2 gemessene Admittanz = *Eingangs-Kurzschlußadmittanz*.

$$\underline{U}_1 = 0: \quad \underline{Y}_{22} = \underline{I}_2 / \underline{U}_2 = \underline{Y}_{2k}$$

 \underline{Y}_{2k} am *Tor 2* bei *kurz*geschlossenem Tor 1 gemessene Admittanz = *Ausgangs-Kurschlußadmittanz*.

$$\underline{U}_2 = 0: \quad \underline{Y}_{21} = \underline{I}_2 / \underline{U}_1$$

 \underline{Y}_{21} Quotient aus Kurzschlußstrom an *Tor 2* und Spannung an *Tor 1* = *Kurzschluß-Kernadmittanz vorwärts*.

$$\underline{U}_1 = 0: \quad \underline{Y}_{12} = \underline{I}_1 / \underline{U}_2$$

 \underline{Y}_{12} Quotient aus Kurzschlußstrom an *Tor 1* und Spannung an *Tor 2* = *Kurzschluß-Kernadmittanz rückwärts*.

 $\underline{Y}_{12}, \underline{Y}_{21}$ bilden ein Maß für die Kopplung zwischen Tor 1 und Tor 2.

- $\underline{Y}_{12} = \underline{Y}_{21}$ heißt: Zweitor ist kopplungssymmetrisch oder übertragungssymmetrisch.
- $\underline{Y}_{11} = \underline{Y}_{22}$ heißt: Zweitor ist *widerstandssymmetrisch*.

Beispiel 1:



Beispiel 2:



$$\underline{I}_{1} = \underline{G}_{1} \underline{U}_{1}$$

$$\underline{I}_{2} = \underline{G}_{2} \underline{U}_{2}$$

also $\begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{1} & 0 \\ 0 & G_{2} \end{bmatrix}$

10.4.3 Die Kettenmatrix

Bei Auflösung der linearen Gleichungen nach

 \underline{U}_1 abhängig von $\underline{U}_2,-\underline{I}_2$ und nach \underline{I}_1 abhängig von $\underline{U}_2,-\underline{I}_2$ erhält man

$$\underline{U}_{1} = \underline{A}_{11}\underline{U}_{2} + \underline{A}_{12} \cdot (-\underline{I}_{2}) \text{ oder}$$

$$I_{1} = \underline{A}_{21}\underline{U}_{2} + \underline{A}_{22} \cdot (-\underline{I}_{2})$$

$$\begin{pmatrix}\underline{U}_{1}\\\underline{I}_{1}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\underline{A}_{11}\underline{A}_{12}\\\underline{A}_{21}\underline{A}_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\underline{U}_{2}\\-\underline{I}_{2}\end{pmatrix} = [\underline{A}] \cdot \begin{pmatrix}\underline{U}_{2}\\-\underline{I}_{2}\end{pmatrix}$$

 $[\underline{A}]$ wird verwendet bei der Berechnung von Kettenschaltung von Zweitoren und heißt daher *Kettenmatrix*. Die Elemente von $[\underline{A}]$ haben unterschiedliche Dimension. Bei der Verkettung von Zweitoren ist der Ausgangsstrom $-\underline{I}_2$ des ersten Zweitors gleich dem Eingangsstrom \underline{I}'_1 des folgenden (siehe Bild) und deshalb ist es vorteilhaft, \underline{U}_1 und \underline{I}_1 abhängig von $\underline{U}_2, -\underline{I}_2$ zu beschreiben.



Messung der Elemente der Kettenmatrix

Es sind wieder vier Messungen erforderlich. Sind jedoch die Elemente von $[\underline{Y}]$ und $[\underline{Z}]$ bereits bekannt, so ist

$$\underline{A}_{12} = -1/\underline{Y}_{21}$$
$$\underline{A}_{21} = 1/\underline{Z}_{21}$$

ebenfalls bekannt. \underline{A}_{11} und \underline{A}_{22} ergeben sich dann aus folgenden Messungen:

$$\underline{I}_2 = 0: \quad \underline{A}_{11} = \underline{U}_1 / \underline{U}_2$$

 $\underline{A}_{11} = Leerlauf$ -Spannungsübersetzung vorwärts.

$$\underline{U}_2 = 0: \quad \underline{A}_{22} = \underline{I}_1/(-\underline{I}_2)$$

$$\underline{A}_{22} = Kurzschlu\beta$$
-Stromübersetzung vorwärts

Beispiel 1:



$$\underline{U}_1 = 1 \cdot \underline{U}_2 + \frac{1}{G}(-\underline{I}_2)$$

$$\underline{I}_1 = 0 \cdot \underline{U}_2 + 1 \cdot (-\underline{I}_2)$$

also $[A] = \begin{pmatrix} 1 & 1/G \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

Beispiel 2:



10.4.4 Die Reihen-Parallelmatrix

Auflösung der Gleichungen nach \underline{U}_1 und nach \underline{I}_2 abhängig von $\underline{I}_1, \underline{U}_2$

$$\underline{U}_1 = \underline{H}_{11}\underline{I}_1 + \underline{H}_{12}\underline{U}_2$$
$$\underline{I}_2 = \underline{H}_{21}\underline{I}_1 + \underline{H}_{22}\underline{U}_2$$

oder

$$\begin{pmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{11}H_{12} \\ H_{21}H_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix} = [\underline{H}] \cdot \begin{pmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{U}_2 \end{pmatrix}$$

[*H*] wird verwendet bei der Beschreibung von Reihen-Parallelschaltung von Zweitoren und heißt deshalb *Reihen-Parallel-Matrix*.

Beispiel:



[H] läßt sich leicht durch [H'] und [H''] ausdrücken.

10.4.5 Die Parallel-Reihenmatrix

Auflösung der Gleichungen nach $[I_1]$ und $[U_2]$ in Abhängigkeit von $[I_2]$ und $[U_1]$ ergibt

$$I_{1} = \underline{P}_{11}\underline{U}_{1} + \underline{P}_{12}I_{2} \text{ oder}$$

$$\begin{pmatrix} I_{1} \\ \underline{U}_{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{P}_{11}\underline{P}_{12} \\ \underline{P}_{21}\underline{P}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{U}_{1} \\ \underline{I}_{2} \end{pmatrix} = (\underline{P}) \begin{pmatrix} \underline{U}_{1} \\ \underline{I}_{2} \end{pmatrix}$$

$$\underline{U}_{2} = \underline{P}_{21}\underline{U}_{1} + \underline{P}_{22}I_{2}$$

[*P*] wird verwendet bei der Beschreibung von Parallel-Reihenschaltungen von Zweitoren und heißt deshalb *Parallel-Reihen-Matrix*.

Beispiel:



[P] läßt sich leicht durch [P'] und [P''] ausdrücken.

10.4.6 Umrechnung der Matrizen $[\underline{Z}], [\underline{Y}], [\underline{A}], [\underline{H}]$ und $[\underline{P}]$

Bei Kettenmatrix [A] wurden nur zwei Elemente gemessen, zwei weitere durch Elemente von $[\underline{Y}]$ bzw. $[\underline{Z}]$ dargestellt. Bei $[\underline{H}]$ und $[\underline{P}]$ wurde keine Meßvorschrift genannt. Aber *eine* Meßvorschrift genügt, weil alle Matrizen *ineinander umgerechnet* werden können.

Denn: *Alle Matrizen* beschreiben die Zweitoreigenschaften *gleichwertig*. (*Ein* Gleichungssystem wurde *nach verschiedenen Variablen* aufgelöst!)

Zur Umrechnung siehe Hilfsblatt oder [Bosse III, S. 73]

Wegen der Gleichwertigkeit der Matrizen läßt sich auch die Kopplungssymmetrie auf verschiedene Weise gleichwertig beschreiben:

$$\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21}; \underline{Y}_{12} = \underline{Y}_{21}$$
$$\underline{H}_{12} = -\underline{H}_{21}; \underline{P}_{12} = -\underline{P}_{21}$$
$$det(\underline{A}) = 1$$

und ähnliche gleichwertige Bedingungen erhält man für die *Widerstandssymmetrie*

$$\begin{split} \underline{Z}_{11} &= \underline{Z}_{22}; \, \underline{Y}_{11} = \underline{Y}_{22} \\ det(\underline{H}) &= 1; \, det(\underline{P}) = 1 \\ \underline{A}_{11} &= \underline{A}_{22}, \end{split}$$

Einige Umrechnungen (Hilfsblatt) ergeben sich durch Berechnung der *Kehrmatrix*.

Beispiel:

$$\begin{bmatrix} \underline{U} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix} \text{ von links } \cdot \begin{bmatrix} \underline{Z} \end{bmatrix}^{-1}$$
$$\begin{bmatrix} \underline{Z} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} \underline{Z} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix}$$
weil aber auch $\begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix}^{-1}$ und $\begin{bmatrix} \underline{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix}^{-1}$

 $\left[\underline{Z}\right]^{-1}$ kann wie folgt berechnet werden (vgl. Hilfsblatt und Mathe):

$$\left[\underline{Z}\right]^{-1} = \frac{1}{det(\underline{Z})} \cdot \begin{bmatrix} \underline{Z}_{22} & -\underline{Z}_{12} \\ -\underline{Z}_{21} & \underline{Z}_{11} \end{bmatrix}$$

Ähnlich erhält man

$$[\underline{H}] = [P]^{-1}$$
 und $[\underline{P}] = [\underline{H}]^{-1}$

Bedeutung von $[\underline{A}]^{-1}$:

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{A} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U}_2 \\ -\underline{I}_2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} \underline{A} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{U}_2 \\ -\underline{I}_2 \end{bmatrix}$$

d.h. $[\underline{A}]^{-1}$ beschreibt Verhalten des Zweitores in *umgekehrter Betriebsrichtung*.

Davon zu unterscheiden ist das "umgedrehte" Zweitor.

Normale Betriebsrichtung, aber Tor 1 mit Tor 2 vertauscht:

Also $\begin{bmatrix} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix}$ abhängig von $\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ -\underline{I}_1 \end{bmatrix}$ und Vertauschung der Tor-Nummern $1 \rightarrow 2$ bzw. $2 \rightarrow 1$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_2 \\ -\underline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{A} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_{2} \\ -\underline{I}_{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{det(\underline{A})} \begin{bmatrix} \underline{A}_{22} & -\underline{A}_{12} \\ -\underline{A}_{21} & \underline{A}_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_{1} \\ I_{1} \end{bmatrix}$$
(2. Spalte und 2. Zeile
jeweils $\cdot (-1)$)
$$\begin{bmatrix} \underline{U}_{2} \\ I_{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{det(\underline{A})} \begin{bmatrix} \underline{A}_{22} & \underline{A}_{12} \\ \underline{A}_{21} & \underline{A}_{11} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_{1} \\ -I_{1} \end{bmatrix}$$
(jetzt $1 \rightarrow 2$; $2 \rightarrow 1$)
$$\begin{bmatrix} \underline{U}_{1} \\ I_{1} \end{bmatrix} = \frac{1}{det[\underline{A}]} \cdot \begin{bmatrix} \underline{A} \end{bmatrix}^{t} \begin{bmatrix} \underline{U}_{2} \\ -I_{2} \end{bmatrix}$$
wobei $\begin{bmatrix} \underline{A} \end{bmatrix}^{t} = \text{transponierte Matrix}$

D. h. bis auf Vorzeichen bei \underline{A}_{12} und \underline{A}_{21} sind sowohl die *umgekehrte Betriebsrichtung* als auch das *umgedrehte Zweitor* durch die gleiche Matrix $[\underline{A}]^{-t}$ beschrieben.

Im Spezialfall einer kopplungssymmetrischen Kettenmatrix $[\underline{A}]$ ist

$$det[\underline{A}] = \underline{A}_{11}\underline{A}_{22} - \underline{A}_{12}\underline{A}_{21} = 1$$

Dann bedeutet "Umdrehen" des Zweitores Transponieren also Vertauschen von \underline{A}_{11} und \underline{A}_{22} der Matrix [\underline{A}].

10.5 Zusammenschaltung von Zweitoren

10.5.1 Reihenschaltung

Reihenschaltung von Zweitoren heißt: sowohl Eingangstore als Ausgangstore der Zweipole in Reihe. Dann ist



$$\underline{U}_1 = \underline{U'}_1 + \underline{U''}_1 \text{ und } \underline{U}_2 = \underline{U'}_2 + \underline{U''}_2$$
$$\underline{I}_1 = I'_1 = \underline{I''}_1 \text{ und } \underline{I}_2 = I'_2 = \underline{I''}_2$$

Alle Ströme sind bekannt. Deshalb Bestimmung von \underline{U} aus $[\underline{U}] = [\underline{Z}] \cdot [\underline{I}]$

Gegeben:

$$\begin{bmatrix} \underline{U}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z}' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z}' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix} \text{ und}$$
$$\begin{bmatrix} \underline{U}'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z}'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z}'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix}$$

Aber weil $\left[\underline{U}\right] = \left[\underline{U}'\right] + \left[\underline{U}''\right]$, ist

$$\left[\underline{U}\right] = \left[\underline{Z'}\right] \cdot \left[\underline{I}\right] + \left[\underline{Z''}\right] \cdot \left[\underline{I}\right] = \left\{\left[\underline{Z''}\right] + \left[\underline{Z''}\right]\right\} \cdot \left[\underline{I}\right]$$

Durch Vergleich mit dem Gesamtzweitor $[\underline{U}] = [\underline{Z}] \cdot [\underline{I}]$ ergibt sich

$$\begin{bmatrix} \underline{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z}' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{Z}'' \end{bmatrix} \text{ oder } \begin{bmatrix} \underline{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z'}_{11} + \underline{Z''}_{11} & \underline{Z'}_{12} + \underline{Z''}_{12} \\ \underline{Z'}_{21} + \underline{Z''}_{21} & \underline{Z'}_{22} + \underline{Z''}_{22} \end{bmatrix}$$

Bei Reihenschaltung von Zweitoren addieren sich die \underline{Z} -Matrizen der beteiligten Zweitore zur \underline{Z} -Matrix des Gesamt-Zweitors

10.5.2 Parallelschaltung

Parallelschaltung von Zweitoren heißt: sowohl die Eigangstore als die Ausgangstore der beteiligten Zweitore sind parallel geschaltet. Dann ist:



$$\underline{I}_1 = \underline{I'}_1 + \underline{I''}_1$$
 und $\underline{I}_2 = \underline{I'}_2 + \underline{I''}_2$

$$\underline{U}_1 = \underline{U'}_1 = \underline{U''}_1$$
 und $\underline{U}_2 = \underline{U'}_2 = \underline{U''}_2$

Alle Spannungen sind bekannt, deshalb auflösen nach $[\underline{I}] = [\underline{Y}] \cdot [\underline{U}]$.

Gegeben ist:

$$\begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U} \end{bmatrix} \text{ und}$$
$$\begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U} \end{bmatrix}$$

aber weil

$$\begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{I}' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{I}'' \end{bmatrix} \text{ ist}$$
$$\begin{bmatrix} \underline{I} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Y}' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{Y}'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U} \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} \underline{Y}' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{Y}'' \end{bmatrix} \right\} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U} \end{bmatrix}$$

Durch Vergleich mit der Gleichung für das Gesamtzweitor $\begin{bmatrix} I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U} \end{bmatrix}$ ergibt sich

$$\begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix} \text{ oder } \begin{bmatrix} \underline{Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} + \underline{Y}''_{11} & \underline{Y}'_{12} + \underline{Y}''_{12} \\ \underline{Y}'_{21} + \underline{Y}''_{21} & \underline{Y}'_{22} + \underline{Y}''_{22} \end{bmatrix}$$

Bei Parallelschaltung von Zweitoren addieren sich die $[\underline{Y}]$ -Matrizen der beteiligten Zweitore zur $[\underline{Y}]$ -Matrix des Gesamtzweitors.

10.5.3 Reihen-Parallelschaltung

Reihen-Parallelschaltung bei Zweitoren heißt: die Eigangstore sind in Reihe, die Ausgangstore sind parallel geschaltet. dann ist:



$$\underline{U}_1 = \underline{U}'_1 + \underline{U}''_1$$
 und $\underline{I}_2 = \underline{I}'_2 + \underline{I}''_2$

$$I_1 = I'_1 = I''_1$$
 und $\underline{U}_2 = \underline{U}'_2 = \underline{U}''_2$

oder vektoriell geschrieben

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{U}_1' \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{U}_1'' \\ \underline{I}_2'' \end{bmatrix} \text{ und } \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{I}_1' \\ \underline{U}_2' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{I}_1'' \\ \underline{U}_2'' \end{bmatrix}$$

Alle Eingangsströme und Ausgangsspannungen bekannt, deshalb Auflösung des Gleichungssystems nach Eingangsspannungen und Ausgangsströmen:

$$\begin{bmatrix} \underline{U}'_1 \\ \underline{I}'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{H}' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}'_1 \\ \underline{U}'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{H}' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix} \text{ und}$$
$$\begin{bmatrix} \underline{U}''_1 \\ \underline{I}''_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{H}'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}''_1 \\ \underline{U}''_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{H}'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix}$$
Weil aber
$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{U}'_1 \\ \underline{I}'_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{U}''_1 \\ \underline{I}''_2 \end{bmatrix}, \text{ ergibt sich}$$
$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{H}' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{H}'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{H}' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{H}'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{H}'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{H}'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{H}'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{H}'' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{H}'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{$$

 $\begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$

Durch Vergleich mit der Gleichung für das Gesamtzweitor $\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{H} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_1 \\ U_2 \end{bmatrix}$ erhält man

$$\begin{bmatrix} \underline{H} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{H'} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{H''} \end{bmatrix} \text{ oder } \begin{bmatrix} \underline{H} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{H'}_{11} + \underline{H''}_{11} & \underline{H'}_{12} + \underline{H''}_{12} \\ \underline{H'}_{21} + \underline{H''}_{21} & \underline{H'}_{22} + \underline{H''}_{22} \end{bmatrix}$$

Bei Reihen-Parallelschaltung addieren sich die [H]-Matrizen der beteiligten Zweitore.

10.5.4 Parallel-Reihenschaltung

Parallel-Reihenschaltung von Zweitoren heißt: die Eingangstore sind parallel, die Ausgangstore in Reihe geschaltet. Die Betrachtungen erfolgen analog zu 10.5.3, mit dem Ergebnis

$$\begin{bmatrix} \underline{P} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{P'}_{11} + \underline{P''}_{11} & \underline{P'}_{12} + \underline{P''}_{12} \\ \underline{P'}_{21} + \underline{P''}_{21} & \underline{P'}_{22} + \underline{P''}_{22} \end{bmatrix}$$

Es addieren sich die $[\underline{P}]$ -Matrizen der beteiligten Zweitore.

10.5.5 Kettenschaltung

Kettenschaltung von Zweitoren heißt: das Ausgangstor des ersten Zweitors ist mit dem Eingangstor des zweiten verbunden. Dann gilt:



 $\underline{U'}_2 = \underline{U''}_1 \text{ und } -I'_2 = \underline{I'}_1$ oder in vektorieller Schreibweise $\begin{bmatrix} \underline{U'}_2 \\ -\underline{I'}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{U''}_1 \\ \underline{I''}_1 \end{bmatrix}$ Gegeben ist für beide Zweitore

$$\begin{bmatrix} \underline{U}'_1\\ \underline{I}'_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{A}' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U}'_2\\ -\underline{I}'_2 \end{bmatrix} \text{ und } \begin{bmatrix} \underline{U}''_1\\ \underline{I}''_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{A}'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U}''_2\\ -\underline{I}''_2 \end{bmatrix}, \text{ also}$$
$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1\\ \underline{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{U}'_1\\ \underline{I}'_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{A}' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{A}'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{A}'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U}''_2\\ -\underline{I}''_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{A}' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{A}'' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{U}_2\\ -\underline{I}_2 \end{bmatrix}$$

Durch Vergleich mit der Gleichung für das Gesamtzweitor ergibt sich

$$\left[\underline{A}\right] = \left[\underline{A'}\right] \cdot \left[\underline{A''}\right] (Achtung! Reihenfolge)$$

Bei Kettenschaltung berechnet sich die $[\underline{A}]$ -Matrix des Gesamtzweitors durch Multiplikation der $[\underline{A}]$ -Matrizen der Teilschaltungen in der Reihenfolge der Tore.

10.5.6 Beispiele und Anwendungsgrenzen

Beispiel:

Bekannt ist:



und



mit
$$\begin{bmatrix} \underline{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & R \\ R & R \end{bmatrix}$$



Bei Reihenschaltung der beiden Zweitore ergibt sich

beschrieben durch die Matrix

$$\begin{bmatrix} \underline{Z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z}' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \underline{Z}'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + R & R \\ R & R_2 + R \end{bmatrix}$$

 $[\underline{Z}]$ beschreibt das häufig verwendete T-Glied.

Γ

Г

٦ |

Beispiel:

Bekannt ist:

und

$$\operatorname{mit} [\underline{Y}''] = \begin{bmatrix} G_1 & 0 \\ 0 & G \end{bmatrix}$$

Durch Parallelschaltung ergibt sich



beschrieben durch die Matrix

$$[\underline{Y}] = [\underline{Y}'] + [\underline{Y}''] = \begin{bmatrix} G_1 + G & -G \\ -G & G_2 + G \end{bmatrix}$$

[Y] beschreibt das häufig verwendete π -Glied.

Beachte: Diese Regeln für Zusammenschaltung gelten unter Annahme, daß die Teilzweitore auch nach Zusammenschaltung **Zweitore** bleiben, daß also $\underline{I'}_1 = \underline{I'}_3; \underline{I'}_2 = \underline{I'}_4; \underline{I''}_1 = \underline{I''}_3; \underline{I''}_2 = \underline{I''}_4$ ist.

Das ist *nur bei der Kettenschaltung selbstverständlich*. Bei *allen anderen* Zusammenschaltungen muß **geprüft** werden, ob die *Zweitorbedingungen* für *kein* Teilzweitor *verletzt* werden.

Allgemeines Prüfkriterium:

Keine Kreisströme bei mindestens *zwei beliebigen Betriebsbedinungen*. Wegen *Linearität* gibt es dann *unter keiner Bedingung* Kreisströme.

Beispiel: Reihenschaltung



Seite 228

Prüfung rechts: Ist im Leerlauf der Kreisstrom I = 0?



Prüfung links: Ist im Leerlauf Kreisstrom I = 0?

Beispiel: Parallelschaltung



Prüfung rechts: Ist im Kurzschluß I = 0? Ähnlich Prüfung links auf I = 0 im Kurzschluß.

10.6 Der Übertrager (Transformator)

10.6.1 Beschreibung durch $[\underline{Z}]$ und $[\underline{A}]$

Beschreibung des Transformators als Zweitor



Die entsprechenden komplexen Amplituden bei sinusförmigen Strömen und Spannungen sind dann

$$\underline{U}_{1} = j\omega L_{1}\underline{I}_{1} + j\omega M\underline{I}_{2}$$
$$\underline{U}_{2} = j\omega M\underline{I}_{1} + j\omega L_{2}\underline{I}_{2}$$

oder als Zweitor beschrieben:

$$\begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & j\omega L_2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Z} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix}$$

[Z] ist Widerstandsmatrix des verlustfreien Übertragers.

Bei dem verlustfreien Übertrager geht man von der Annahme aus, daß der magnetische Fluß zum Strom proportional ist und daß die Wicklung keinen ohm'schen Widerstand aufweist, also $\phi \sim i$ und R(Wicklung) = 0.

Da der Übertrager häufig mit anderen Zweipolen oder Zweitoren verkettet ist, interessiert auch die Kettenmatrix $[\underline{A}]$. Mit dem Hilfsblatt ergibt sich $[\underline{A}]$ aus $[\underline{Z}]$ zu

$$\left[\underline{A}\right] = \begin{bmatrix} L_1/M & j\omega(L_1 \cdot L_2/M - M) \\ 1/j\omega M & L_2/M \end{bmatrix}$$

In Kapitel 7.4.2 "Energie mehrerer (gekoppelter) Spulen" war definiert:

 $M = k \cdot \sqrt{L_1 L_2}$ mit $0 \le k \le 1$, wobei gegolten hatte

- kleiner gemeinsamer Fluß (lose Kopplung): $k \approx 0$ - großer gemeinsamer Fluß (feste Kopplung): $k \approx 1$.

Der Koppelfaktor k beschreibt also, ob das Streufeld, das die jeweils andere Spule nicht durchsetzt, groß oder klein ist. Dieses Streufeld beschreibt man oft auch mit dem Streufaktor σ

$$\sigma = 1 - k^2 = 1 - M^2 / (L_1 L_2)$$
 und es gilt

- kleine Streufelder: $\sigma \approx 0$

- große Streufelder: $\sigma \approx 1$

In der Kettenmatrix wird häufig M durch den Streufaktor σ bzw.

die Koppelkonstante k ersetzt und man schreibt

$$\begin{bmatrix} \underline{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1/M & j\omega\sigma L_1L_2/M \\ 1/j\omega M & L_2/M \end{bmatrix} = \frac{1}{k} \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{L_1/L_2} & j\omega\sigma\sqrt{L_1L_2} \\ 1/j\omega\sqrt{L_1L_2} & \sqrt{L_2/L_1} \end{bmatrix}$$

Mit $\sigma \rightarrow 0$, d. h. für einen *idealen Übertrager* ohne Streuung wird k = 1. Weiterhin nimmt man an, daß beim idealen Übertrager die Induktivitäten L_1 und L_2 zwar gegen Unendlich gehen, daß dabei aber das Verhältnis $\sqrt{L_1/L_2} = \ddot{u}$, konstant bleibt. Dann erhält man

$$\begin{bmatrix} \underline{A} \end{bmatrix}_{ideal} = \begin{bmatrix} \sqrt{L_1/L_2} & 0 \\ 0 & \sqrt{L_2/L_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{\ddot{u}} & 0 \\ 0 & 1/\mathbf{\ddot{u}} \end{bmatrix}$$

Man nennt $\ddot{u} = \sqrt{L_1/L_2}$ das *Übersetzungsverhältnis* des Übertragers.

10.6.2 Ersatzschaltbild des verlustfreien Übertragers

Das einfachste Ersatzschaltbild, das einen Übertragers beschreibt, ist ein *T*-Glied.



Man sieht anschaulich die Verkopplung der Primär - und Sekundärspule über die mittlere Spule mit Induktivität M. Der **Nachteil** bei diesem sehr einfachen Ersatzschaltbild besteht darin, daß nicht alle Betriebszustände beschrieben werden, bzw. daß es Betriebszustände gibt, bei denen Induktivitäten der Ersatzschaltung **negativ** würden. Dieses Ersatzschaltbild ist also nur brauchbar unter der Einschränkung, daß $L_1 - M > 0$, $L_2 - M > 0$ und M > 0. Nun ist $L_1 - M = \sqrt{L_1} \cdot \sqrt{L_1} - \sqrt{L_1L_2} \cdot k = \sqrt{L_1}(\sqrt{L_1} - \sqrt{L_2} \cdot k), \text{ also}$ $L_1 - M > 0 \text{ nur für } L_1 > L_2 \cdot k^2 \text{ und ähnlich}$ $L_2 - M > 0 \text{ nur für } L_2 > L_1 \cdot k^2$

Außerdem würde dieses Ersatzschaltbild das Umpolen einer Wicklung nicht beschreiben, weil dazu *M* negativ werden müßte.

Ausweg:

Das Ersatzschaltbild wird derart ergänzt, daß die obigen Bedingungen erfüllt sind.

Neues Ersatzschaltbild



oder



Für die Verkettung des Ersatzschaltbildes mit dem idealen Übertrager gilt

$$\begin{bmatrix} \underline{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{A}' \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{A}'' \end{bmatrix} \text{ von rechts } \cdot \begin{bmatrix} \underline{A}'' \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{A}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{A} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{A}'' \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\text{Mit} \begin{bmatrix} \underline{A}'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{u} & 0 \\ 0 & 1/\ddot{u} \end{bmatrix} \text{ und } \begin{bmatrix} \underline{A}'' \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/\ddot{u} & 0 \\ 0 & \ddot{u} \end{bmatrix} \text{ wird}$$

$$\begin{bmatrix} \underline{A}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1/M & j\omega\sigma L_1L_2/M \\ 1/(j\omega M) & L_2/M \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1/\ddot{u} & 0 \\ 0 & \ddot{u} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} L_1/(\ddot{u}M) & j\omega\sigma L_1(\ddot{u}^2L_2)/(\ddot{u}M) \\ 1/j\omega(\ddot{u}M) & (\ddot{u}^2L_2)/(\ddot{u}M) \end{bmatrix}$$

Vergleicht man $[\underline{A}']$ mit $[\underline{A}]$, so sieht man, daß M durch ($\ddot{u} \cdot M$) und L_2 durch ($\ddot{u}^2 \cdot L_2$) ersetzt ist. Gegenüber dem ursprünglichen Schaltbild haben sich also die Induktivitäten in Abhängigkeit vom Übersetzungsverhältnis \ddot{u} des idealen Übertragers geändert.



Man kann also die *realen Eigenschaften* wie vorher mit einem *T*-Glied und den Induktivitäten L_1 , L_2 und M des gegebenen Übertragers beschreiben, nun aber im idealen Übertrager *ü so anpassen*, daß *keine der Induktivitäten im T-Glied negativ wird*. Man wählt *ü* also so, daß

 $L_1 - \ddot{u}M \ge 0$, $\ddot{u}^2L_2 - \ddot{u}M \ge 0$ und $\ddot{u}M \ge 0$ bleiben und \ddot{u} das Vorzeichen von M hat.

Diese drei Ungleichungen lassen sich zusammenfassen zur Bedingung

$$|M|/L_2 \le |\ddot{u}| \le L_1/|M|$$

Zwischen den obigen Grenzen kann nun *ü* beliebige Werte annehmen. Besonders gebräuchlich sind aber folgende drei Festlegungen von *ü*.

1. Spezialfall: $L_1 - \ddot{u}M = 0$:

d. h. die linke Längsspule verschwindet. Es wird

$$\ddot{u} = L_1 / M = \frac{\sqrt{L_1} \cdot \sqrt{L_1} \cdot \sqrt{L_2}}{\sqrt{L_2} \cdot M} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} \cdot \frac{\sqrt{L_1 L_2}}{M}$$

und mit $1 - \sigma = M^2 / (L_1 L_2) \rightarrow \text{ wird}$

das Übersetzungsverhältnis $\ddot{u} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\sigma}}$

Somit wird die *Querspule* $\ddot{u}M = L_1$ und die *rechte Längsspule* wird

$$\ddot{u}^{2}L_{2} - \ddot{u}M = \frac{L_{1}^{2}L_{2}}{M^{2}} - L_{1} = L_{1}((L_{1}L_{2})/M^{2} - 1) = L_{1}\frac{\sigma}{1 - \sigma}$$

Man nennt dieses spezielle Ersatzschaltbild : Γ-Ersatzschaltbild



2. Spezialfall: $L_1 - \ddot{u}M = \ddot{u}^2 L_2 - \ddot{u}M$

Dann wird $L_1 = \ddot{u}^2 L_2$ und das

Übersetzungsverhältnis $\ddot{u} = \sqrt{L_1/L_2}$

Die Induktivitäten der Längsspulen sind dann gleich und betragen

$$L_{1} - \ddot{u}M = L_{1} \left(1 - \frac{\sqrt{L_{1}/L_{2}} \cdot M}{L_{1}} \right) = L_{1} \left(1 - \frac{M}{\sqrt{L_{1}L_{2}}} \right)$$

oder mit $\sigma = (1 + M^{2}/(L_{1}L_{2}))$

$$L_1 - \ddot{u}M = L_1(1 - \sqrt{1 - \sigma})$$

Die Induktivität der Querspule ist

$$\ddot{u}M = \frac{\sqrt{L_1/L_2 \cdot M \cdot L_1}}{L_1} = \frac{L_1M}{\sqrt{L_1L_2}} \text{ oder}$$

$$\ddot{u}M = L_1\sqrt{1-\sigma}$$

Man nennt dieses spezielle Ersatzschaltbild T-Ersatzschaltbild



3. Spezialfall: $\ddot{u}^2 L_2 - \ddot{u}M = 0$

d.h. die *rechte Längsspule verschwindet*. Dann wird

$$\ddot{u} = \frac{M}{L_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} \frac{M}{\sqrt{L_1L_2}} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} \cdot \sqrt{1-\sigma}$$

und die linke Längsspule

$$L_1 - \ddot{u}M = L_1 \left(1 - \frac{M^2}{L_1 L_2}\right) = L_1 \sigma$$

sowie die Querspule

$$\ddot{u}M = \frac{M \cdot M}{L_2} \cdot \frac{L_1}{L_1} = L_1 \frac{M^2}{L_1 L_2} = L_1 (1 - \sigma)$$

Man nennt diese Schaltung \mathbf{T} -Ersatzschaltbild des Übertragers.



Unter Benutzung dieser Ersatzschaltung kann man bereits einige Aussagen zur Eingangsimpedanz eines verlustfreien Übertragers machen:

Zunächst kann der nachgeschaltete ideale Übertrager nur die Übersetzung ü bzw. Klemmenvertauschung bescheiben. Die Eingangsimpedanz des *idealen Übertragers* für sich allein ist gegeben durch Z_{11} bzw. Y_{11} und man erhält bei

- leerlaufendem Ausgang: (es fließt kein Eingangsstrom)

$$\underline{Z}_{1ideal} = \underline{Z}_{11} = \frac{\underline{A}_{11}}{\underline{A}_{21}} = \frac{\underline{u}}{0} \to \infty$$

 kurzgeschlossenem Ausgang: (es fließt ein unendlich großer Eingangsstrom)

$$\underline{Z}_{1ideal} = \frac{1}{\underline{Y}_{11}} = \frac{\underline{A}_{12}}{\underline{A}_{22}} = \frac{0}{1/\ddot{u}} = 0$$

Für die Eigangsimpedanz des *gesamten verlustfreien Übertragers* erhält man dann:

- Leerlaufender Ausgang: der ideale Übertrager *entfällt* im Ersatzschaltbild, weil $\underline{Z}_{1ideal} \rightarrow \infty$ und es wird $\underline{Z}_1 = j\omega L_1$, d.h. es fließt Magnetisierungsstrom.
- Kurzgeschlossener Ausgang: der ideale Übertrager wird im Ersatzschaltbild durch einen *Kurzschluß* ersetzt ($\underline{Z}_{1ideal} = 0$) $\underline{Z}_1 = j\omega\sigma L_1$ wird also nicht Null wie beim idealen Übertrager.

Bei Streuung $\sigma \rightarrow 0$ sind alle drei Spezialfälle gleich, nämlich



10.6.3 Der Übertrager mit Eisenkern

Vorteile des Eisenkerns

- Es läuft praktisch der gesamte Fluß zwangsläufig durch beide Spulen (großer Koppelfaktor k, kleiner Streuung σ).
- Mit wachsender Permeabilität wird L₁ und damit Z₁ größer,
 d. h. der Magnetisierungsstrom nimmt ab.

Symmetrisches *T*-Ersatzschaltbild:



Bei sehr kleinem σ gilt näherungsweise: $\sqrt{1-\sigma} \approx 1-\sigma/2$ und die Induktivitäten werden $L_1(1-\sqrt{1-\sigma}) = L_1\sigma/2$ für die Längsspulen

Querspulen: $L_1 \sqrt{1-\sigma} = L_1(1-\sigma/2)$

Anschaulich: $L_1 \sigma/2$ in den Längsspulen entspricht den Streuflüssen, die nur mit jeweils einer Wicklung verkettet sind und außerhalb des Eisens verlaufen.

 $L_1(1 - \sigma/2)$ entspricht dem gemeinsamen Fluß durch beide Spulen, im wesentlichen innerhalb des Eisenkerns.

Mit wachsender Permeabilität nimmt die Induktivität der Querspule zu, die der Längsspulen nicht (Streufluß!), d.h. σ wird bei großer Permeabilität kleiner.

10.6.4 Übertrager mit Verlusten

Bisherige Betrachtungen galten für verlustfreien Transformator. Jetzt: Versuch, die *Verluste zu berücksichtigen*.

- Ohm'scher Widerstand

Widerstand R_1 der Primärwicklung in Reihe mit der linken Längsspule. Widerstand R_2 der Sekundärspule in Reihe mit der Ausgangswicklung des *idealen* Übertragers oder $"u2R_2"$ in Reihe mit der rechten Längsspule des *T*-Gliedes.

- Wirbelströme

Sie entziehen eine Leistung $P_w \sim \omega^2 \hat{B}^2$. Diese Leistung P_w wird richtig dargestellt durch einen Widerstand R_w parallel zur Querspule; denn die Spannung an der Querspule ist $\underline{u} = \underline{Z} \cdot \underline{i} \sim \omega \cdot \hat{B}$ und die Leistung in R_w ist $P_{R_w} \sim \underline{u}^2 / R \sim \omega^2 \cdot \hat{B}^2$ Die Leistung P_{R_w} am Widerstand R_w verhält sich also wie die von Wirbelströmen entzogene Leistung P_w

- Hystereseverluste

Diese kommen mit jeder Ummagnetisierungs zustande und sind proportional zu ω . Die Abhängigkeit von \hat{B} ist nicht linear. Hystereseverluste können also *nicht* allgemein durch einen Widerstand beschrieben werden.

Aber: Für festes ω und festes \hat{B} (wie in der Energietechnik) sind Hystereseverluste *konstant* und können dann auch durch einen Widerstand parallel zu R_w beschrieben werden. So ergibt sich das *Ersatzschaltbild für einen verlustbehafteten Trafo*:



10.6.5 Die Transformationseigenschaften des Übertragers

Wir betrachten ab jetzt wieder den *verlustfreien Übertrager*. Es interessieren die Zusammenhänge zwischen Eingangs- und Ausgangsimpedanz \underline{Z}_1 und \underline{Z}_2 .

Wir verwenden das einfache γ -Ersatzsschaltbild.



Durch Vergleich der Ströme und Spannungen am Ein- und Ausgang des idealen Übertragers im Ersatzschaltbild sieht man, daß man die Last \underline{Z}_2 am Ausgang des idealen Übertragers durch die Last $\underline{Z'}_2 = \ddot{u}^2 \underline{Z}_2$ am Eingang ersetzen und den idealen Übertrager ganz weglassen kann.

Es ist nämlich $\underline{U'}_2/\underline{U}_2 = \ddot{u}$ oder $\underline{U'}_2 = \ddot{u}\underline{U}_2$

Weil die Ausgangs- und Eingangsleistung am idealen Übertrager gleich sein müssen, ist $\underline{U'}_2 \cdot \underline{I'}_2 = \underline{U}_2 \cdot \underline{I}_2$ bzw. $\underline{I'}_2/\underline{I}_2 = \underline{U}_2/\underline{U'}_2 = 1/\ddot{u}$, also $\underline{I'}_2 = \underline{I}_2/\ddot{u}$.

Dann ist aber

$$\underline{Z'}_2 = \underline{U'}_2 / \underline{I'}_2 = \frac{\mathbf{\ddot{u}}\underline{U}_2}{\underline{I}_2 / \mathbf{\ddot{u}}} = \mathbf{\ddot{u}}^2 \cdot \underline{Z}_2$$

Mit $\underline{Z'}_2 = \ddot{u}^2 \underline{Z}_2$ auf Ausgangsseite des \mathbf{T} -Glieds und nach Weglassen des idealen Übertragers erhält man dann folgendes gleichwertiges Ersatzschaltbild, aus dem der Zusammenhang zwischen Ausgangs- und Eingangsimpedanz sofort ersichtlich ist.



Zu einer Ausgangsimpedanz (Abschlußwiderstand) \underline{Z}_2 gehört also die Eingangsimpedanz \underline{Z}_1 , wobei allgemein gilt:

$$\underline{Z}_1 = j\omega\sigma L_1 + \frac{1}{\frac{1}{\ddot{\mathbf{u}}^2 \underline{Z}_2} + \frac{1}{j\omega L_1(1-\sigma)}}$$

Natürlich sind die bereits betrachteten Fälle *Leerlauf* bzw. *Kurz-schluß* am Ausgang *Spezialfälle* dieses allgemeinen Zusammenhangs:

Kurzschluß ($\underline{Z}_2 = 0$) $\rightarrow \underline{Z}_1 = j\omega\sigma L_1$

Leerlauf $(\underline{Z}_2 \rightarrow \infty) \rightarrow \underline{Z}_1 = j\omega L_1$

 $\underline{Z}_1 = f(\underline{Z}_2)$ kann man mit einer Ortskurve darstellen.

